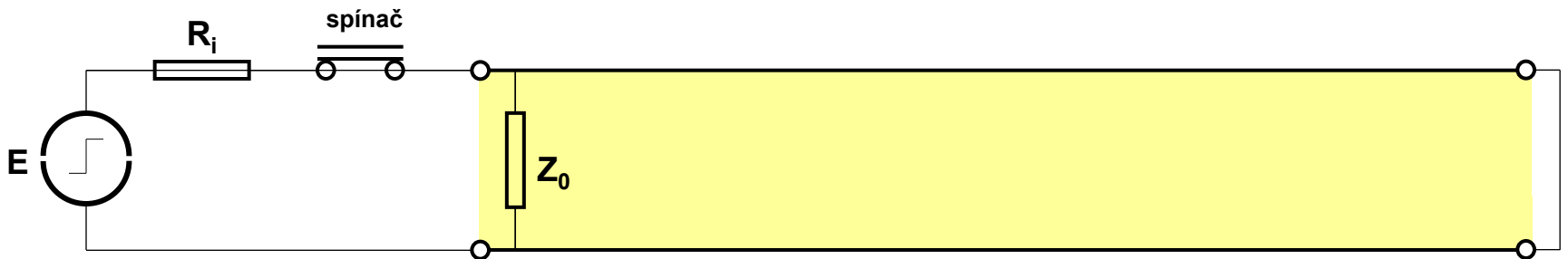



# 1) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

průběh napětí na začátku vedení



# 1a) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

Bergeronův diagram

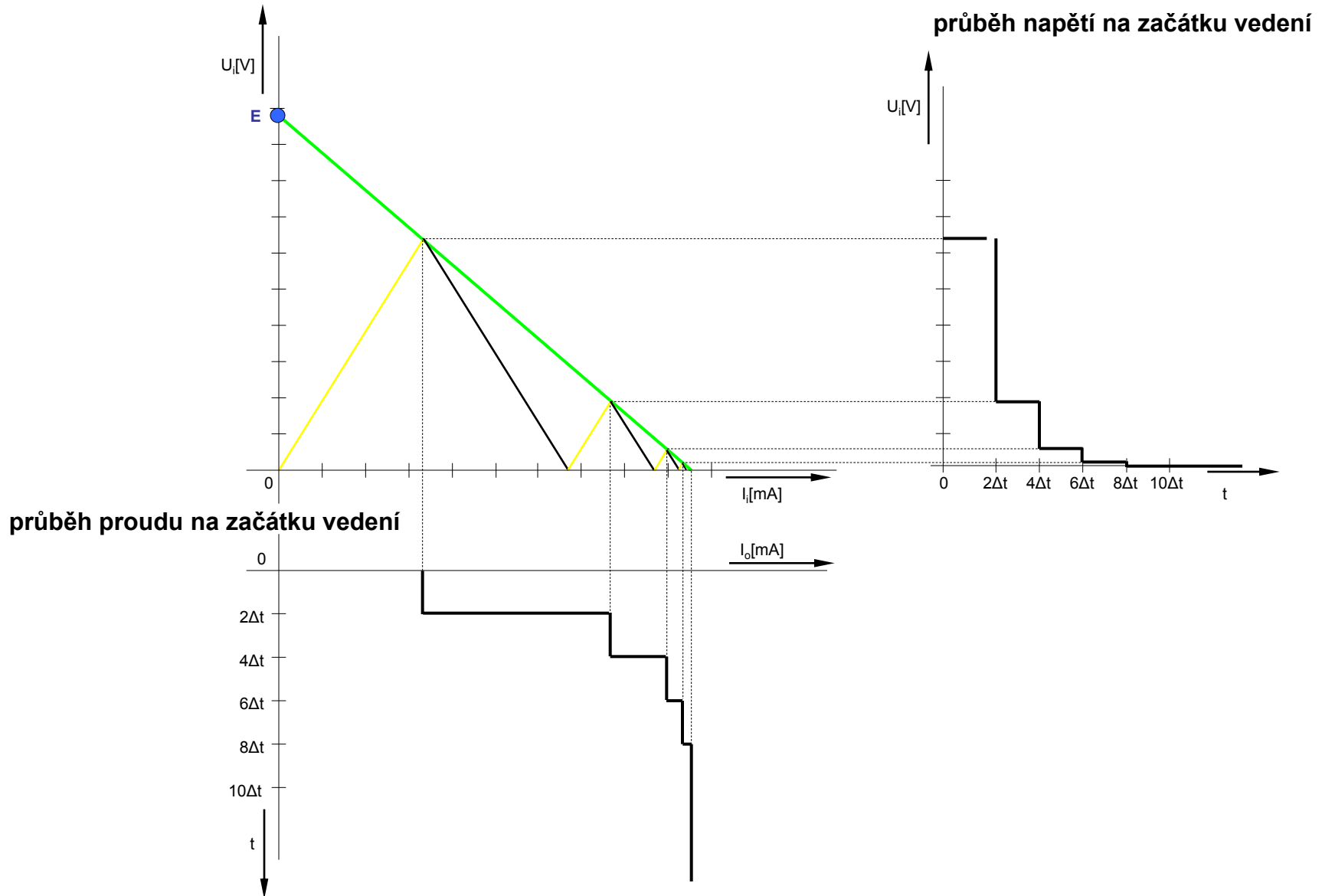

# 1d) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

průběh napětí na začátku vedení – ideální impedance vedení - přizpůsobení

