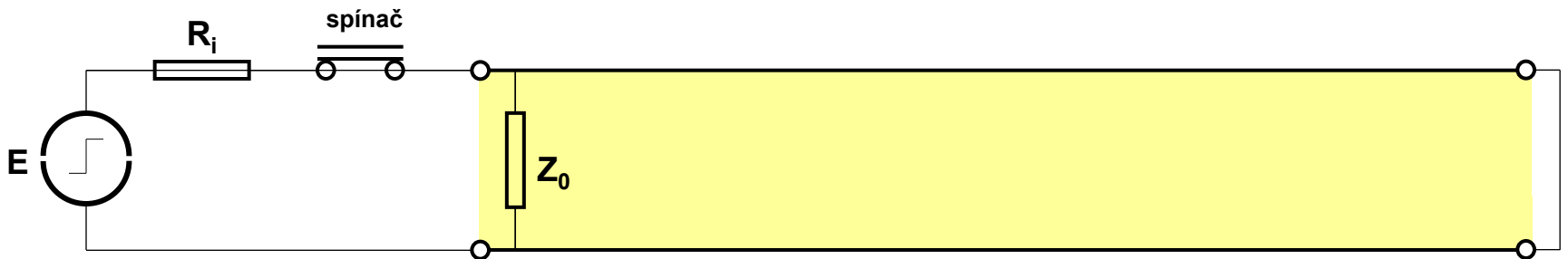



1) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

průběh napětí na začátku vedení



1a) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

Bergeronův diagram

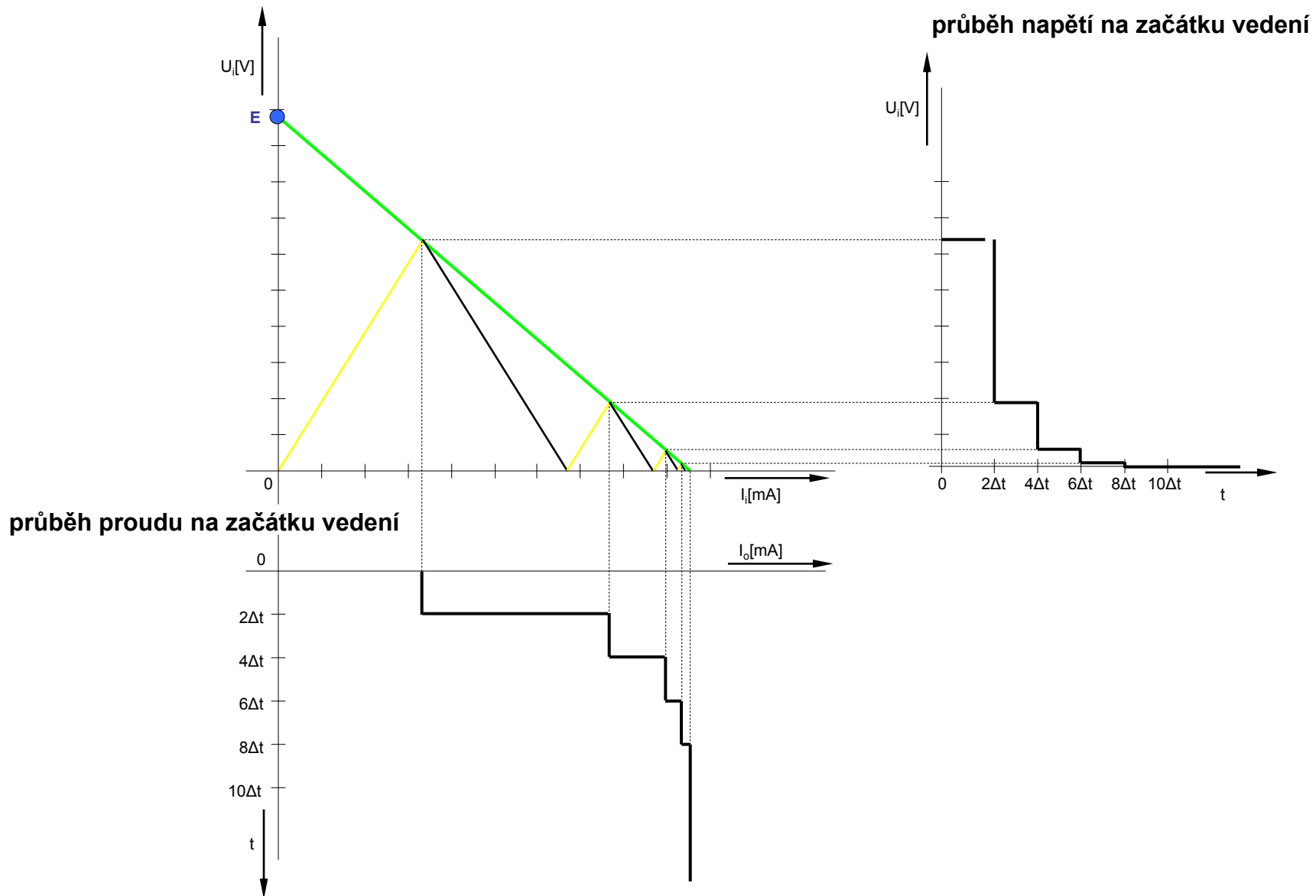

1d) Odrazy na vedení s koncem nakrátko

průběh napětí na začátku vedení – ideální impedance vedení - přizpůsobení

