

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Úkol:

1. Změřte VA charakteristiku LED diody v propustném $I_F=f(U_F)$ směru
2. Vytvořte V-A charakteristiku LED diody pro propustný směr
3. Určete hodnotu prahového napětí měřené LED diody

Schéma zapojení:

