

PRACOVNÍ LIST K RGB LAMPIČCE

1. POSKLÁDEJ SLOVA DO SPRÁVNÉHO TVARU:

KAFLUANA _____

ČIVOD _____

NCÍ _____

KORIM JAPÁK _____

TORAF JAPÁK _____

SJOP _____

DLE DODIA _____

TORESIRS _____

DŽÁKR TABERÍ _____

PULS, SÍMUN _____

2. POJMENUJ JEDNOTLIVÉ NÁSTROJE A MATERIÁL:

1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.

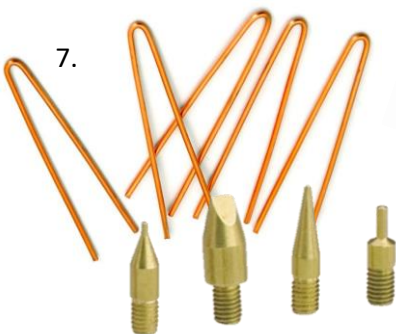


3. DOPLŇ NÁZVY K JEDNOTLIVÝM SOUČÁSTKÁM A SPRÁVNĚ PROPOJ OBVOD



BONUSOVÁ OTÁZKA

BUDE DIODA SVÍTÍT? PROČ?

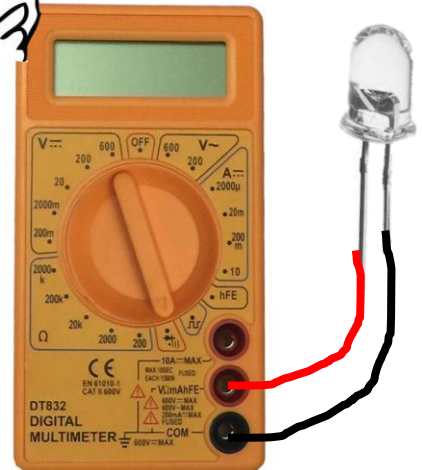

TVÁ ODPOVĚĚ

4. VÍŠ, K ČEMU SE POUŽÍVÁ TZV. DIODOVÝ TEST?

TVÁ ODPOVĚĚ: _____

5. KDY JE DIODA ZAPOJENA V PROPUSTNÉM SMĚRU? NAPIŠ NAD MĚŘÁK SVOJI ODPOVĚĚ (PROPUSTNÝ NEBO ZÁVĚRNÝ SMĚR)

