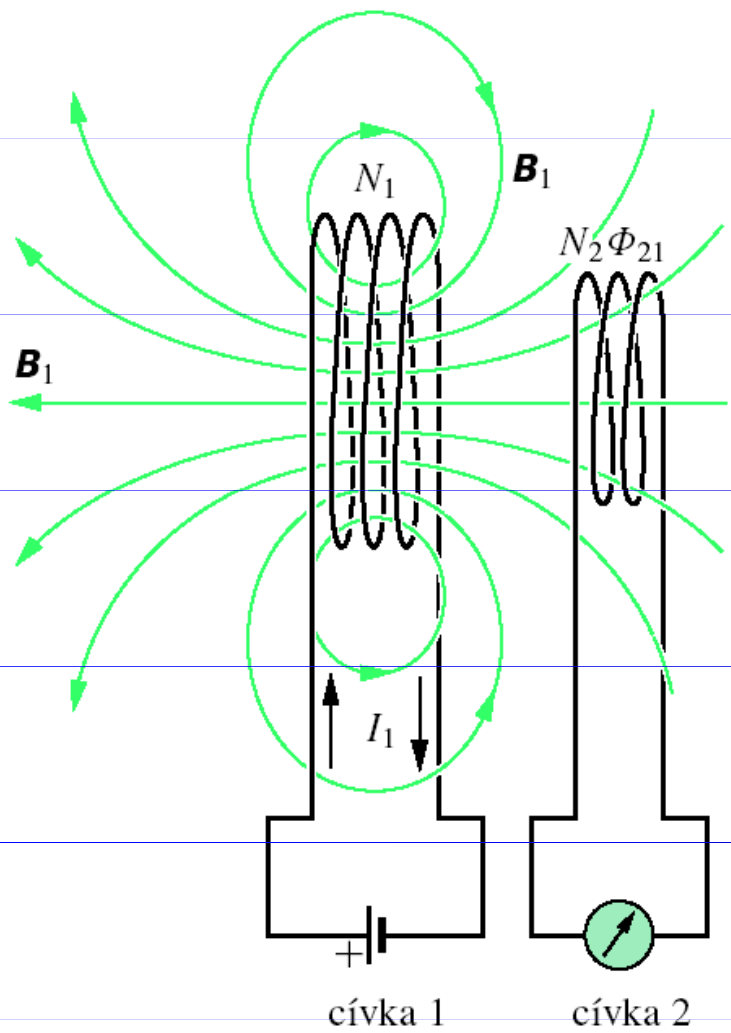


Indukce

a

indukčnost





$$\oint_C \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \mu_0 N_1 I_1(t)$$

$$B_1 \propto I_1$$


$$N_2 \Phi_{21} = N_2 \iint_{S_2} \vec{B}_1(2) \cdot d\vec{S} = M_{21} I_1$$

vzájemná
indukčnost

$$\mathcal{E}_2^{ind} = - \frac{d(N_2 \Phi_{21})}{dt}$$

$$\mathcal{E}_2^{ind} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

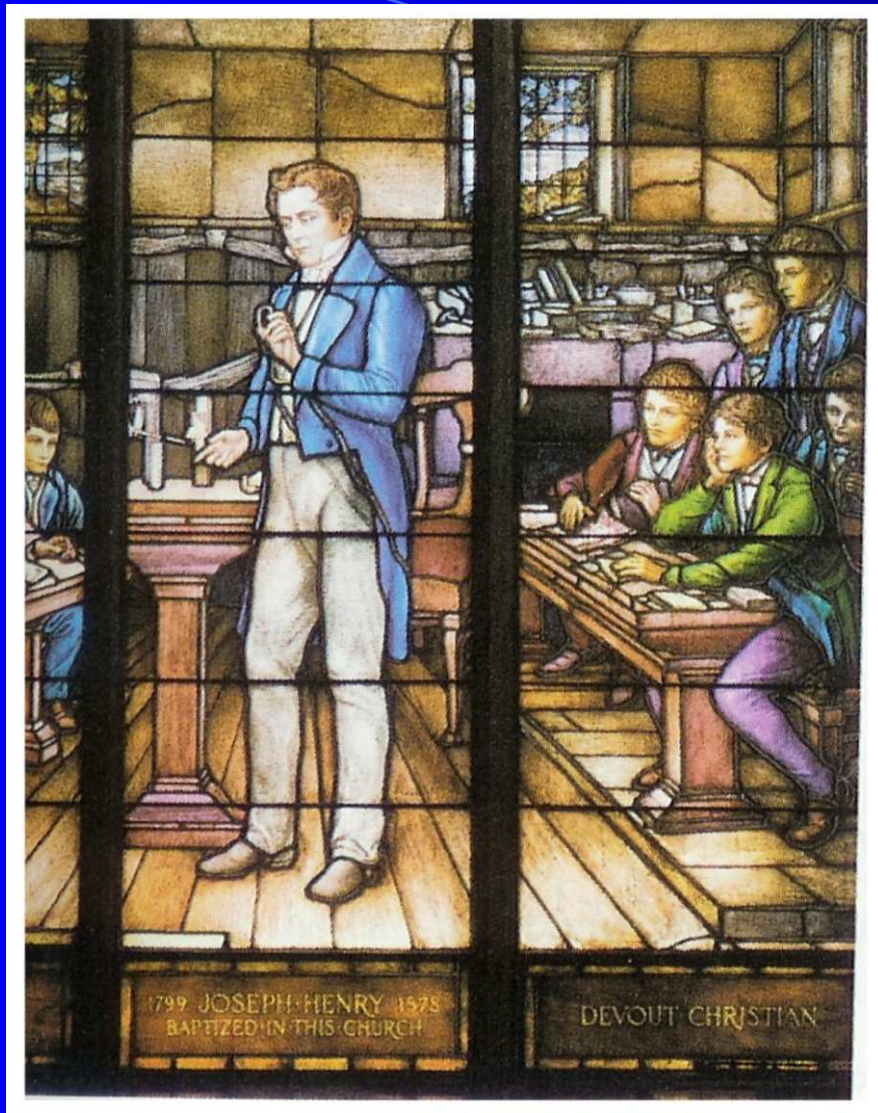
$$1 \text{ H (henry)} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1}$$




Joseph Henry

(vitráž v Prvním presbyteriánském kostele v Albany (NY),
kde byl pokřtěn)

Vzájemná indukce

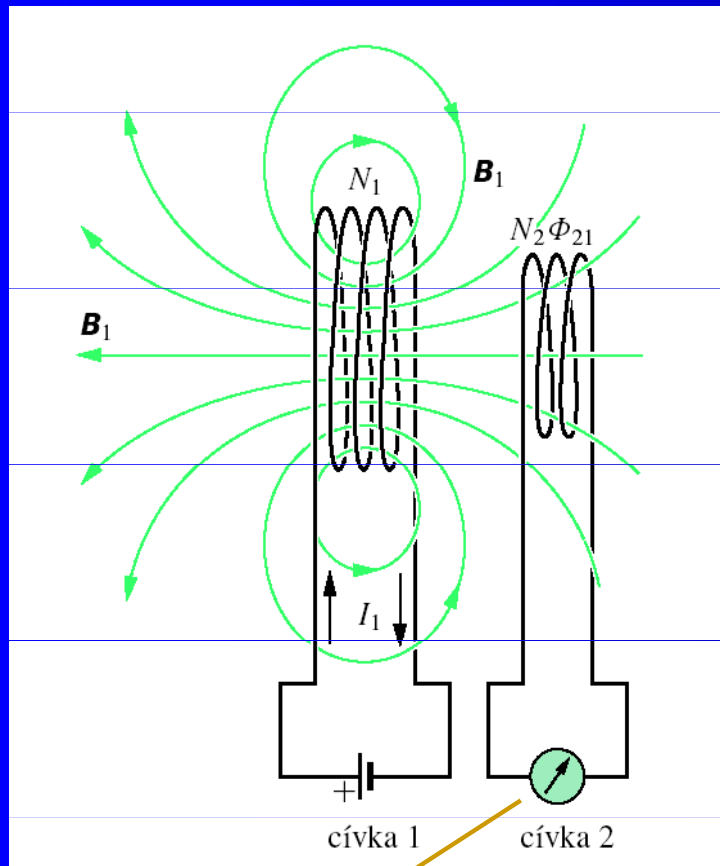
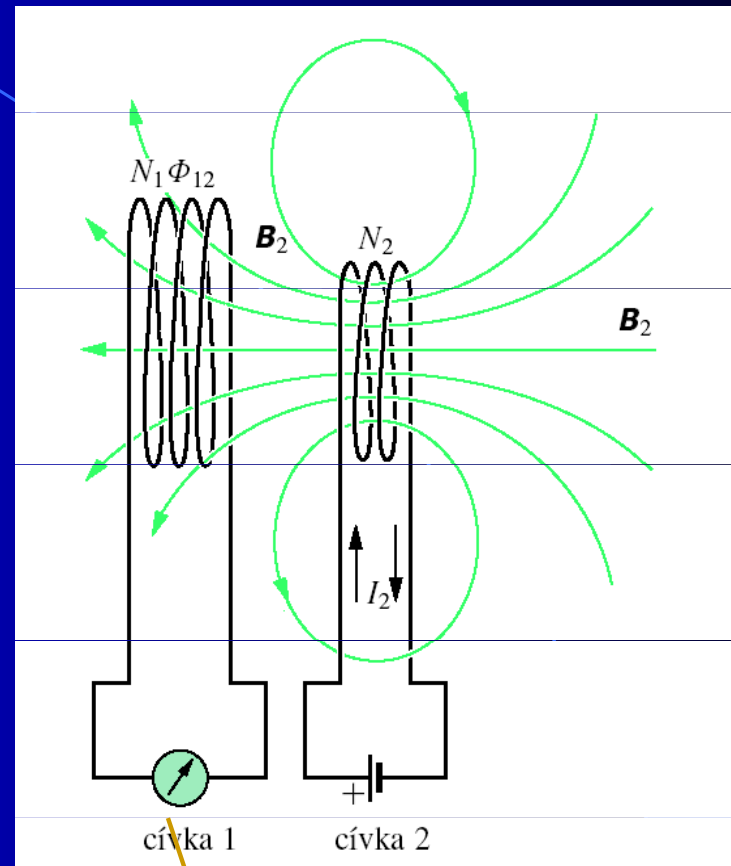
$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$



$$\mathcal{E}_1 = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$


$$M_{21} = M_{12} = M$$

PŘÍKLAD 31.12

Na obr. 31.25 jsou dvě kruhové hustě vinuté souosé cívky ležící ve stejné rovině. Menší má poloměr R_2 a počet závitů N_2 , větší má poloměr R_1 a počet závitů N_1 .

(a) Odvoďte výraz pro vzájemnou indukčnost M pro toto uspořádání cívek za předpokladu, že $R_1 \gg R_2$.


$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 N_1}{2 R_1}$$

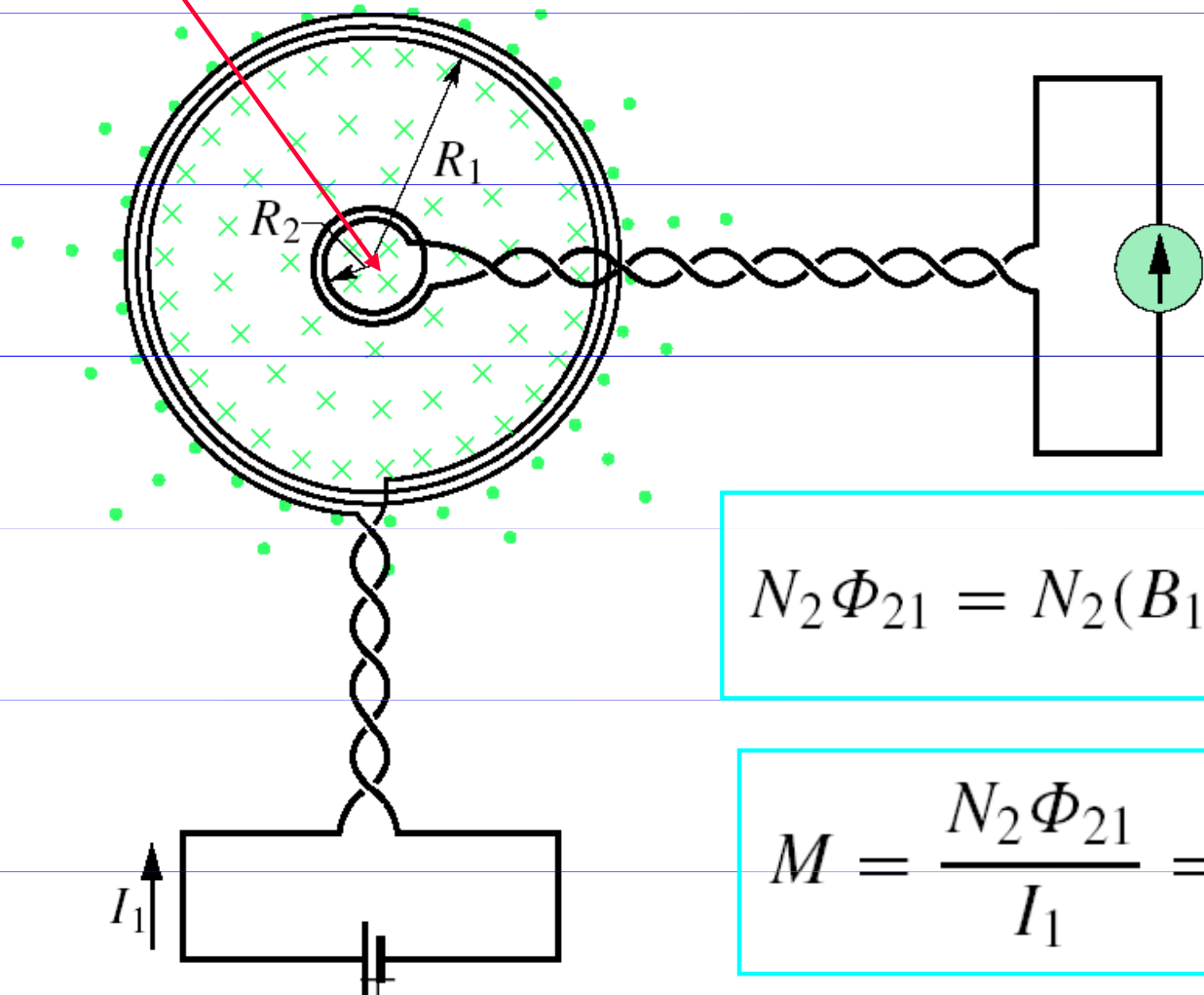

$$N_2 \Phi_{21} = N_2 (B_1) (\pi R_2^2) = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2 I_1}{2 R_1}$$

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2}{2 R_1}$$

Vlastní indukce

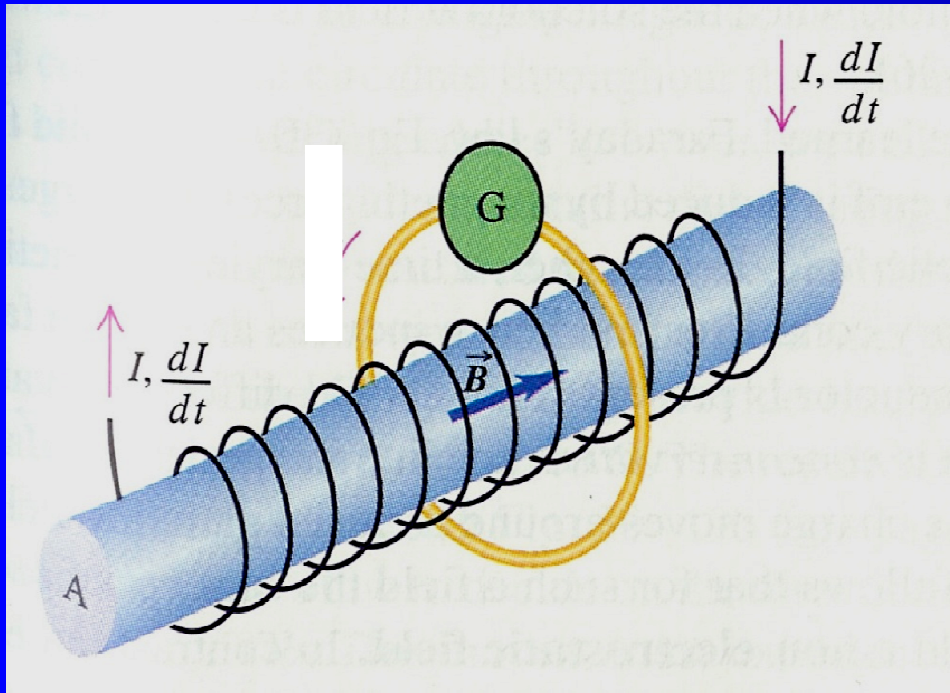

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 NI(t)$$

$$B \propto I$$

$$N\Phi = N \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mathbf{L} I$$

vlastní
indukčnost

1 H

$$\mathcal{E}_{ind} = - \frac{d(N\Phi)}{dt}$$


$$\mathcal{E}_L = - \mathbf{L} \frac{dI}{dt}$$

Indukčnost solenoidu


$$B = \mu_0 I n$$

$$N \Phi_B = (nl)(BS)$$
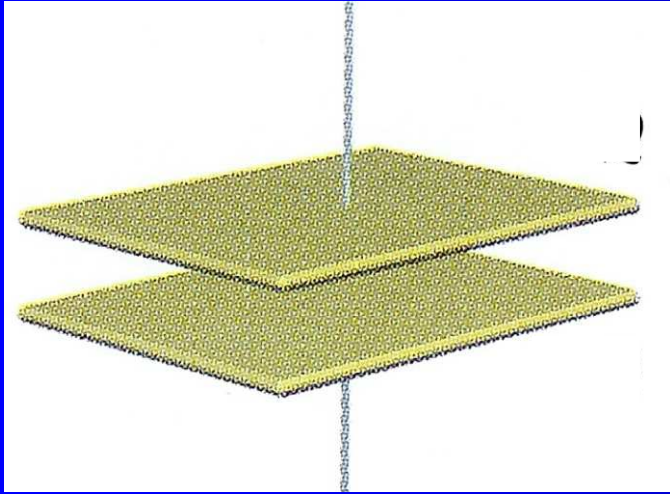
$$L = \frac{N \Phi_B}{I} = \mu_0 n^2 l S$$




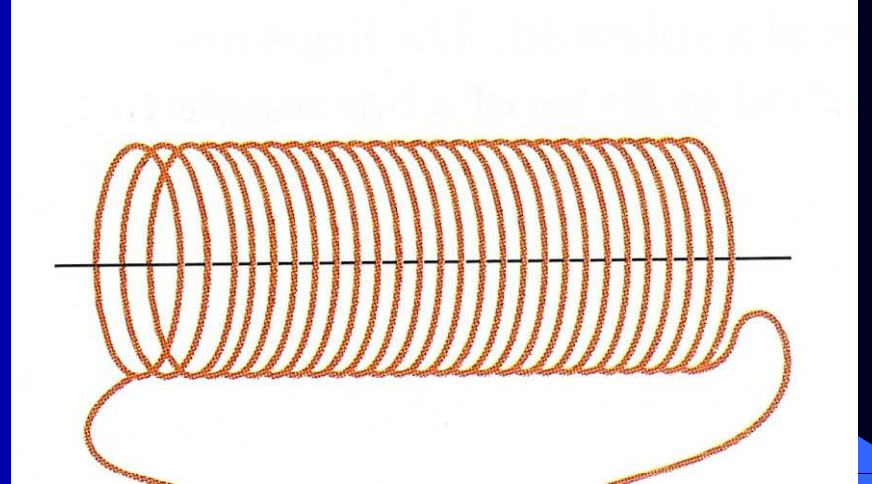
$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$$




$$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 S}{l}$$

Směr indukovaného napětí

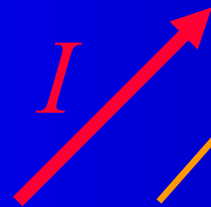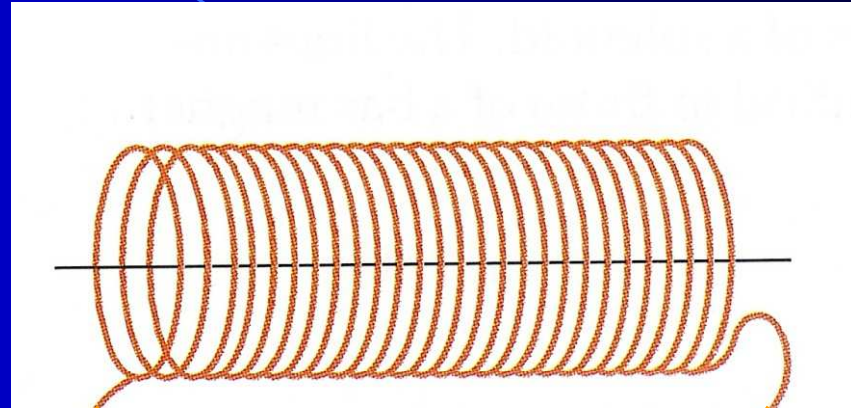


proud roste:

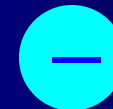

proud klesá:



OBVODY RL

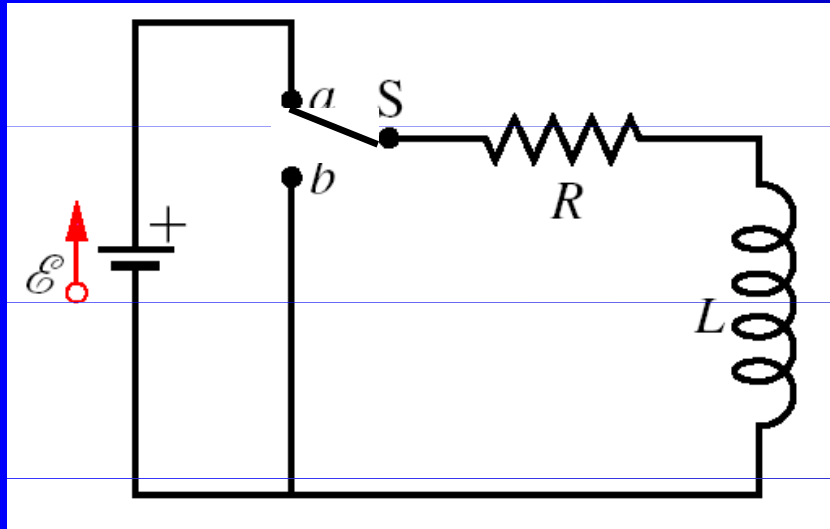



$$-IR - L \frac{dI}{dt} + \mathcal{E} = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}$$

$$U_R = RI$$


$$Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/(RC)})$$

$$U_L = L \frac{dI}{dt}$$

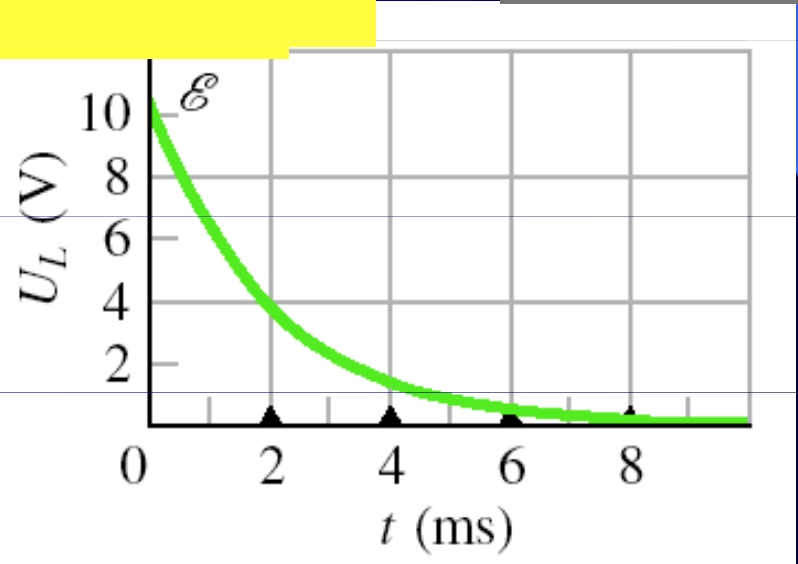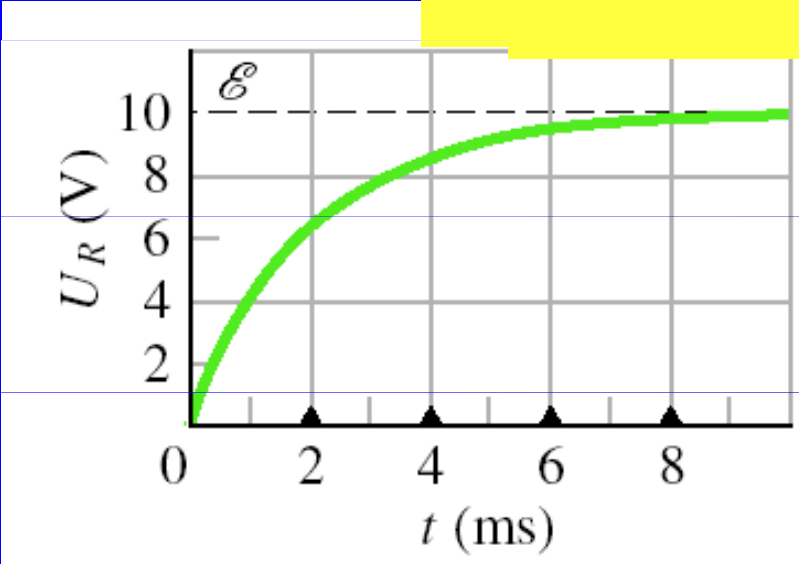

OBVODY RC

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

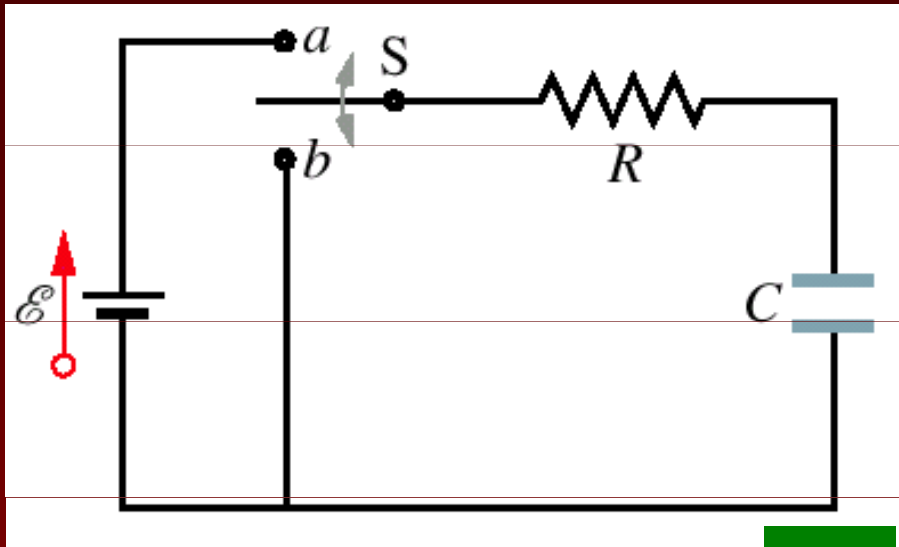



$$\mathcal{E} - IR - \frac{Q}{C} = 0$$

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \mathcal{E}$$


$$Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$$

τ_C
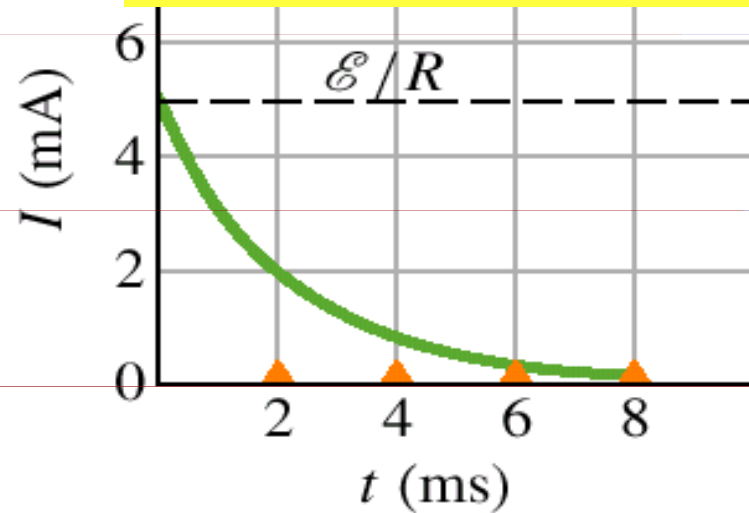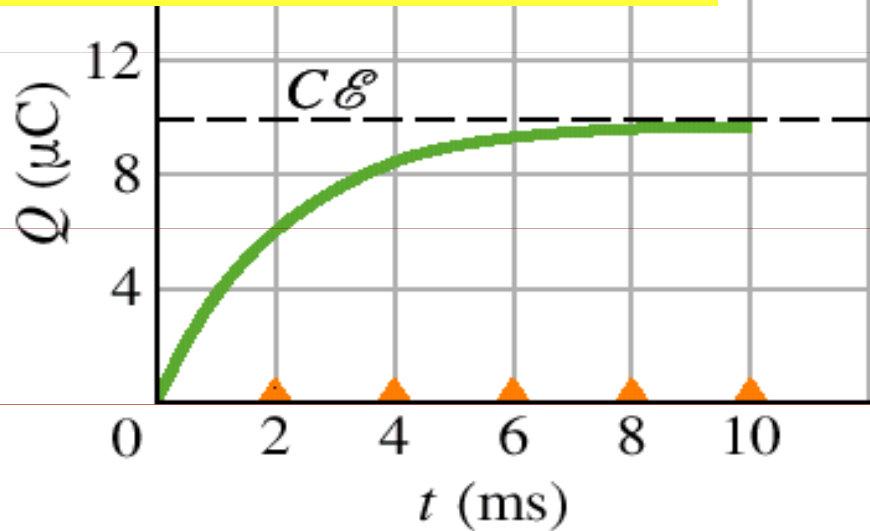
$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$



OBVODY RL

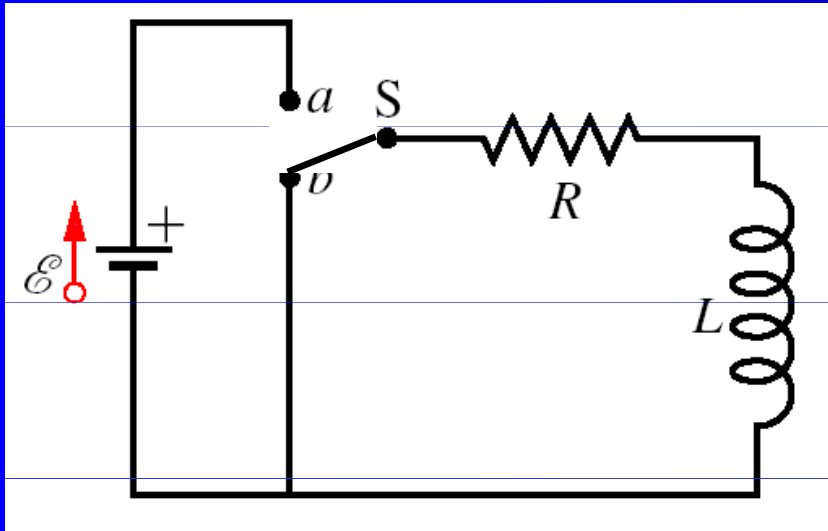


$$-IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} + RI = 0$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau_L} = I_0 e^{-t/\tau_L}$$


\mathcal{E}_L

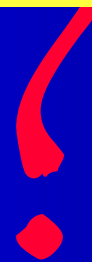

ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE

$$\mathcal{E} = L \frac{dI}{dt} + IR$$
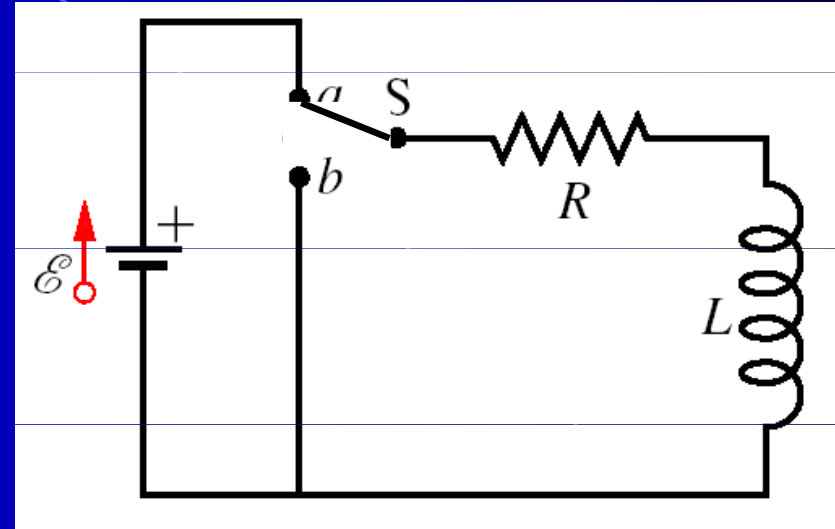
$$\mathcal{E}I = LI \frac{dI}{dt} + I^2 R$$




$$dE_{\text{mg}} = LI dI$$

$$\int_0^{E_{\text{mg}}} dE'_{\text{mg}} = \int_0^I LI' dI'$$

$$E_{\text{mg}} = \frac{1}{2} LI^2$$

Kde je energie?

V magnetickém poli

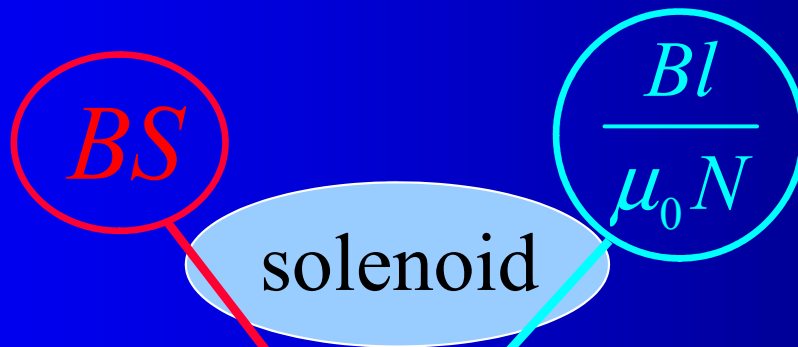


$$E_{\text{mg}} = \frac{1}{2}(LI)I = \frac{1}{2}N\Phi I = \frac{1}{2}(NBS) \left(\frac{Bl}{\mu_0 N} \right) = \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) (Sl)$$

s hustotou

$$w_{\text{mg}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$


V

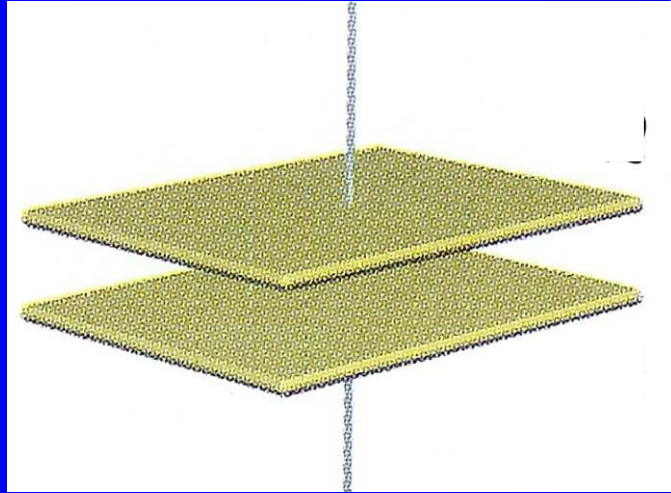

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$$

$$E_C = \frac{1}{2} C U^2$$

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

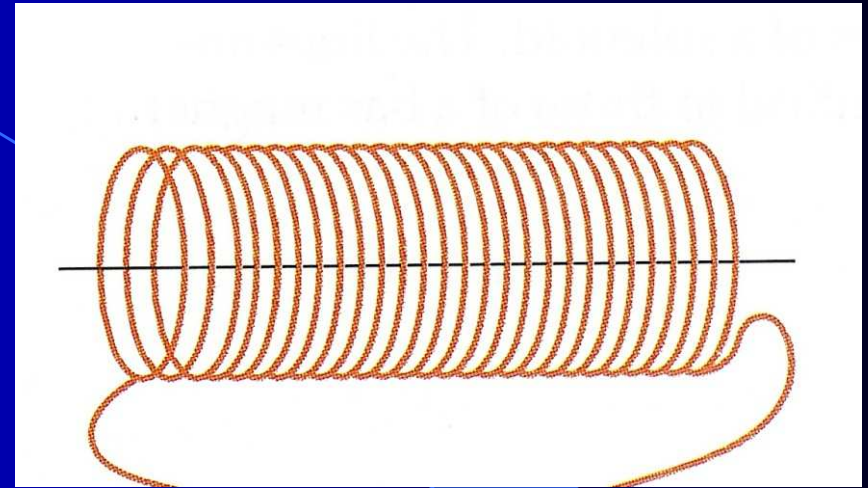


$$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 S}{l}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2$$


$$w_{mg} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Obvod LC

$$E_{\text{mg}} = \frac{Li^2(t)}{2}$$

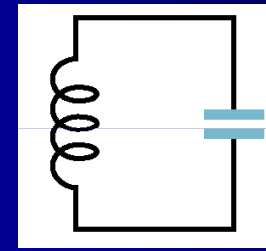

$$E_{\text{el}} = \frac{q^2(t)}{2C}$$

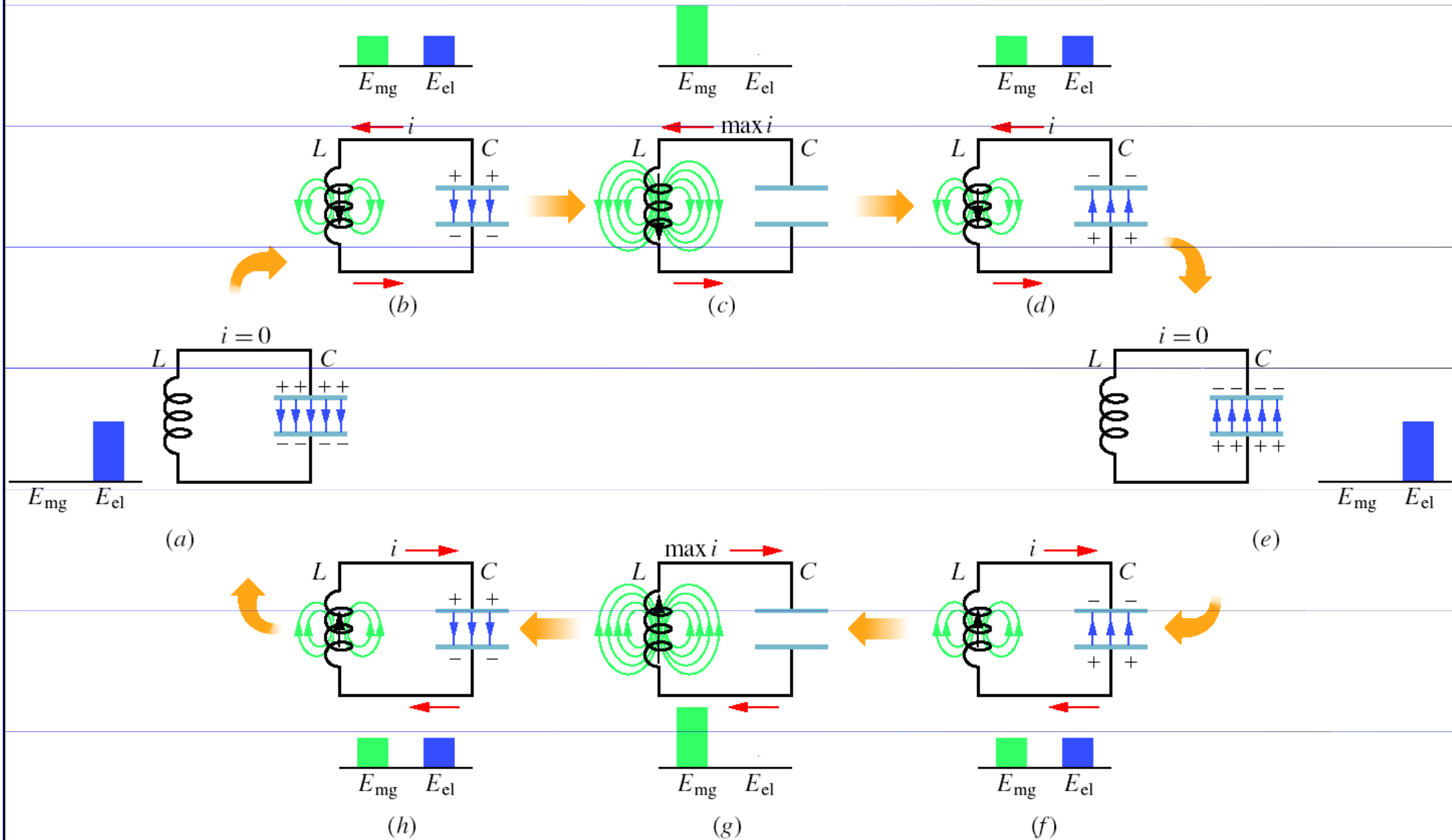

$$E = E_{mg} + E_{el} =$$


$$= \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}$$

$$\frac{dE}{dt} = 0 =$$



$$= L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$



$$q(t) = Q \cos(\omega t + \varphi)$$

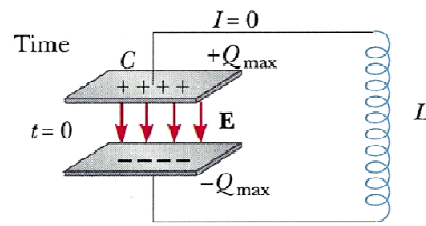



(a)

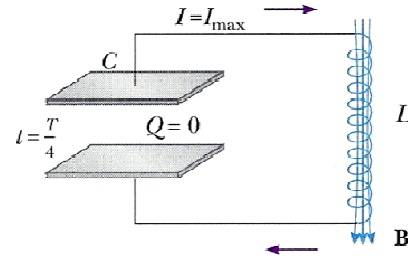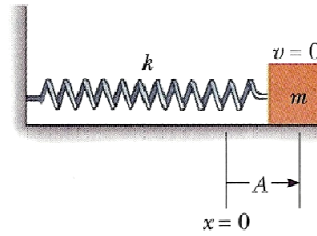



(b)

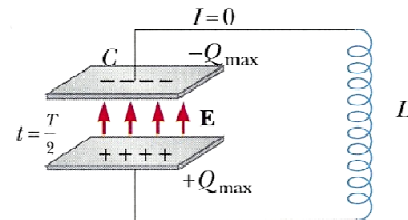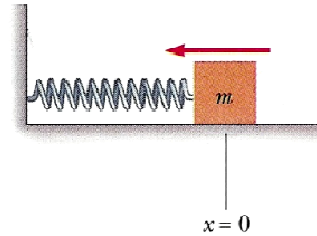


(c)

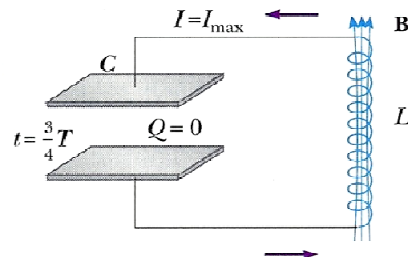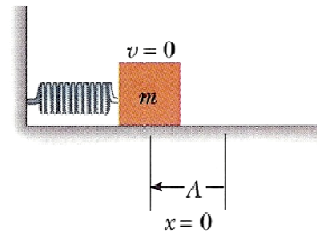

(d)

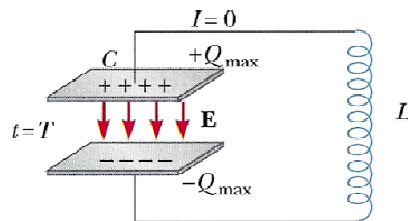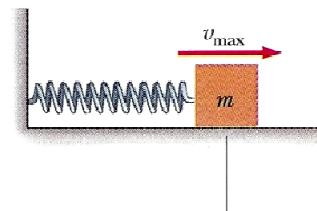

(e)

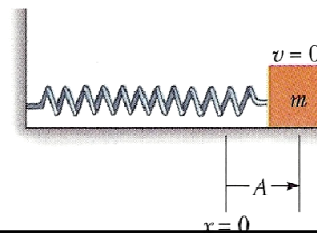

$$E = E_k + E_p =$$

$$= \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$



$$\frac{dE}{dt} = 0 =$$

$$= m v \frac{dv}{dt} + k x \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$


$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$$

Oscilátor LC

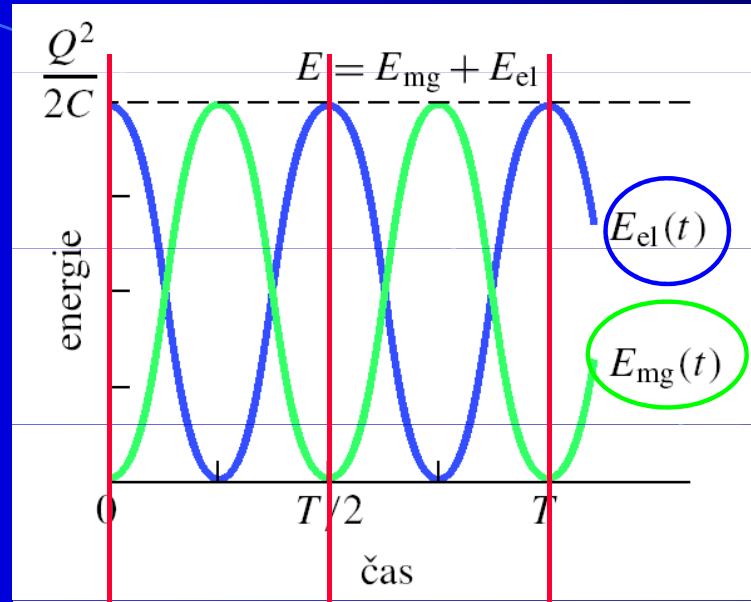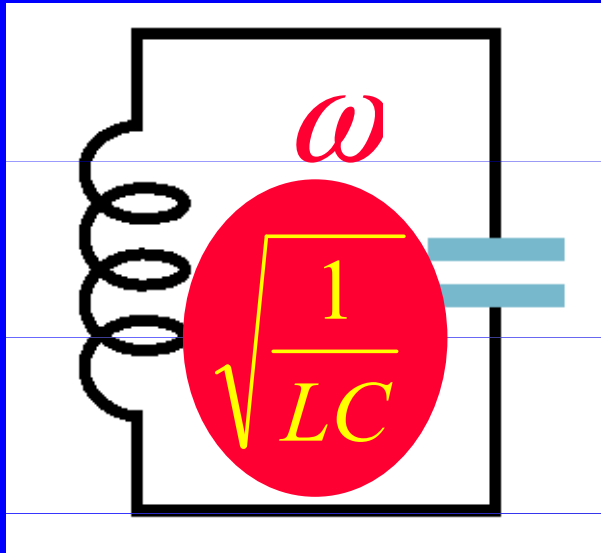

$$q(t) = Q \cos \omega t$$

$$i(t) = -I \sin \omega t$$

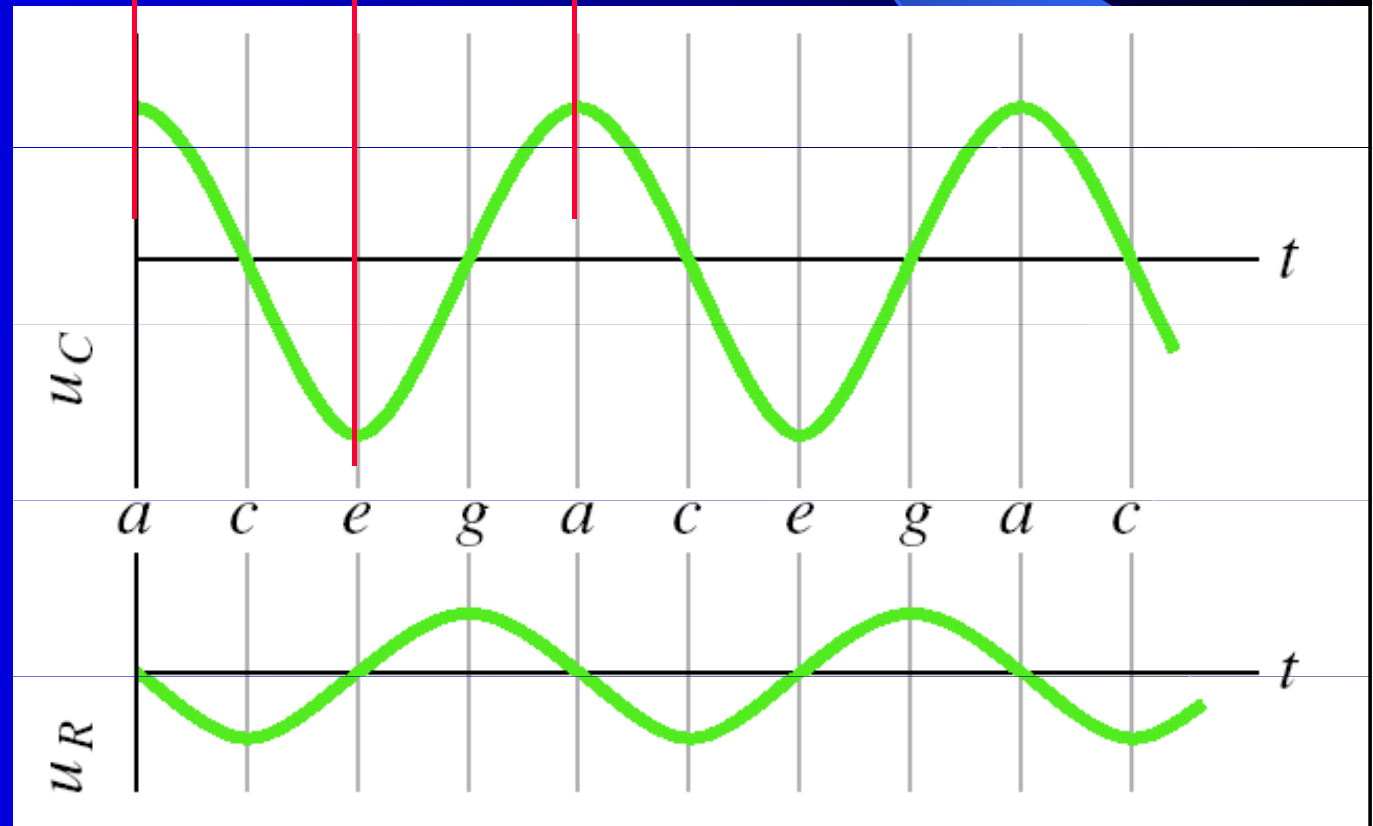


OTÁZKY

11. V následující tabulce jsou dány počty závitů na jednotku délky, proudy a obsahy průřezů pro tři stejně dlouhé solenoidy. Seřadte tyto solenoidy v sestupném pořadí podle (a) jejich indukčnosti, (b) magnetického toku jedním závitkem.

SOLENOID	ZÁVITY NA JEDNOTKU DÉLKY	PROUD	OBSAH PRŮŘEZU
1	$2n_1$	I_1	$2S_1$
2	n_1	$2I_1$	S_1
3	n_1	I_1	$4S_1$

12. Obr. 31.35 ukazuje časový průběh napětí na rezistoru ve třech obvodech stejného typu jako na obr. 31.20. Obvody mají stejné odpory R a emf \mathcal{E} , ale liší se indukčností L . Seřadte je sestupně podle velikosti L .

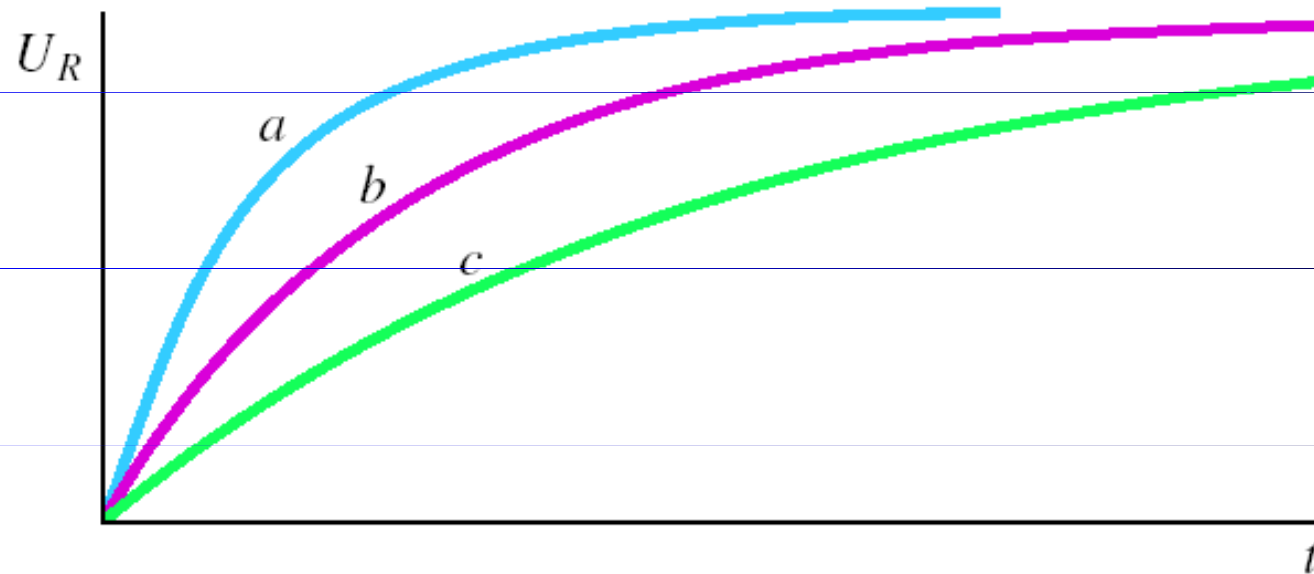


Obr. 31.35 Otázka 12


Aplikace

Čidla, telefon ...


$\Phi(t)$

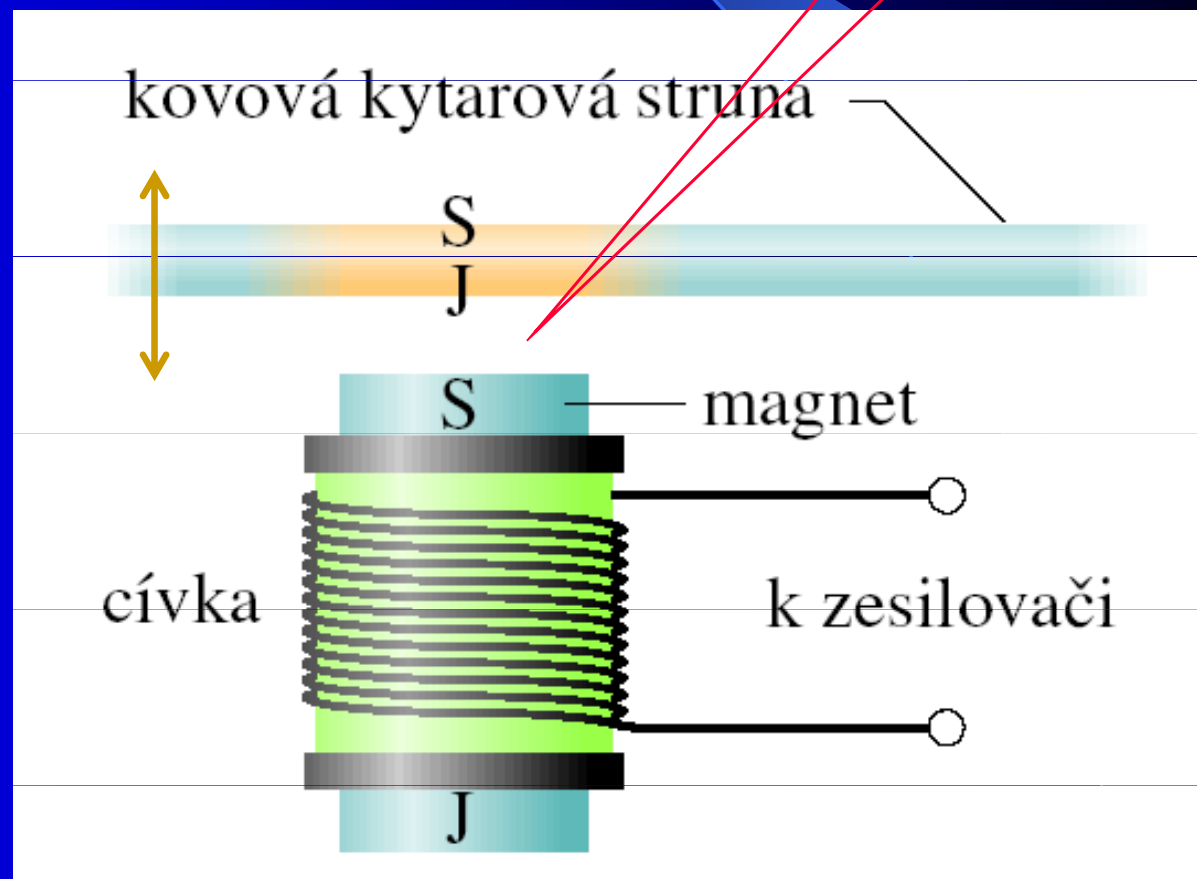


Záznam signálu na magnetické médium

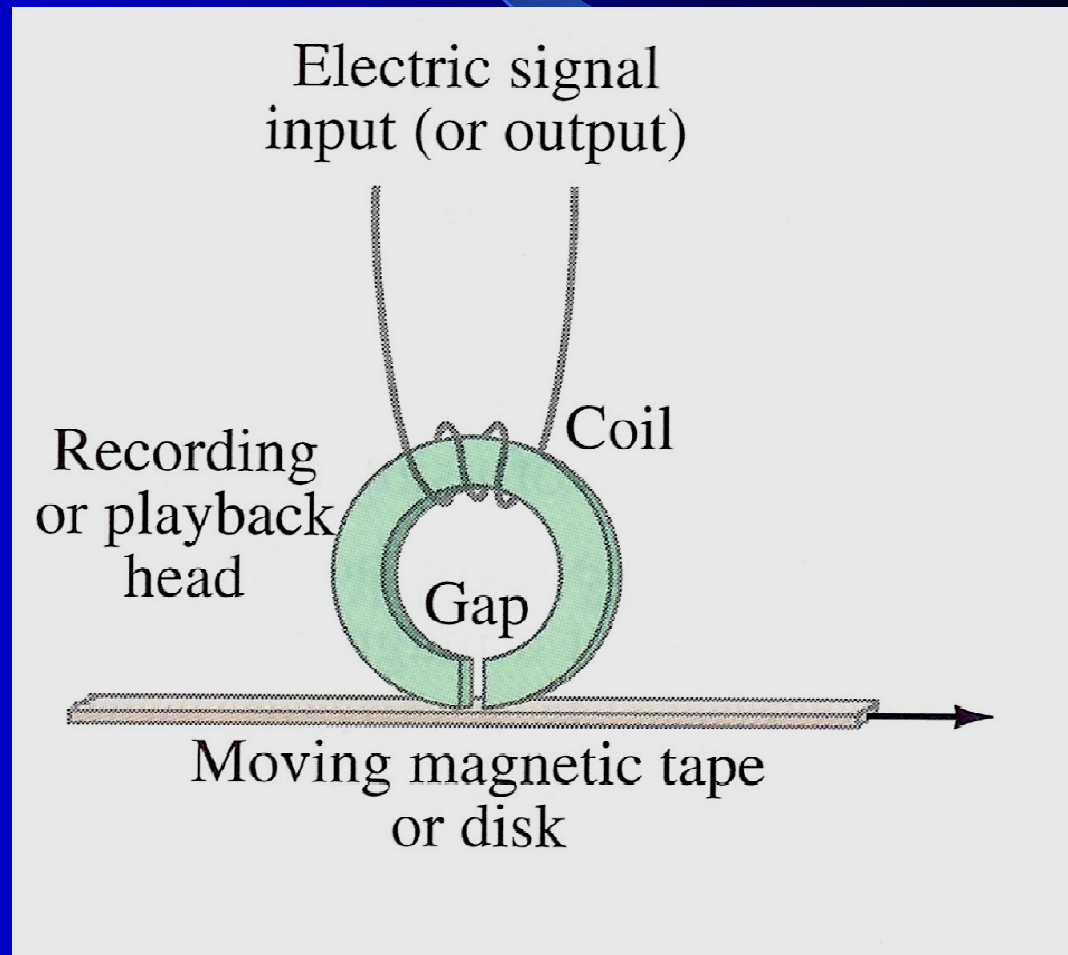

Výroba elektrického proudu

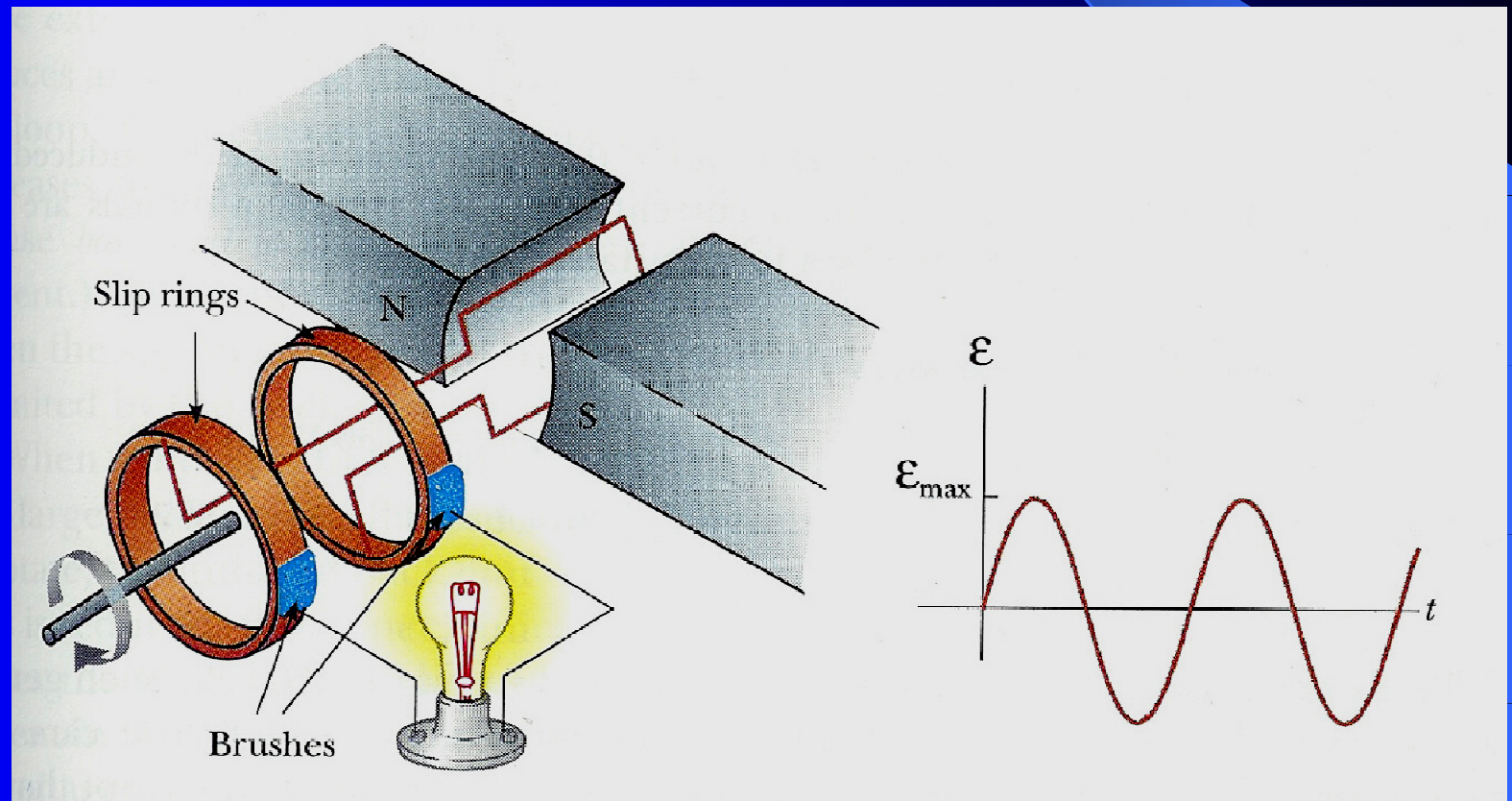


Transformátor

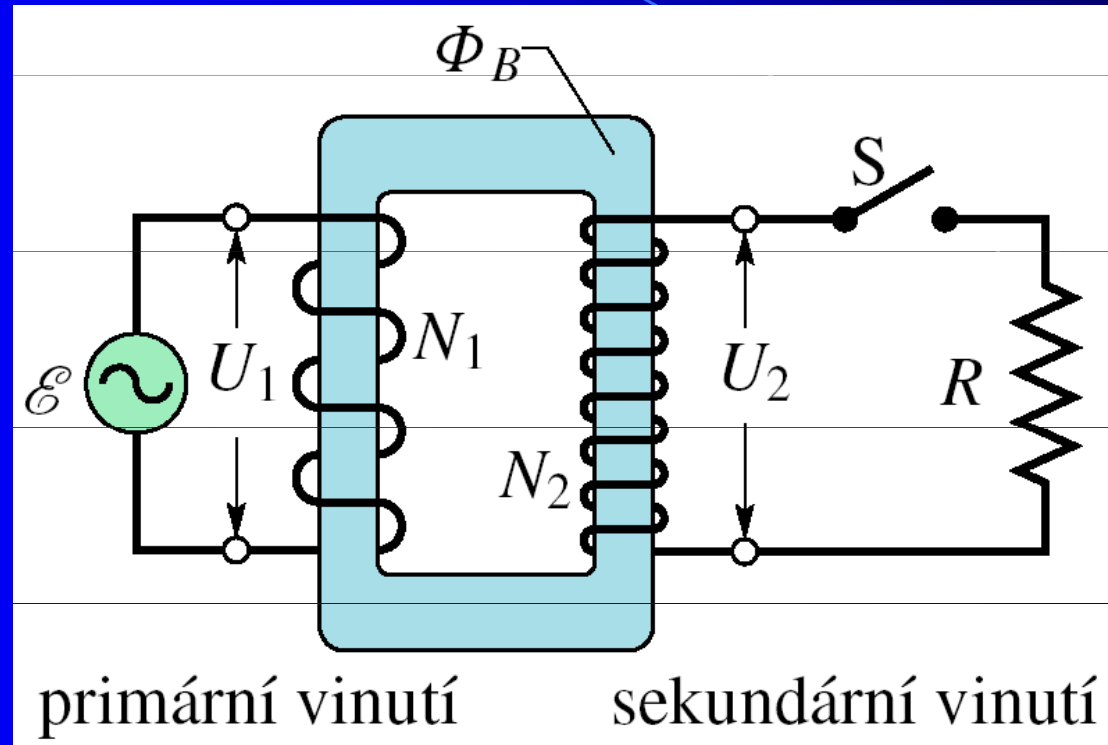

$$\mathcal{E}(t) - \frac{d(N_1\Phi)}{dt} = 0$$

$$U_2 = -\frac{d(N_2\Phi)}{dt}$$


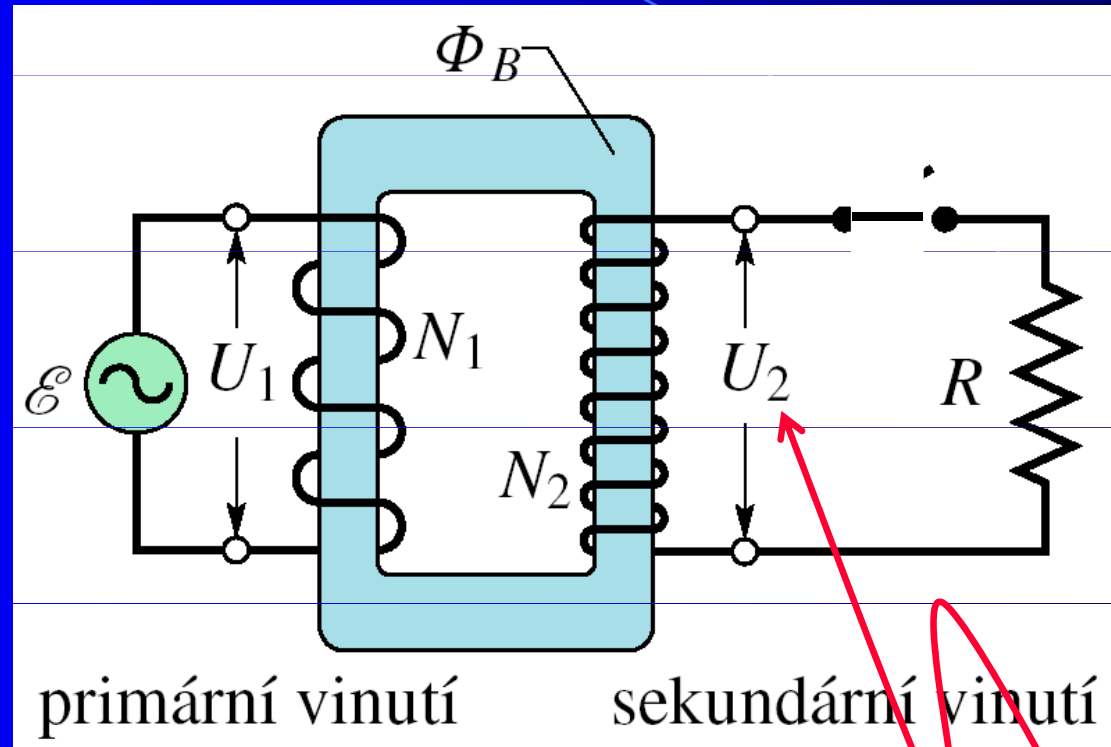
$$\boxed{\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}}$$



$$\mathcal{E}(t) - L_1 \dot{I}_1 - M \dot{I}_2 = R_1 I_1$$

$$-M \dot{I}_1 - L_2 \dot{I}_2 = R_2 I_2$$

Generátor oscilací

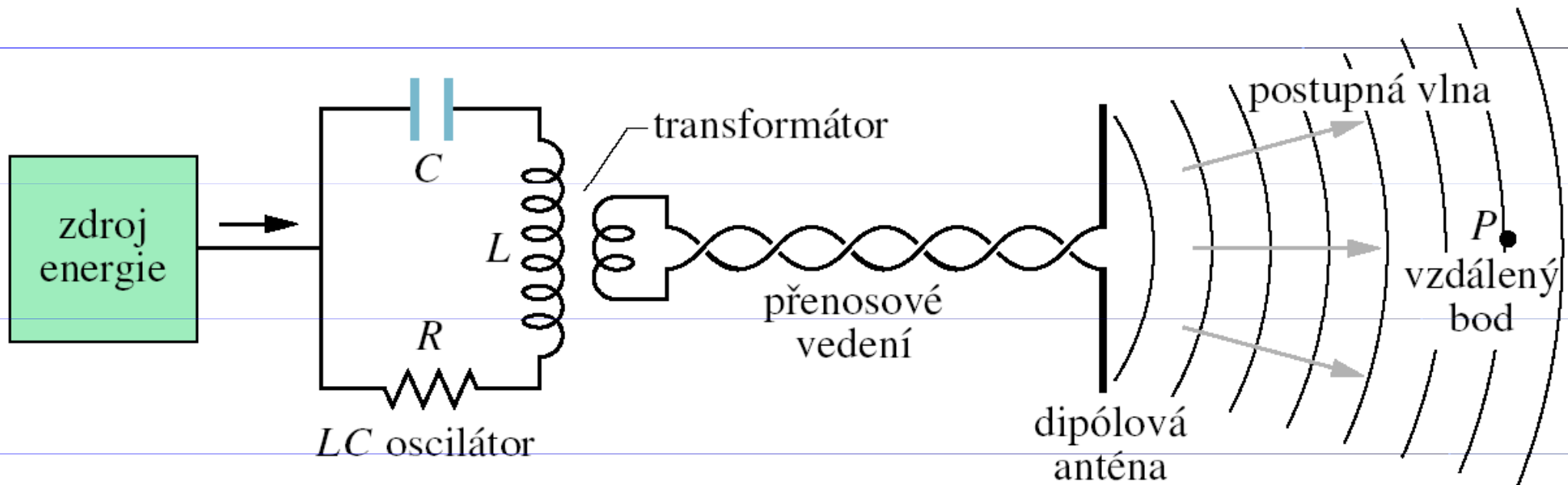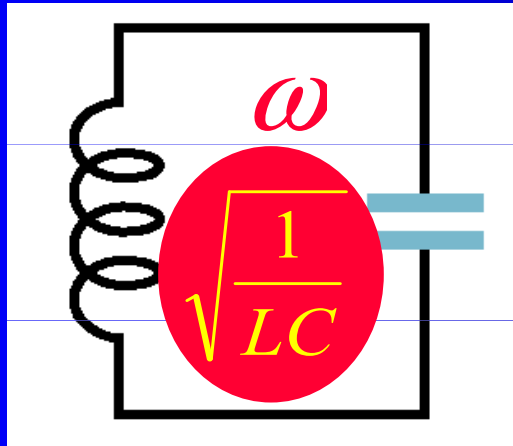


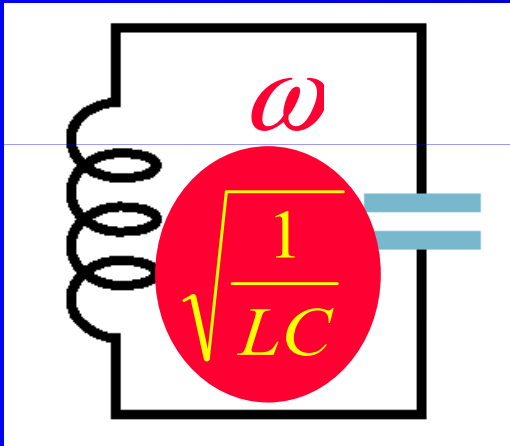



FIGURE 32-20 Simple tuning stage of a radio.

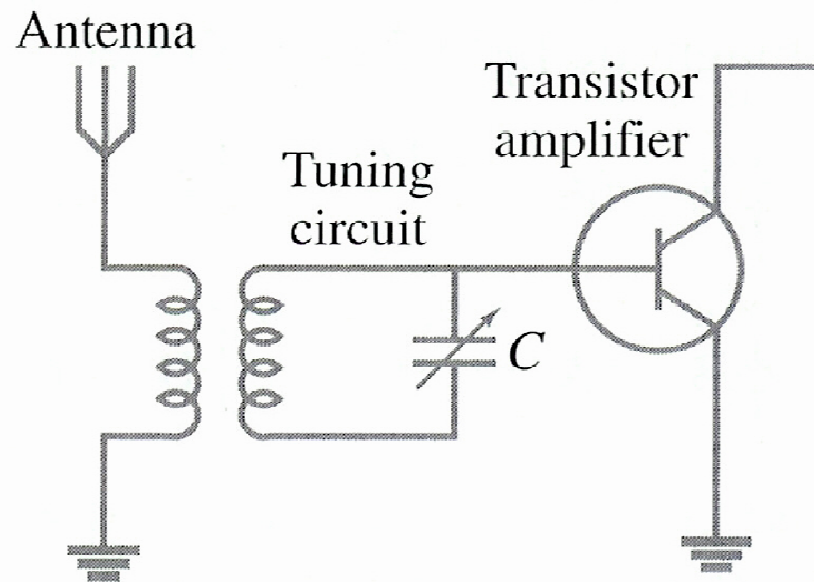

Tlumené kmity v obvodu RLC

energie v obvodu:
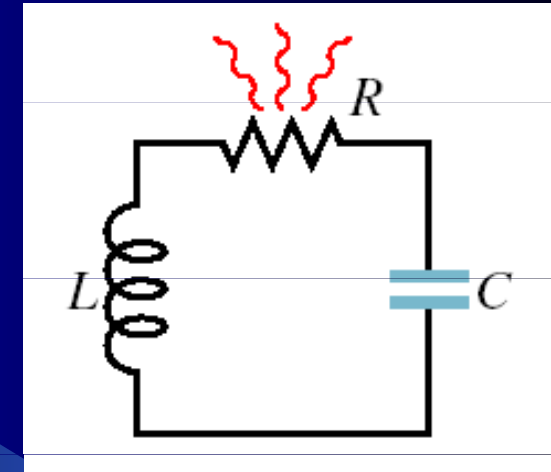
$$E = E_{\text{mg}} + E_{\text{el}} = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}.$$



její úbytek:

$$\frac{dE}{dt} = -Ri^2$$

po úpravě:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$$

řešení:


$$q = Qe^{-Rt/(2L)} \cos(\omega' t + \varphi)$$

střední hodnota energie v obvodu:

$$E = \frac{Q^2}{2C} e^{-Rt/L}.$$

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - (R/2L)^2}$$

$$\omega = 1/\sqrt{LC}$$

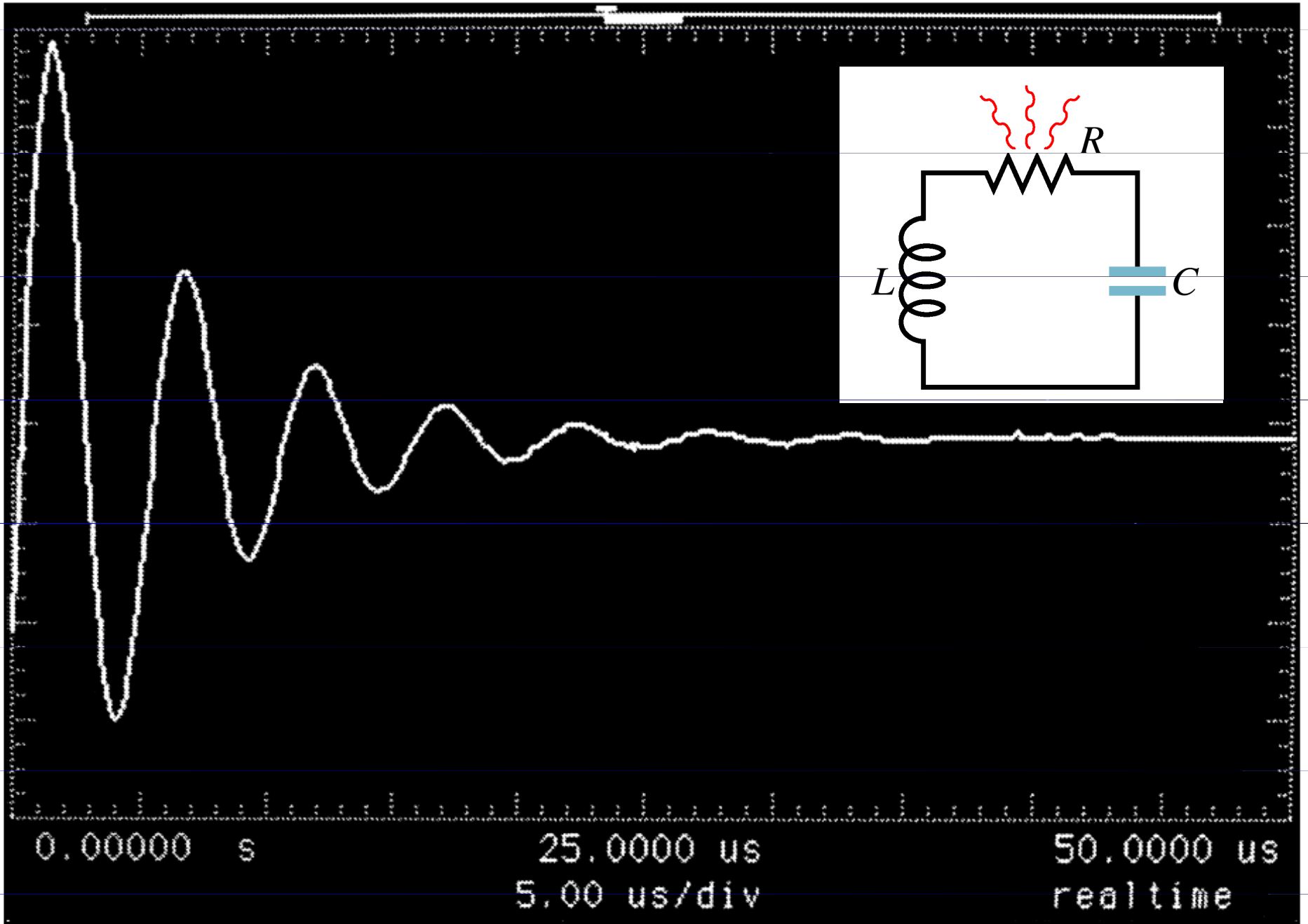

0.00000 s

25.0000 us

50.0000 us


5.00 us/div

realtime


Nucené kmity v obvodech RLC

$$e = \mathcal{E} \sin(\omega_b t).$$

$$i = I \sin(\omega_b t - \varphi),$$

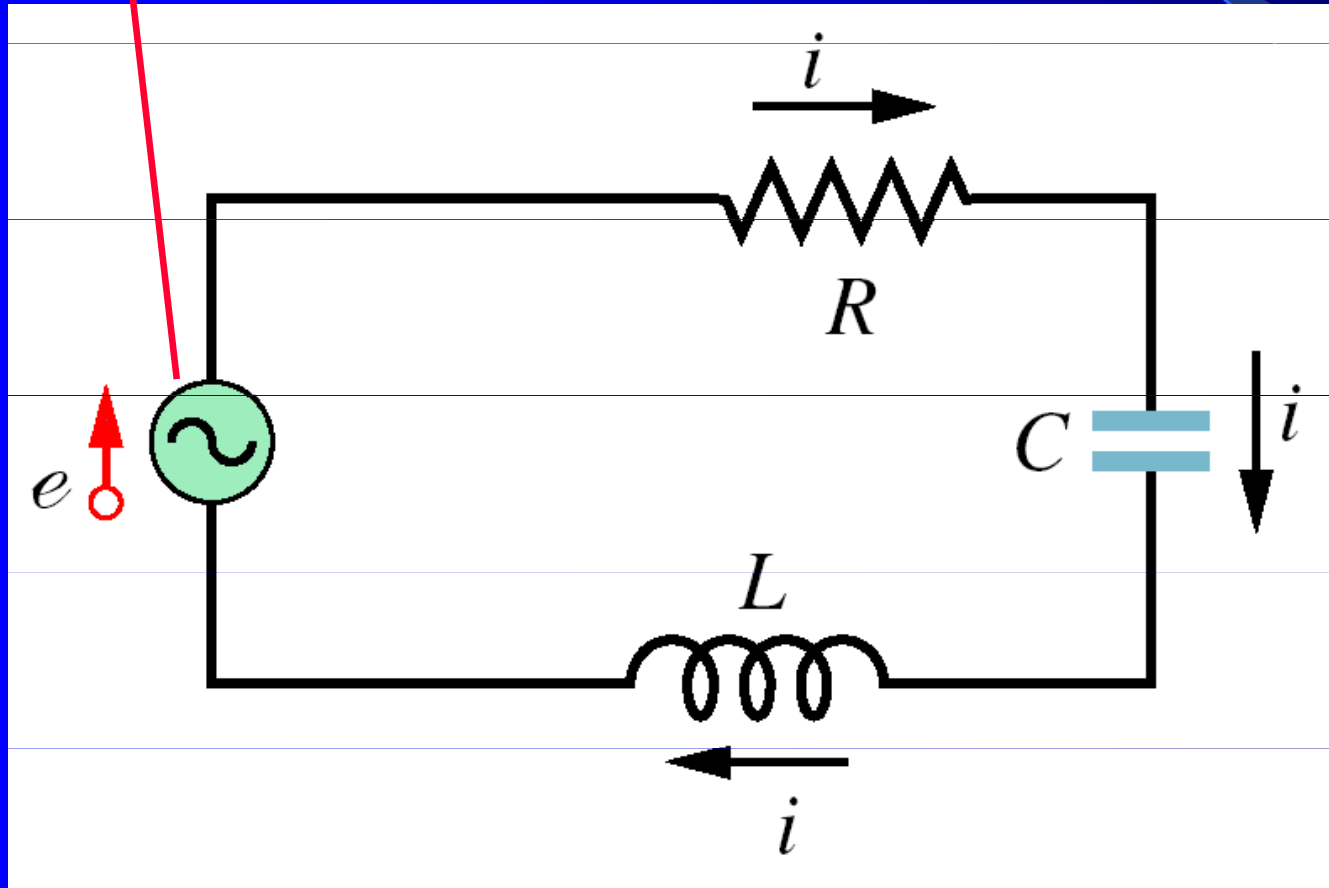

Odporová zátěž

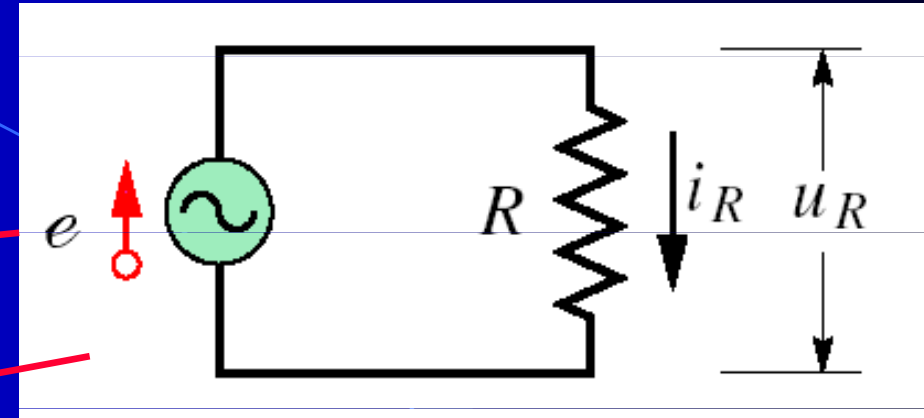

$$e = \mathcal{E} \sin \omega_b t.$$

$$e - u_R = 0.$$

$$u_R = \mathcal{E} \sin \omega_b t.$$


$$u_R = U_R \sin \omega_b t.$$

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{U_R}{R} \sin \omega_b t.$$

$$\varphi = 0^\circ$$

$$U_R = I_R R \quad (\text{rezistor}).$$


Odporová zátěž

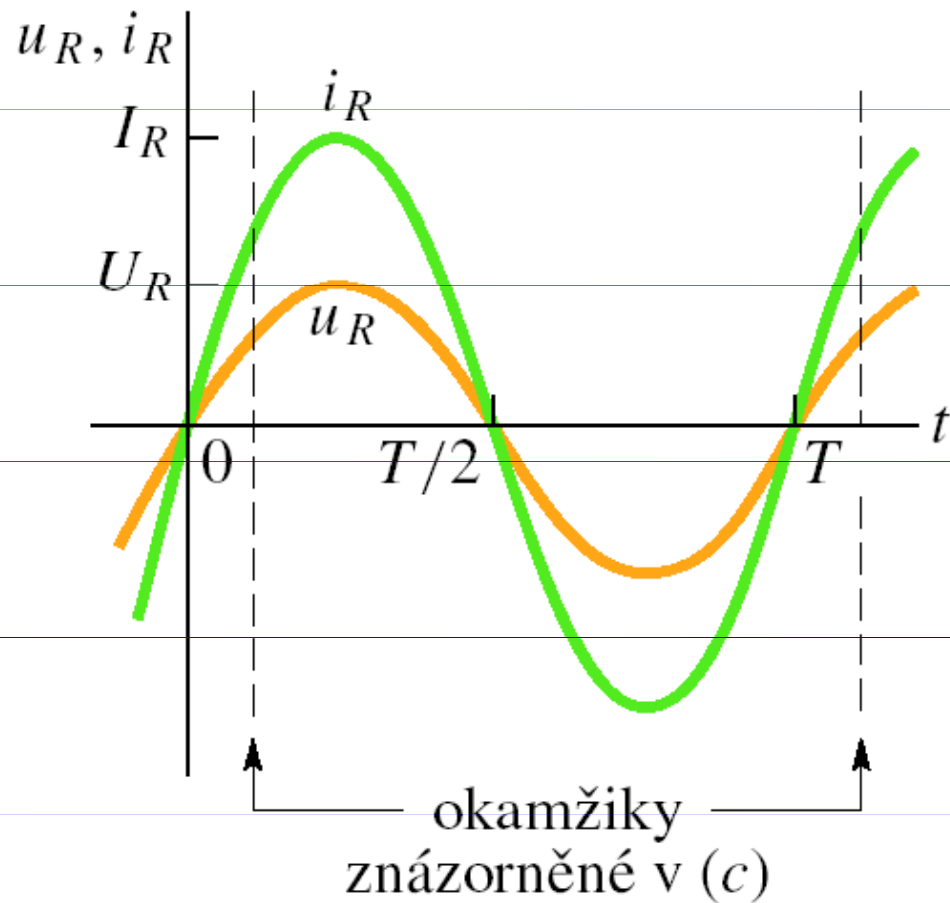

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{U_R}{R} \sin \omega_b t.$$

$$u_R = U_R \sin \omega_b t.$$

$$\varphi = 0^\circ$$

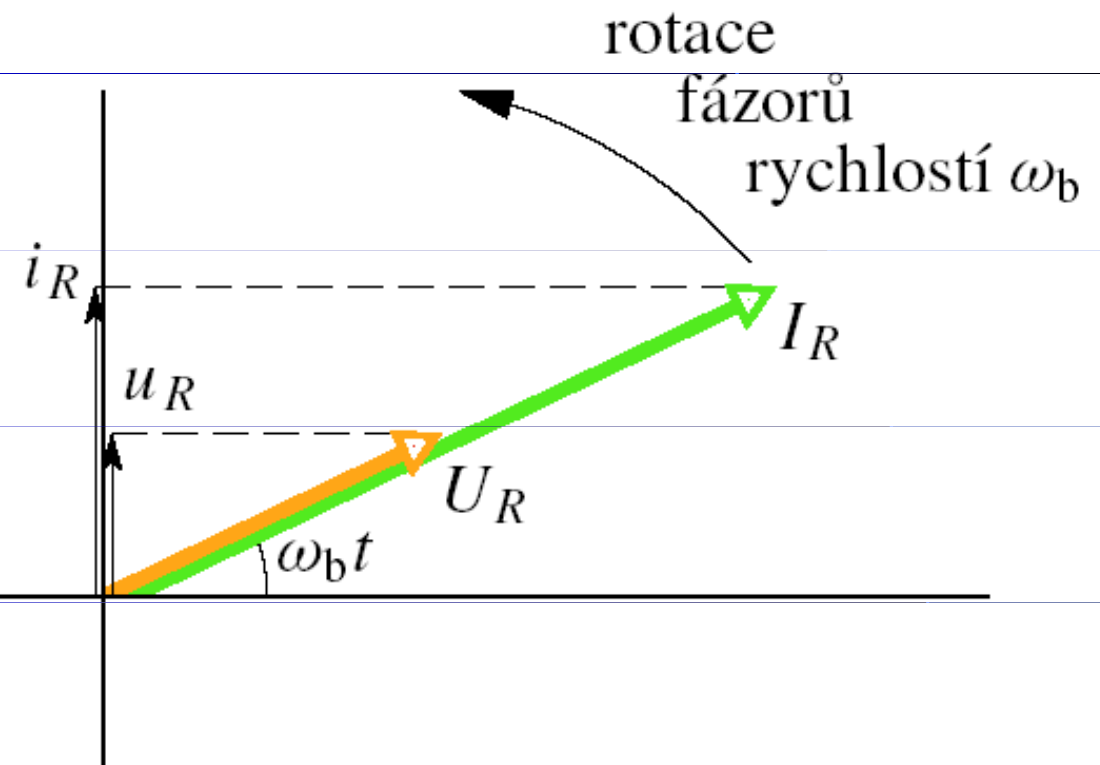


Kapacitní zátěž

$$u_C = U_C \sin \omega_b t$$

$$q_C = C u_C = C U_C \sin \omega_b t$$
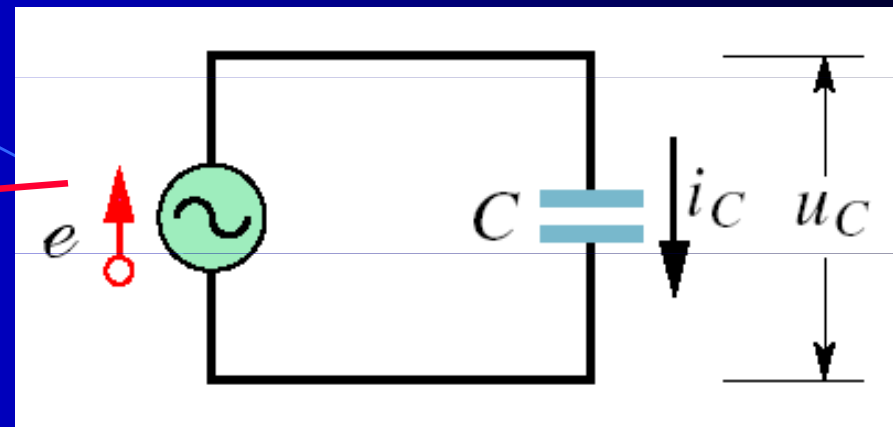
$$i_C = \frac{dq_C}{dt} = \omega_b C U_C \cos \omega_b t$$



$$X_C = \frac{1}{\omega_b C} \quad (\text{kapacitní reaktance}).$$


$$\cos \omega_b t = \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$

$$i_C = \left(\frac{U_C}{X_C} \right) \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$

$$U_C = I_C X_C$$


$$\varphi = -90^\circ$$

Kapacitní zátěž

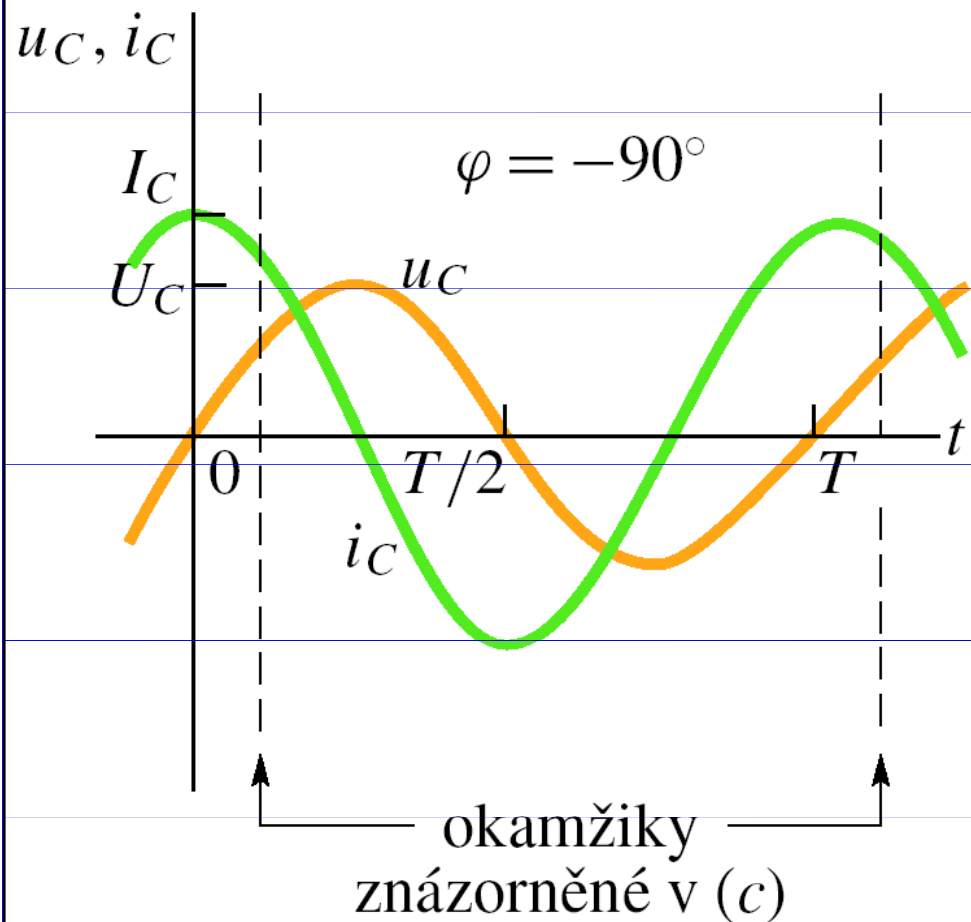

$$u_C = U_C \sin \omega_b t$$
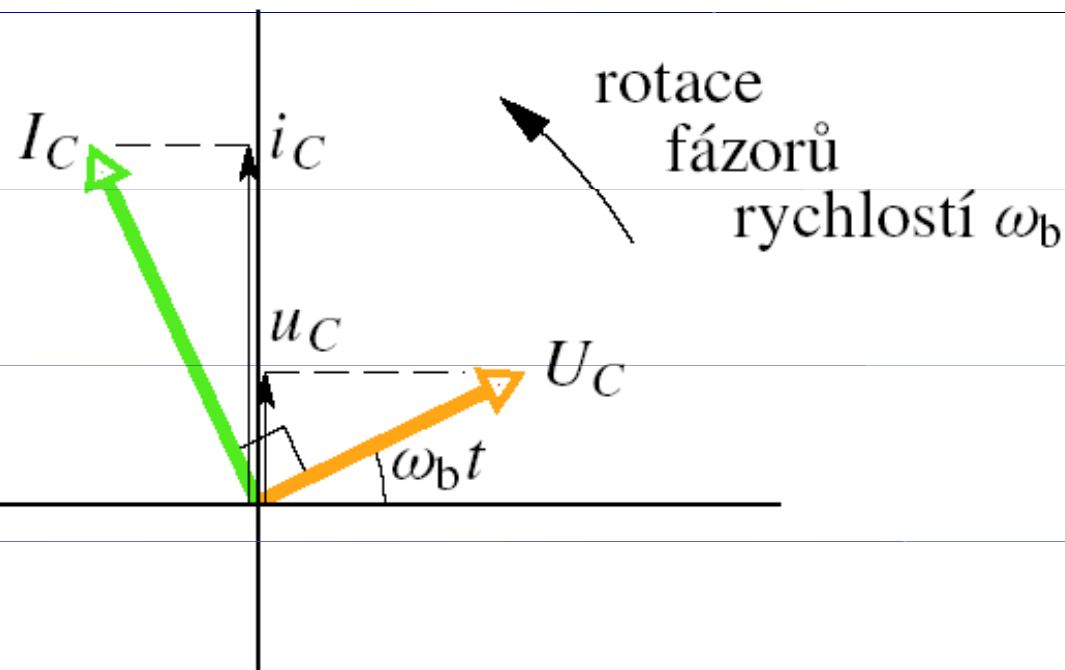
$$i_C = \left(\frac{U_C}{X_C} \right) \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$



$$\varphi = -90^\circ$$

Induktivní zátěž

$$u_L = U_L \sin \omega_b t$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{U_L}{L} \sin \omega_b t$$

$$i_L = - \left(\frac{U_L}{\omega_b L} \right) \cos \omega_b t$$


$$i_L = \frac{U_L}{X_L} \sin(\omega_b t - 90^\circ)$$

$$X_L = \omega_b L \quad (\text{induktivní reaktance}).$$


$$- \cos \omega_b t = \sin(\omega_b t - 90^\circ)$$

$$U_L = I_L X_L$$

$$\varphi = +90^\circ$$

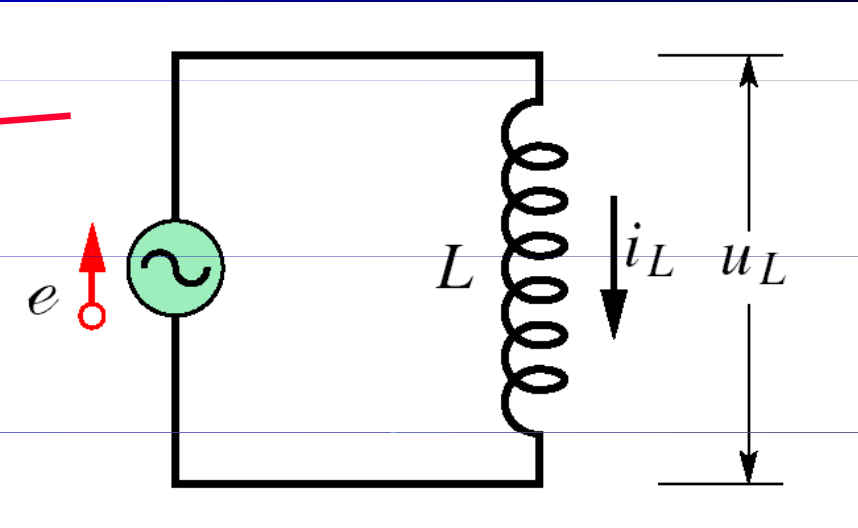


Induktivní zátěž

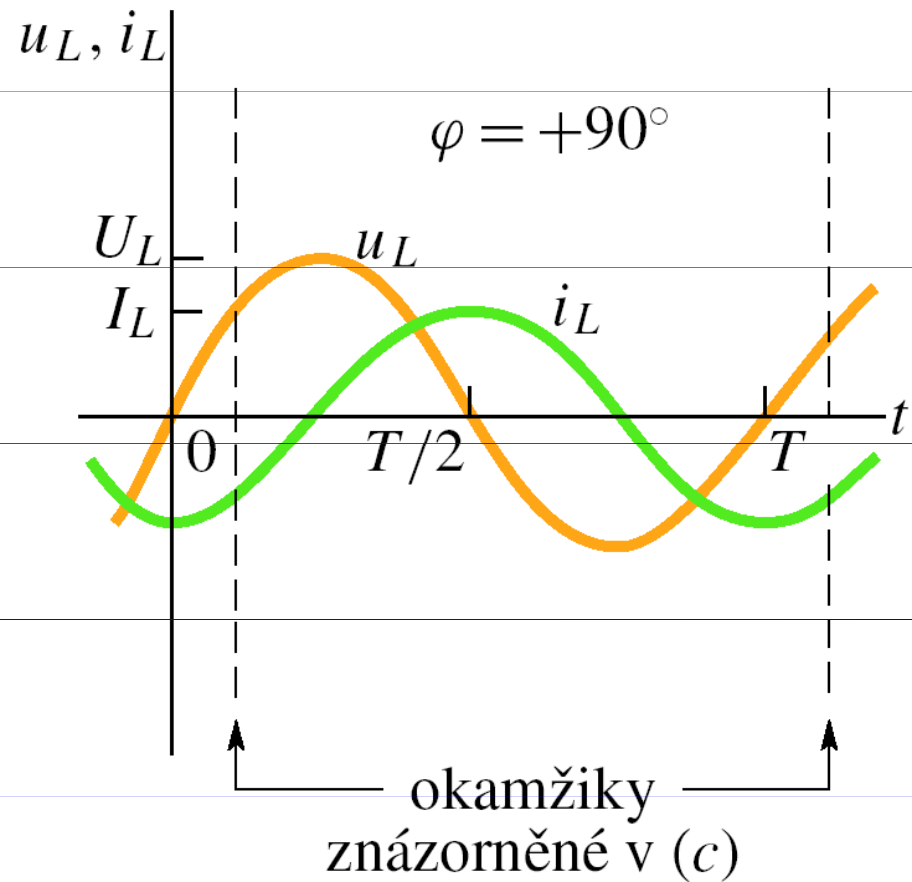

$$u_L = U_L \sin \omega_b t$$

$$i_L = \frac{U_L}{X_L} \sin(\omega_b t - 90^\circ).$$

$$\varphi = +90^\circ$$


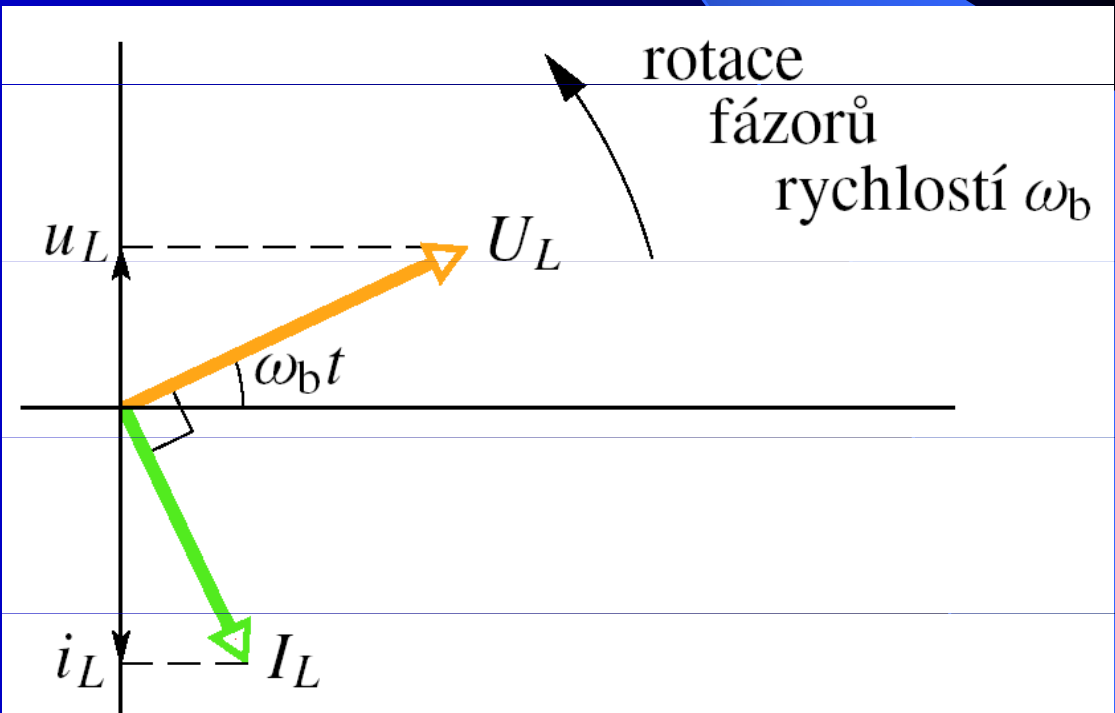


Tabulka 33.2 Vztahy mezi amplitudou a fází pro střídavé proudy a napětí

OBVODOVÝ PRVEK	SYMBOL	REZISTANCE NEBO REAKTANCE*	FÁZE PROUDU	FÁZOVÝ POSUN φ	VZTAH MEZI AMPLITUDAMI
Rezistor	R	R	ve fázi s u_R	0°	$U_R = I_R R$
Kondenzátor	C	$X_C = 1/(\omega_b C)$	předbíhá u_C o 90°	-90°	$U_C = I_C X_C$
Cívka	L	$X_L = \omega_b L$	zpožděna za u_L o 90°	$+90^\circ$	$U_L = I_L X_L$


* Někdy se pro kapacitní reaktanci užívá název **kapacitance** a pro induktivní reaktanci název **induktance**.


Sériový obvod RLC

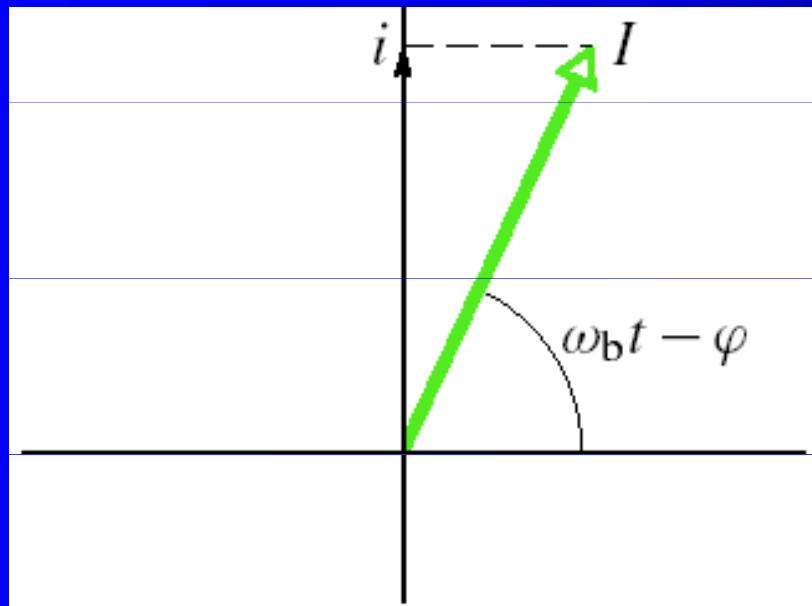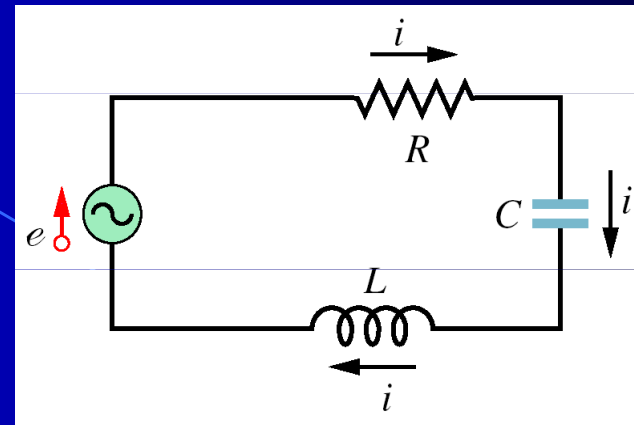


$$i = I \sin(\omega_b t - \varphi)$$

$$e = \mathcal{E} \sin \omega_b t$$

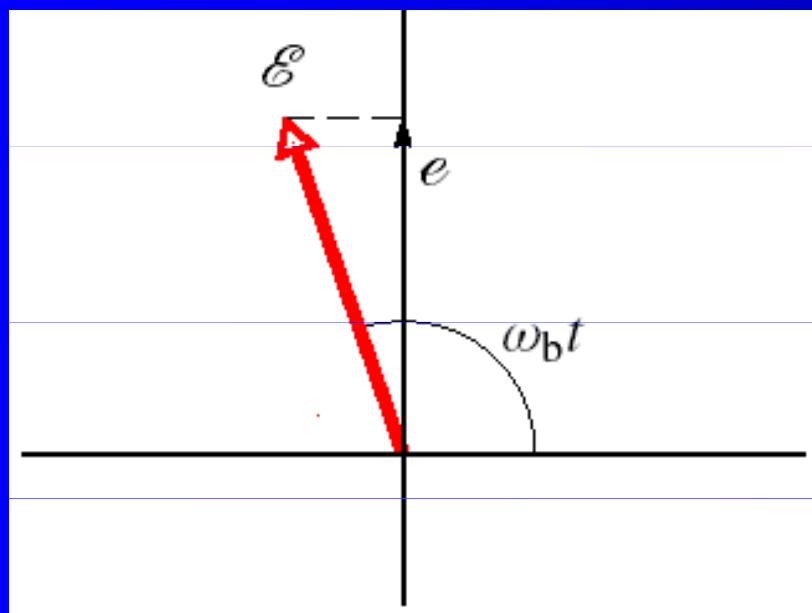

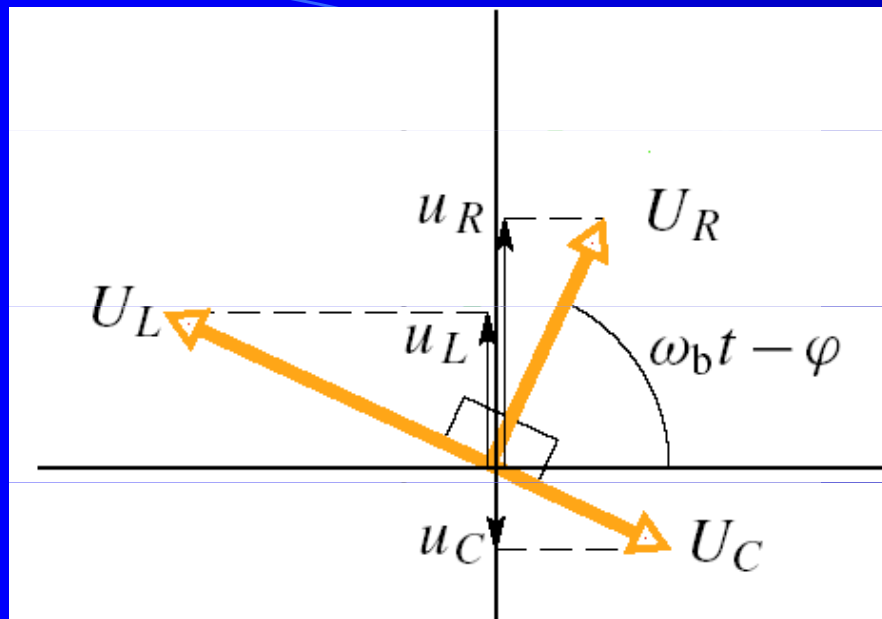

$$e = u_R + u_C + u_L.$$

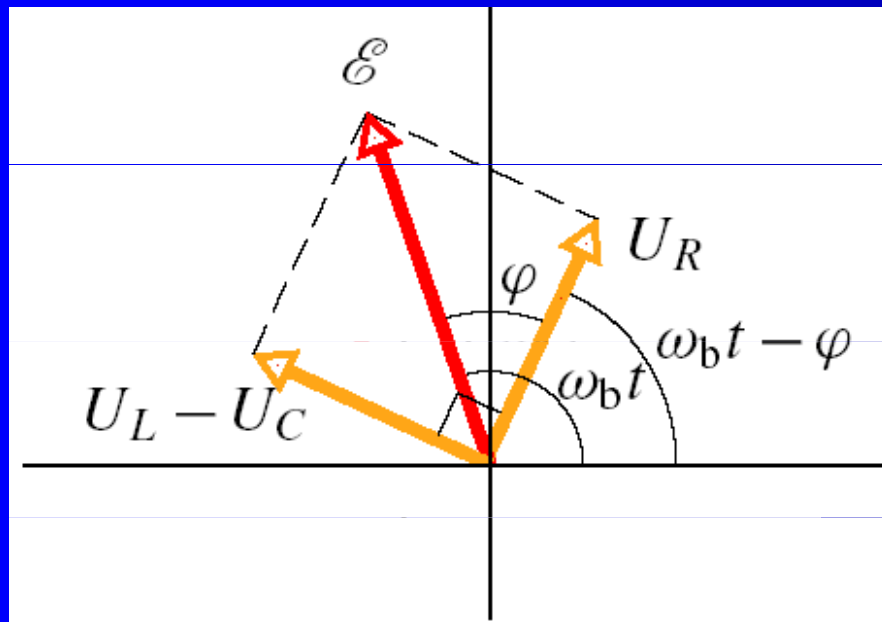


$$\mathcal{E}^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2.$$

$$\mathcal{E}^2 = (IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2$$


amplituda proudu:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}.$$

impedance

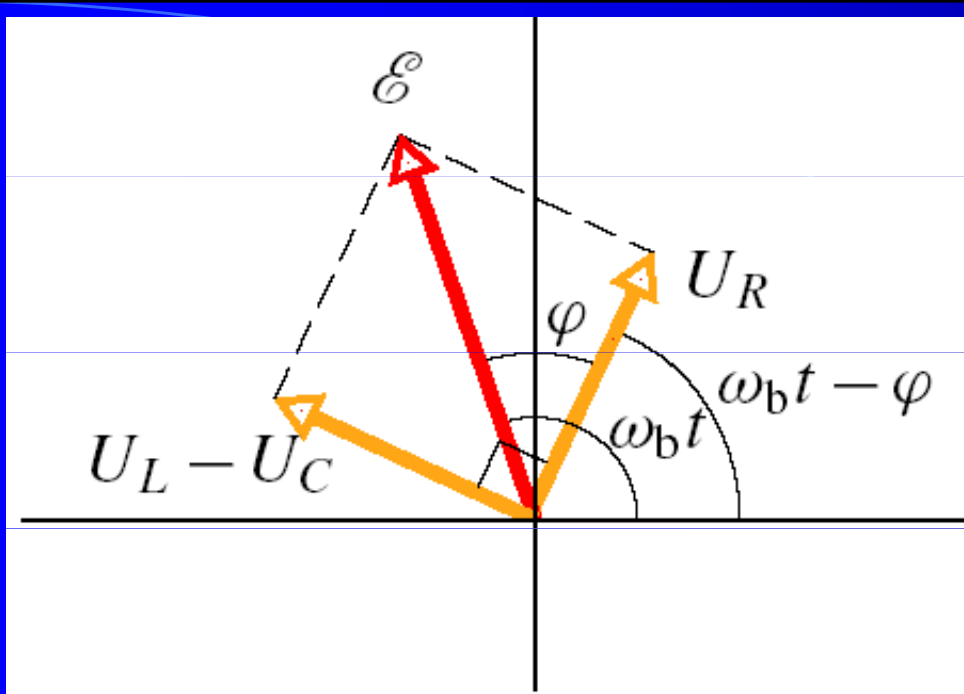

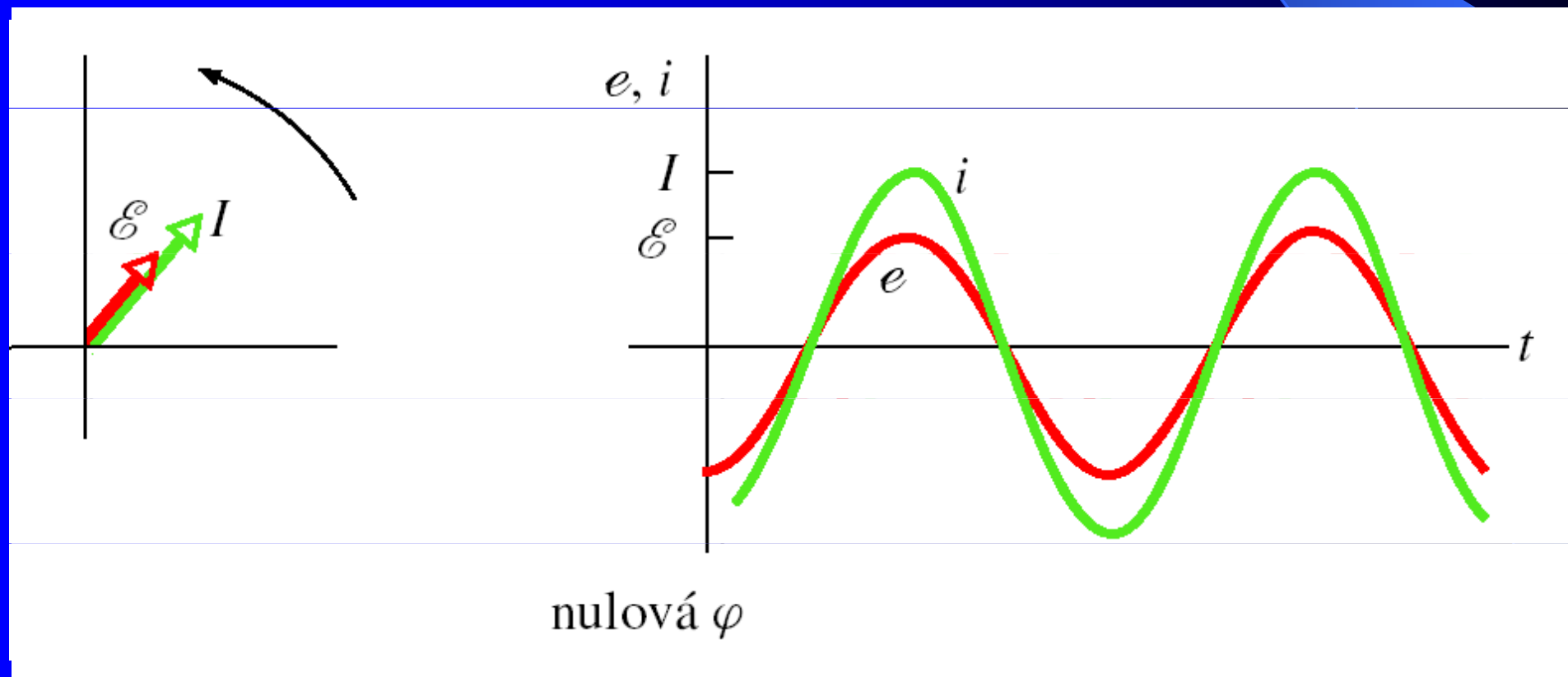
$$\text{tg } \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (\text{fázový posun}).$$



Rezonzance

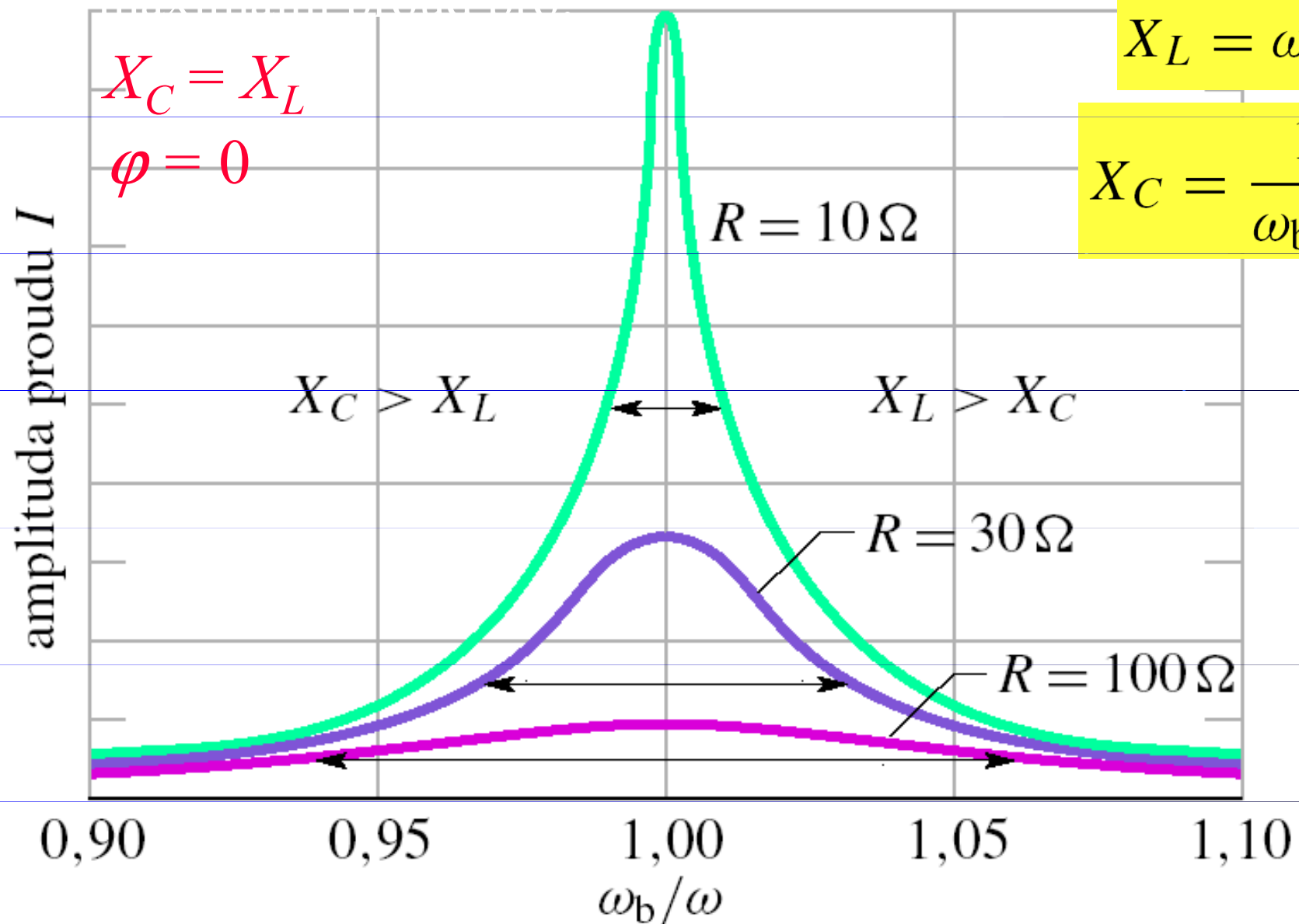
$$\omega_b = \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{rezonanční frekvence}).$$



Výkon v obvodech se střídavým proudem

okamžitý výkon v rezistoru:
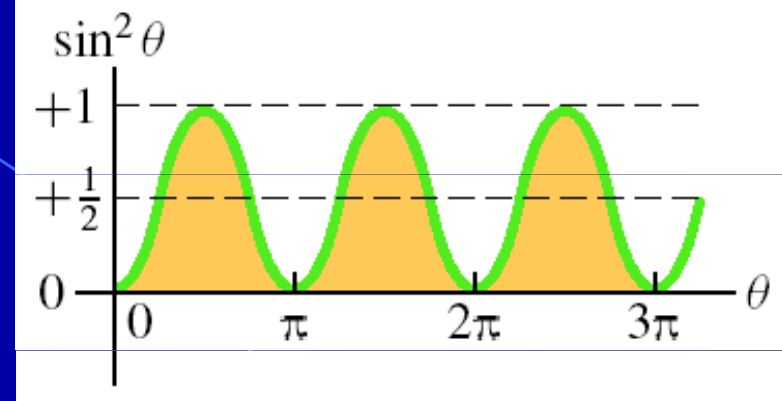
$$P = i^2 R = I^2 R \sin^2(\omega_b t - \varphi).$$




střední výkon:

$$\bar{P} = \frac{I^2 R}{2} = \left(\frac{I}{\sqrt{2}} \right)^2 R.$$

I_{ef}

$$U_{ef} = \frac{U}{\sqrt{2}} \quad \text{a} \quad \mathcal{E}_{ef} = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{2}}$$

(efektivní napětí a emn)

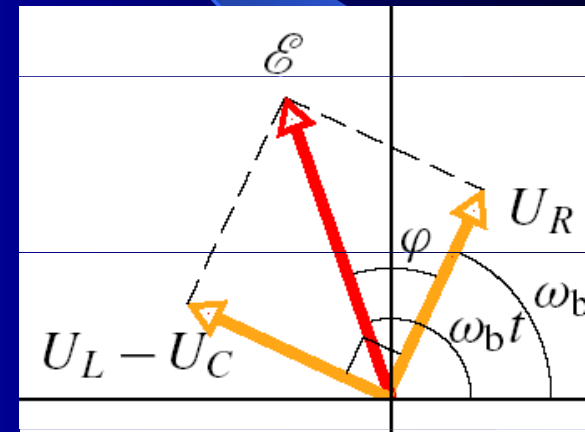

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{\mathcal{E}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{R}{Z}.$$

$$\bar{P} = \frac{\mathcal{E}_{ef}}{Z} I_{ef} R = \mathcal{E}_{ef} I_{ef} \frac{R}{Z} = \mathcal{E}_{ef} I_{ef} \cos \varphi$$