
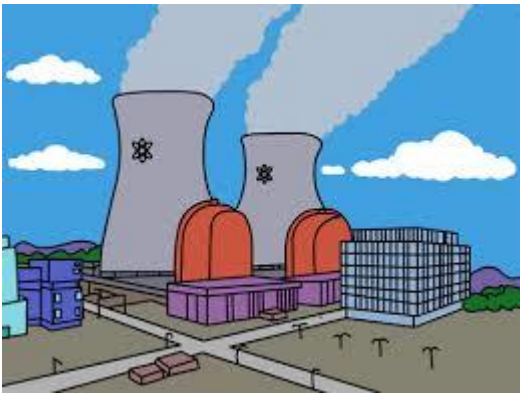


# indukčnost obvody se střídavým proudem

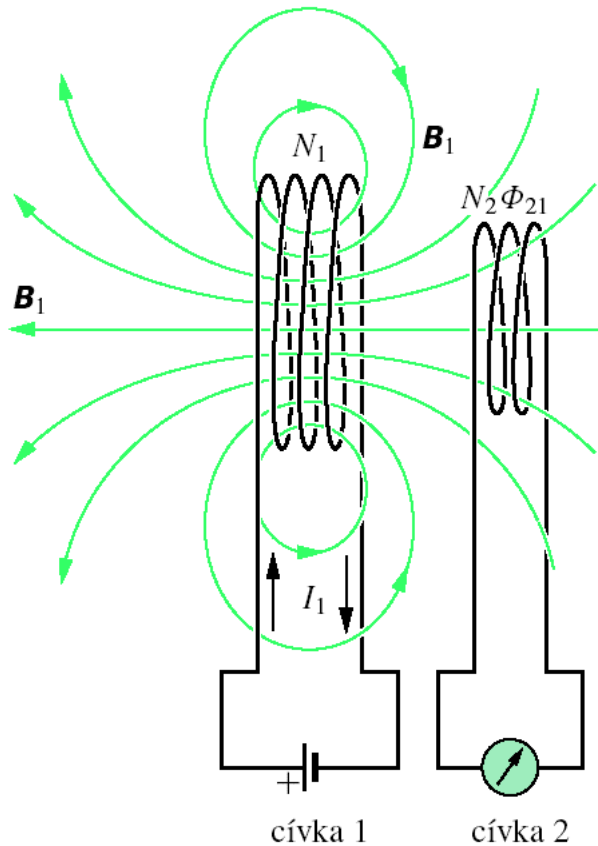

# vzájemná indukce



$$\mathcal{E}_2^{ind} = - \frac{d[N_2\Phi_{21}(t)]}{dt}$$

$$N_2\Phi_{21}(t) = N_2 \iint_{S_2} \vec{B}_1(2) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_C \vec{B}_1 \cdot d\vec{s} = \mu_0 N_1 I_1(t)$$



$$N_2\Phi_{21}(t) \propto B_1(t) \propto I_1(t)$$

$$N_2\Phi_{21}(t) = M_{21}I_1(t)$$

↑  
vzájemná indukčnost

$$\mathcal{E}_2^{ind} = -M_{21} \frac{dI_1(t)}{dt}$$

# vzájemná indukce

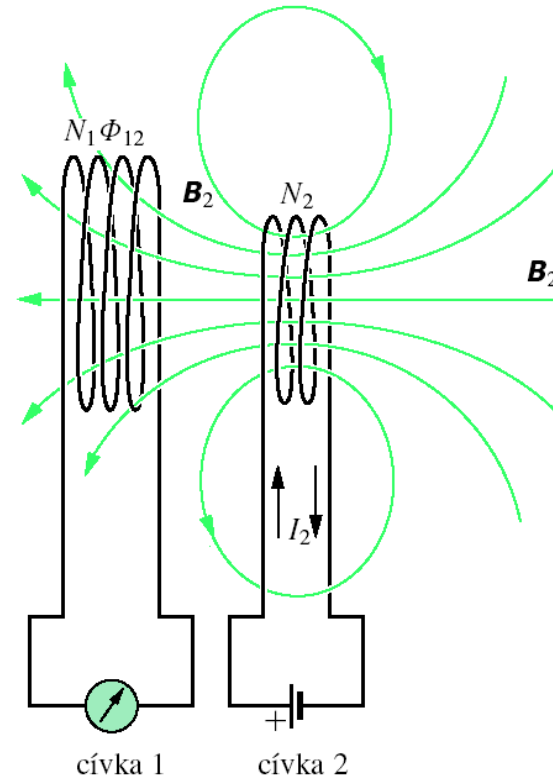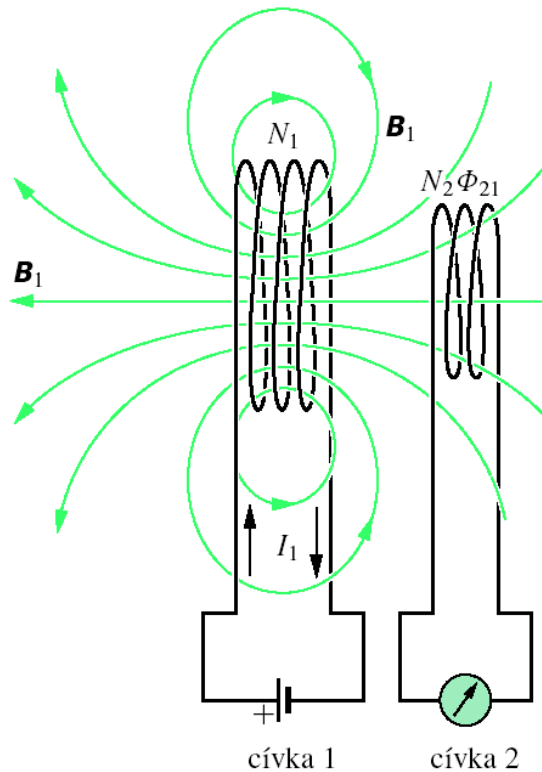

$$\mathcal{E}_2^{ind} = -M_{21} \frac{dI_1(t)}{dt}$$

$$\mathcal{E}_1^{ind} = -M_{12} \frac{dI_2(t)}{dt}$$

$$M_{21} = M_{12} = M$$


# vzájemná indukce

## PŘÍKLAD 31.12

Na obr. 31.25 jsou dvě kruhové hustě vinuté souosé cívky ležící ve stejné rovině. Menší má poloměr  $R_2$  a počet závitů  $N_2$ , větší má poloměr  $R_1$  a počet závitů  $N_1$ .

(a) Odvoďte výraz pro vzájemnou indukčnost  $M$  pro toto uspořádání cívek za předpokladu, že  $R_1 \gg R_2$ .


$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 N_1}{2 R_1}$$

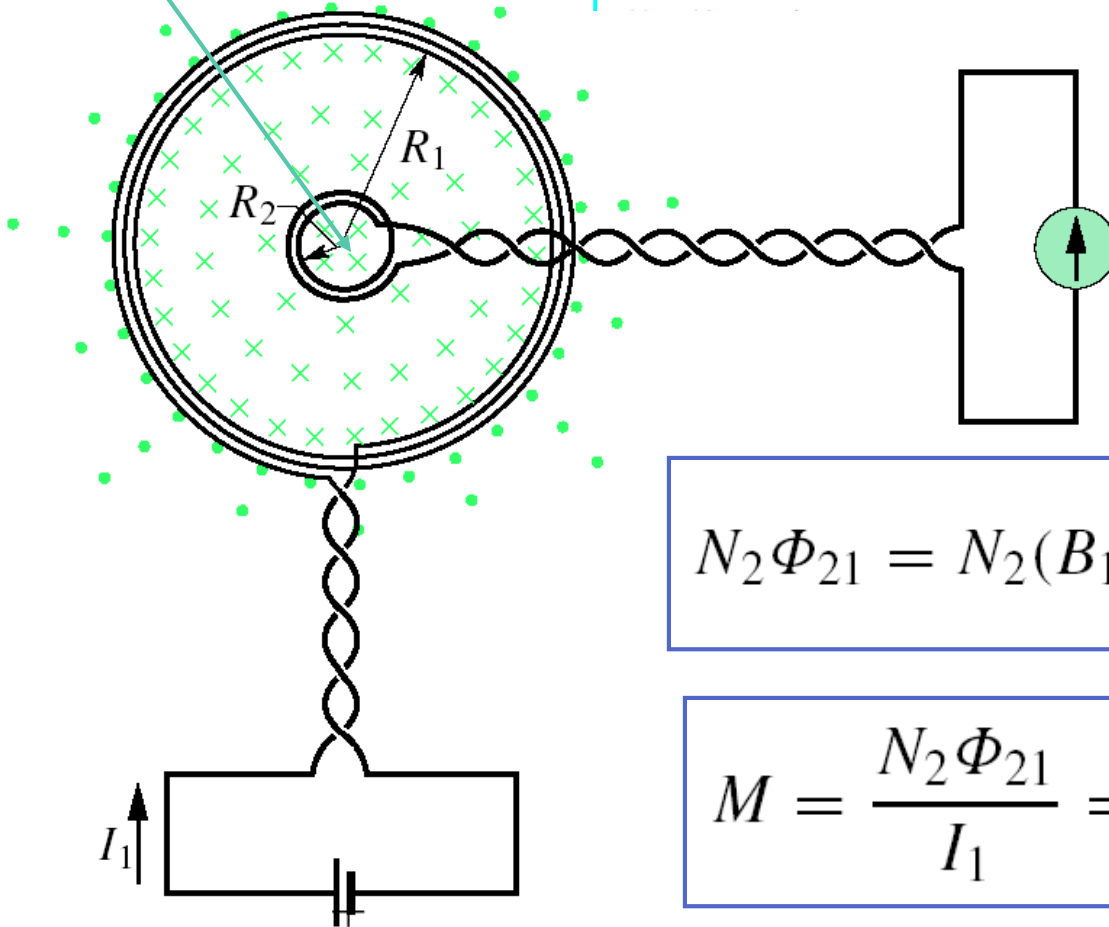

$$N_2 \Phi_{21} = N_2 (B_1) (\pi R_2^2) = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2 I_1}{2 R_1}$$

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 R_2^2}{2 R_1}$$

# vlastní indukce

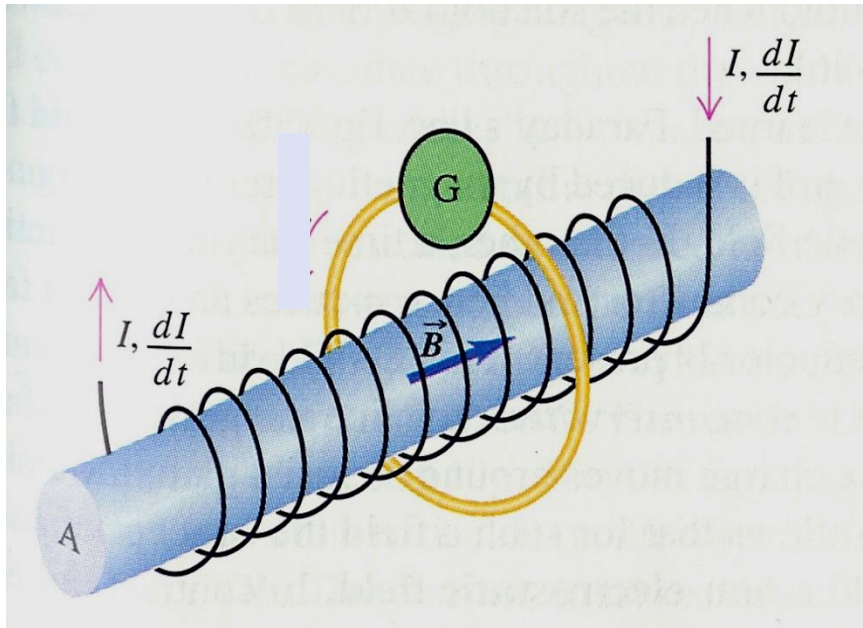

$$\mathcal{E}^{ind} = - \frac{d[N\Phi(t)]}{dt}$$

$$N\Phi(t) = N \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 NI(t)$$

$$N\Phi(t) \propto B(t) \propto I(t)$$

$$N\Phi(t) = LI(t)$$

↑  
vlastní indukčnost

$$\mathcal{E}^{ind} = -L \frac{dI(t)}{dt}$$





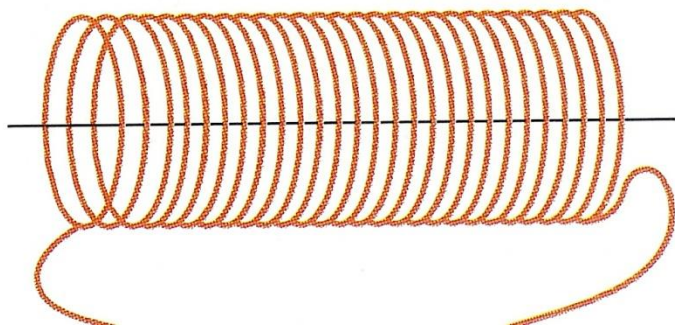
# indukčnost solenoidu

$$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \mu_0 n^2 l S.$$


$$N\Phi_B = (nl)(BS), \quad \longleftarrow \quad B = \mu_0 I n$$



s magnetikem ( $\mu_r$ ):

$$L = \mu_r \mu_0 n^2 l S$$

# směr indukovaného emn

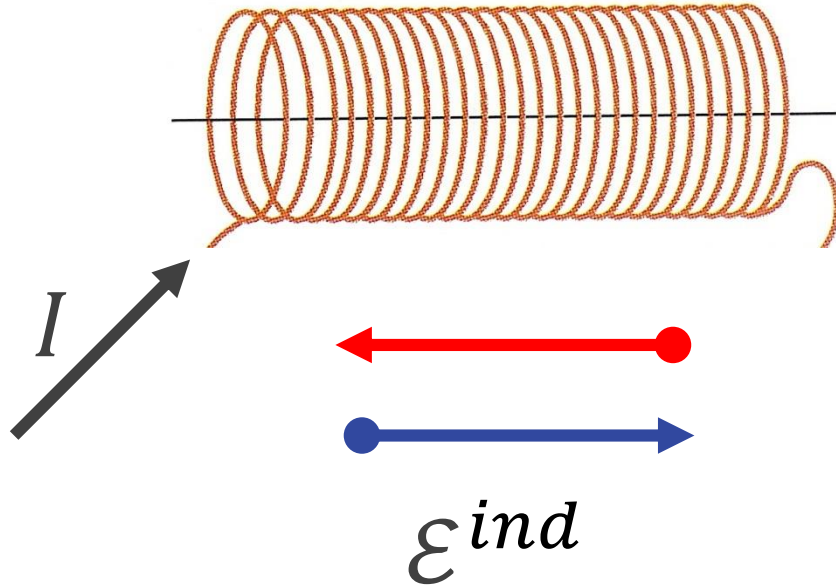


proud **roste**


proud **klesá**



# RL obvod

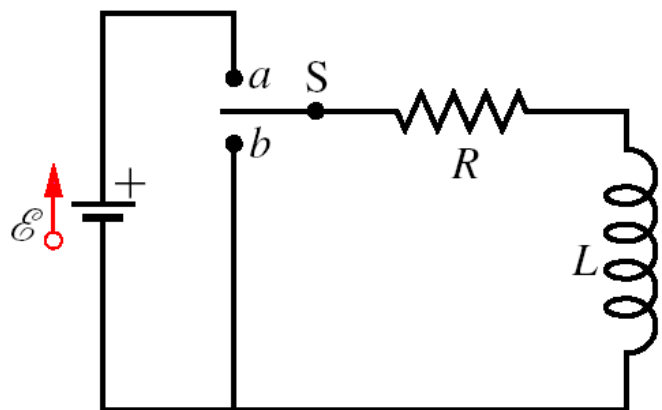

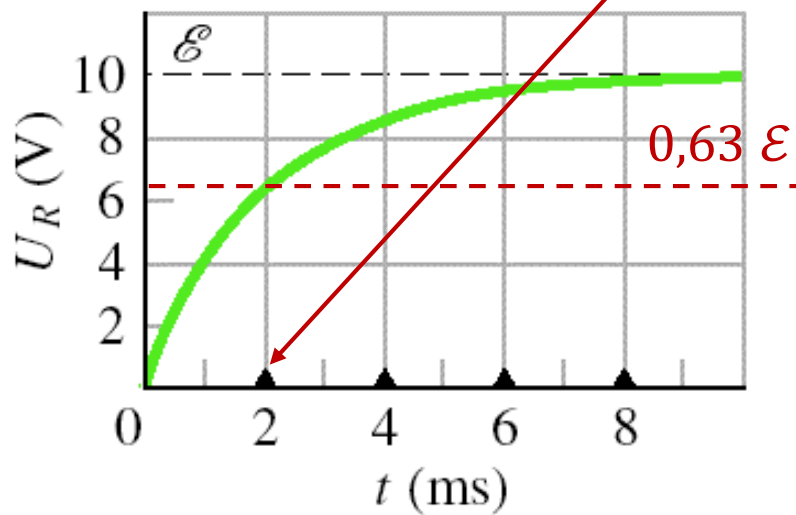
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau_L}) \quad \tau_L = \frac{L}{R}$$




$$\mathcal{E} - RI - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \mathcal{E}$$
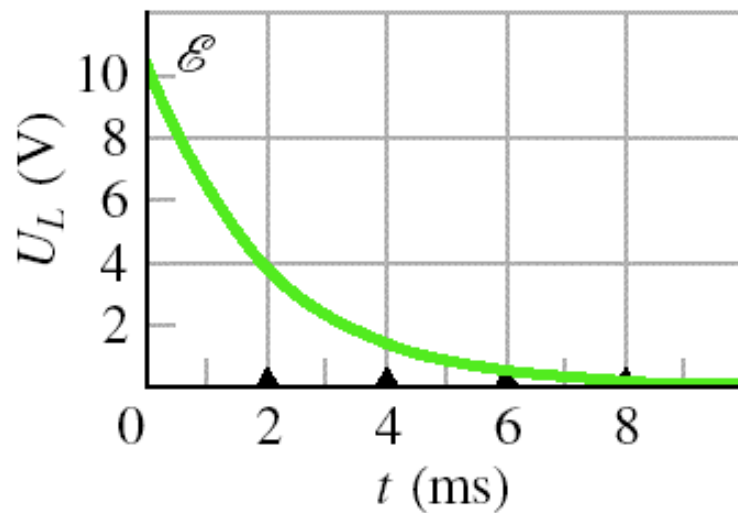
$$U_L = L \frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$



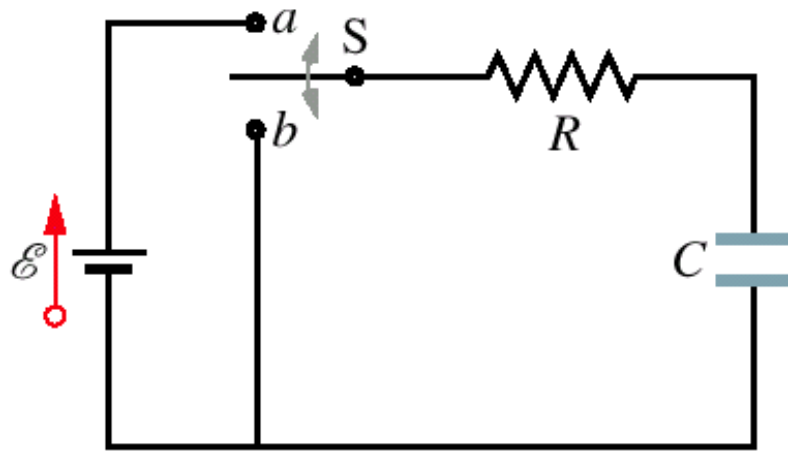

$$I = \frac{dQ}{dt}$$



$$\mathcal{E} - RI - \frac{Q}{C} = 0$$

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \mathcal{E}$$

$$Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$$

$\tau_C$

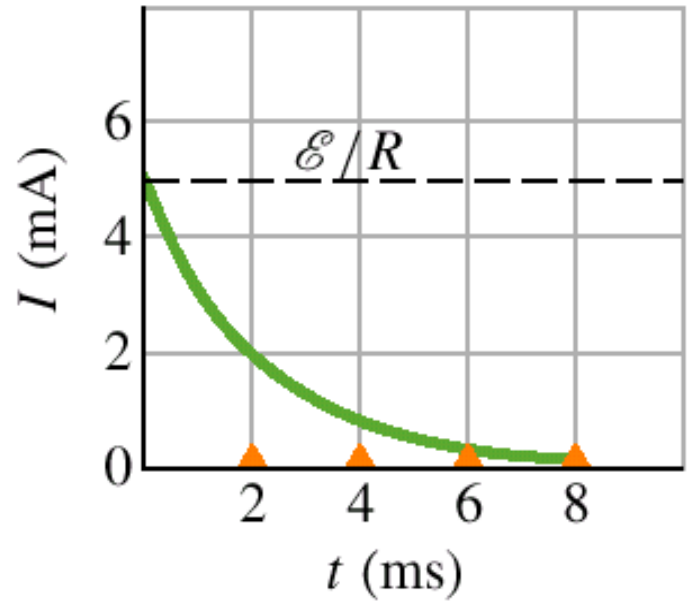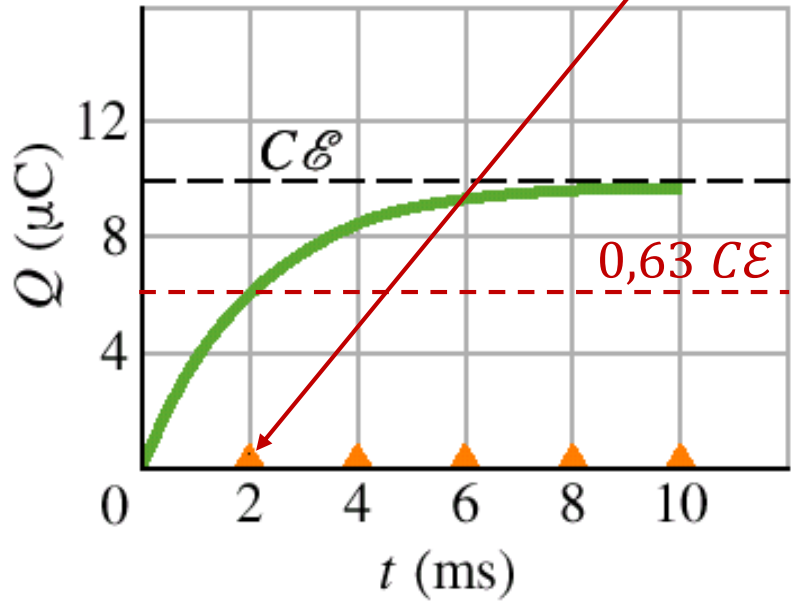
$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$


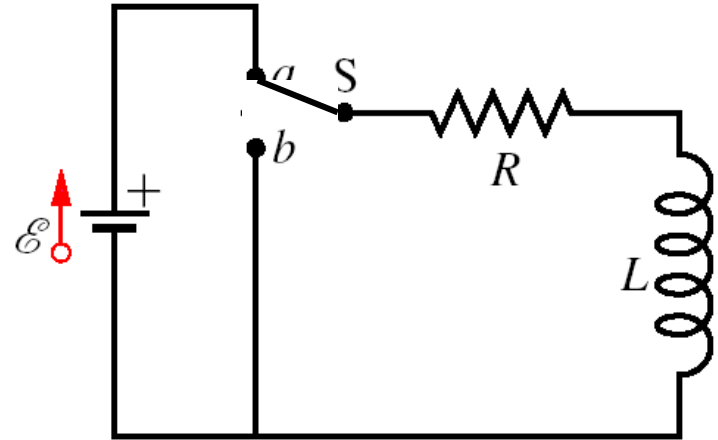
# energie magnetického pole

$$\mathcal{E} = L \frac{dI}{dt} + IR.$$

$$\mathcal{E}I = LI \frac{dI}{dt} + I^2 R,$$



$$dE_{\text{mg}} = LI dI$$

$$\int_0^{E_{\text{mg}}} dE'_{\text{mg}} = \int_0^I LI' dI'$$

$$E_{\text{mg}} = \frac{1}{2} LI^2$$


# Kde je energie?

V magnetickém poli

$$E_{\text{mg}} = \frac{1}{2}(LI)I = \frac{1}{2}N\Phi I = \frac{1}{2}(NBS) \left( \frac{Bl}{\mu_0 N} \right) = \left( \frac{B^2}{2\mu_0} \right) (Sl)$$

s hustotou


$$w_{\text{mg}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

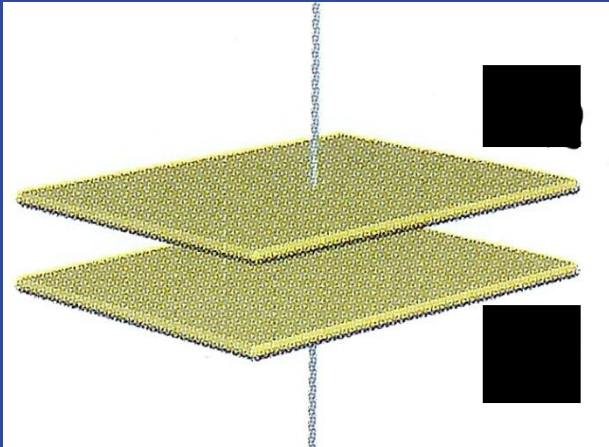

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$$

$$E_C = \frac{1}{2} C U^2$$

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

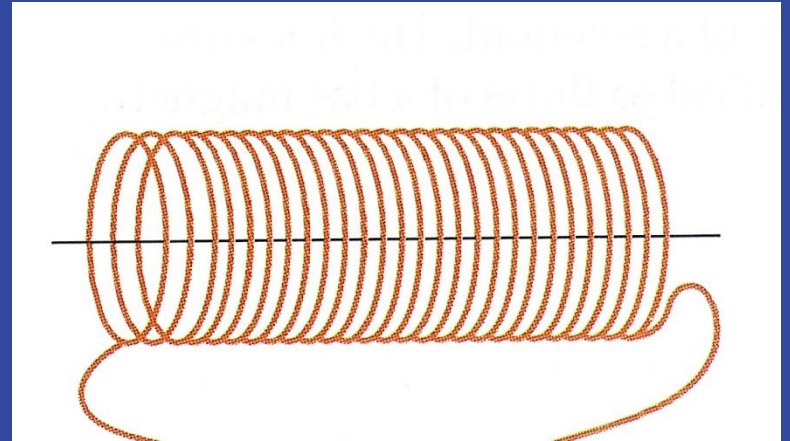


$$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 S}{l}$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2$$


$$w_{mg} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

# Obvod LC

$$E_{\text{mg}} = \frac{Li^2(t)}{2}$$

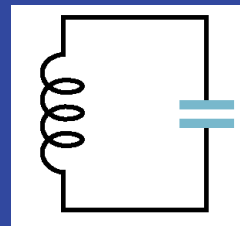

$$E_{\text{el}} = \frac{q^2(t)}{2C}$$

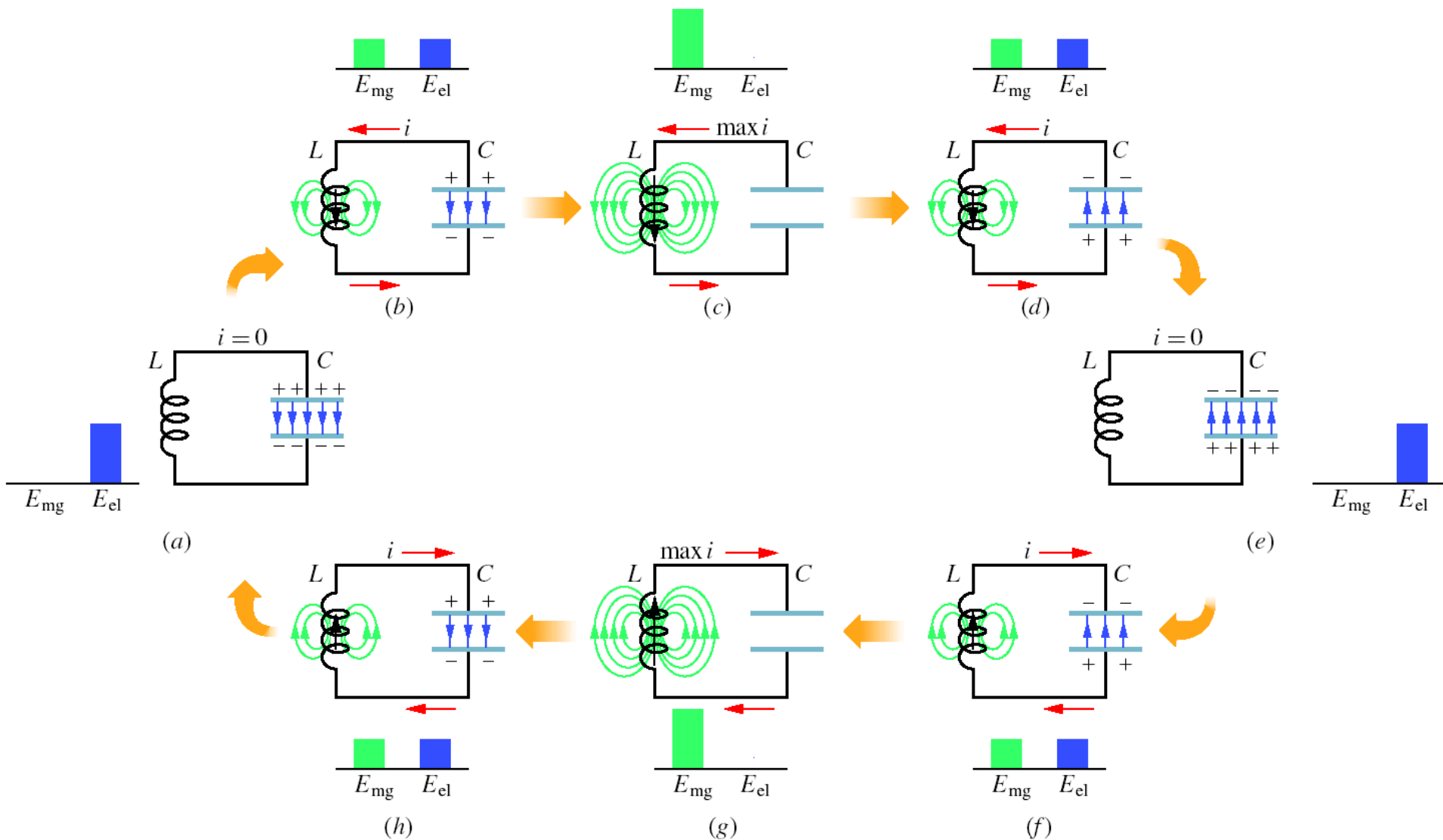




$$E = E_{mg} + E_{el} = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}$$



$$\frac{dE}{dt} = 0 = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$



$$q(t) = Q \cos(\omega t + \varphi)$$

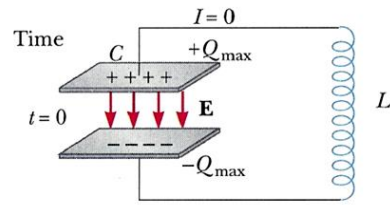



(a)

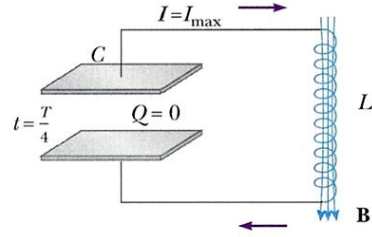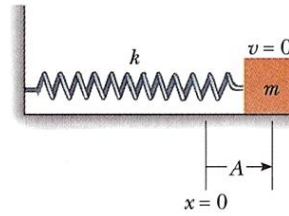



(b)

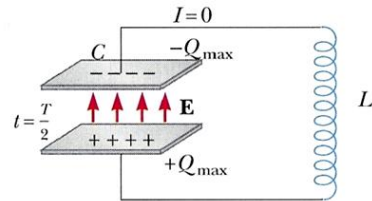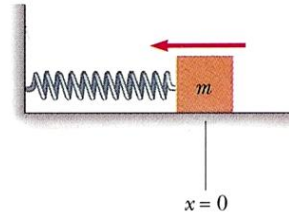


(c)

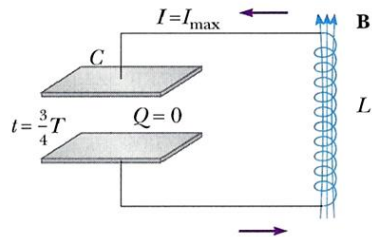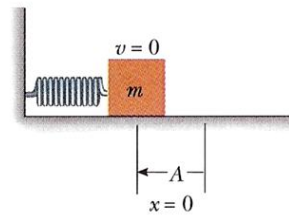

(d)

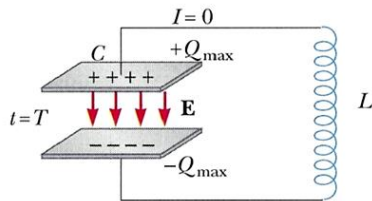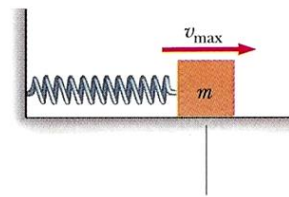

(e)

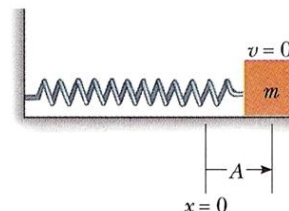



$$E = E_k + E_p = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

$$\frac{dE}{dt} = 0 = mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$


$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$$

# Oscilátor LC

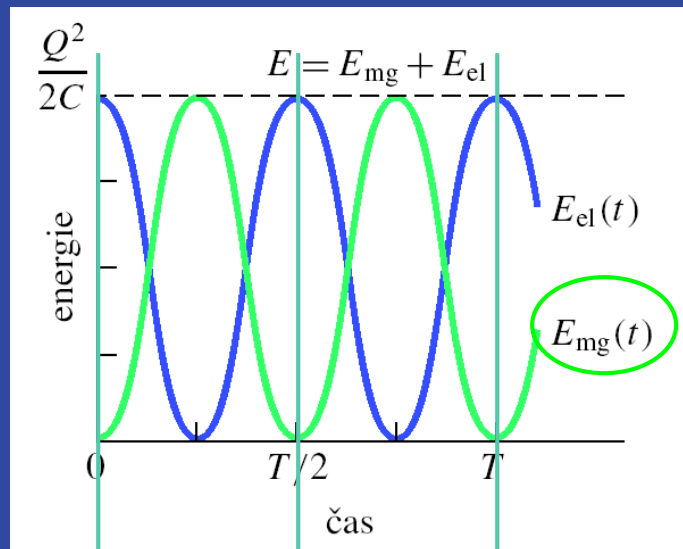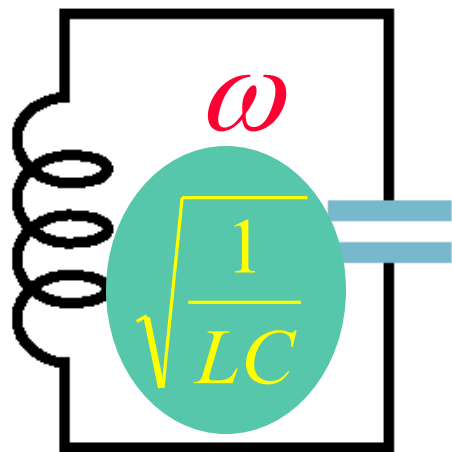


$$q(t) = Q \cos \omega t$$

$$i(t) = -I \sin \omega t$$

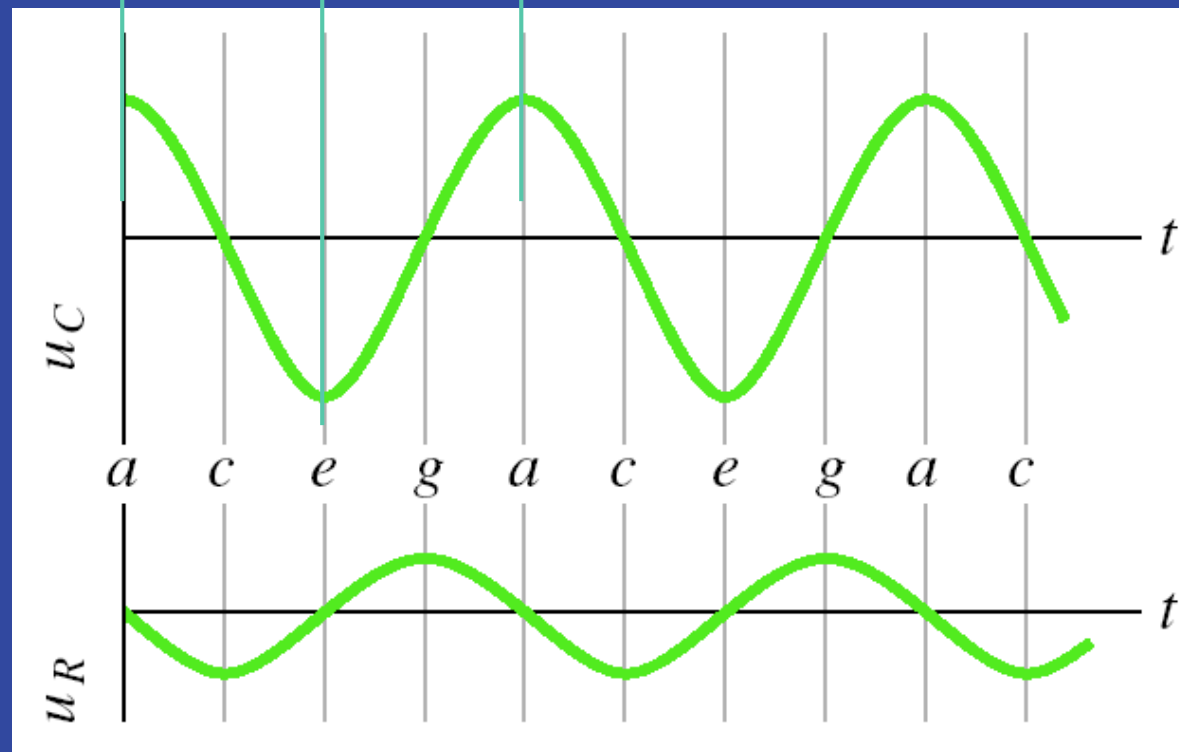


# Aplikace


Čidla, telefon ...

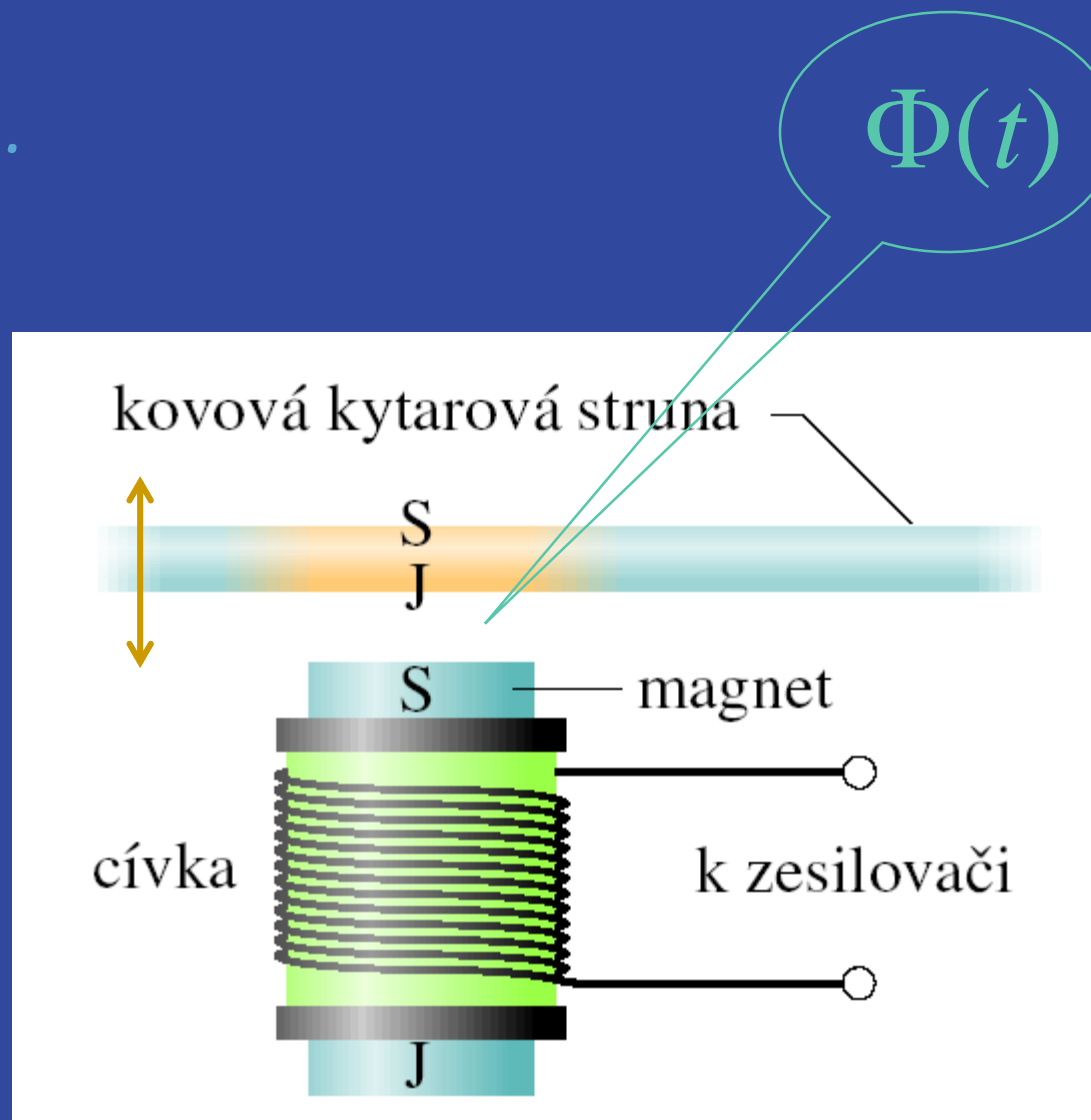


# Záznam signálu na magnetické médium

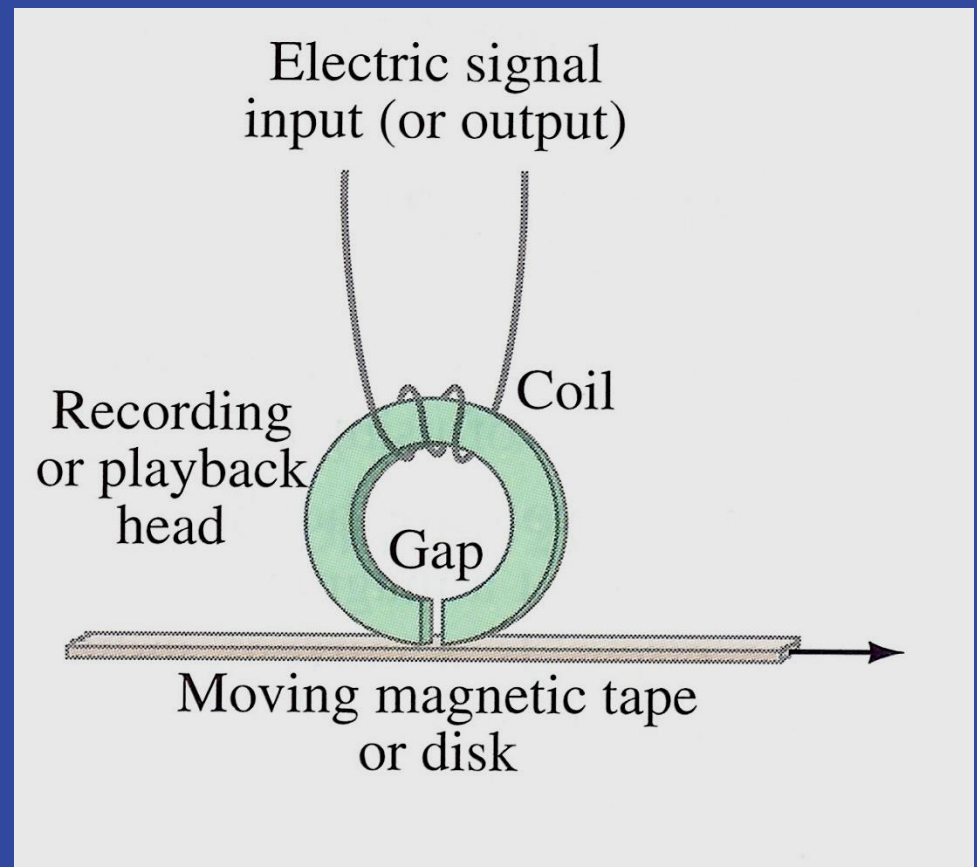

# Výroba elektrického proudu

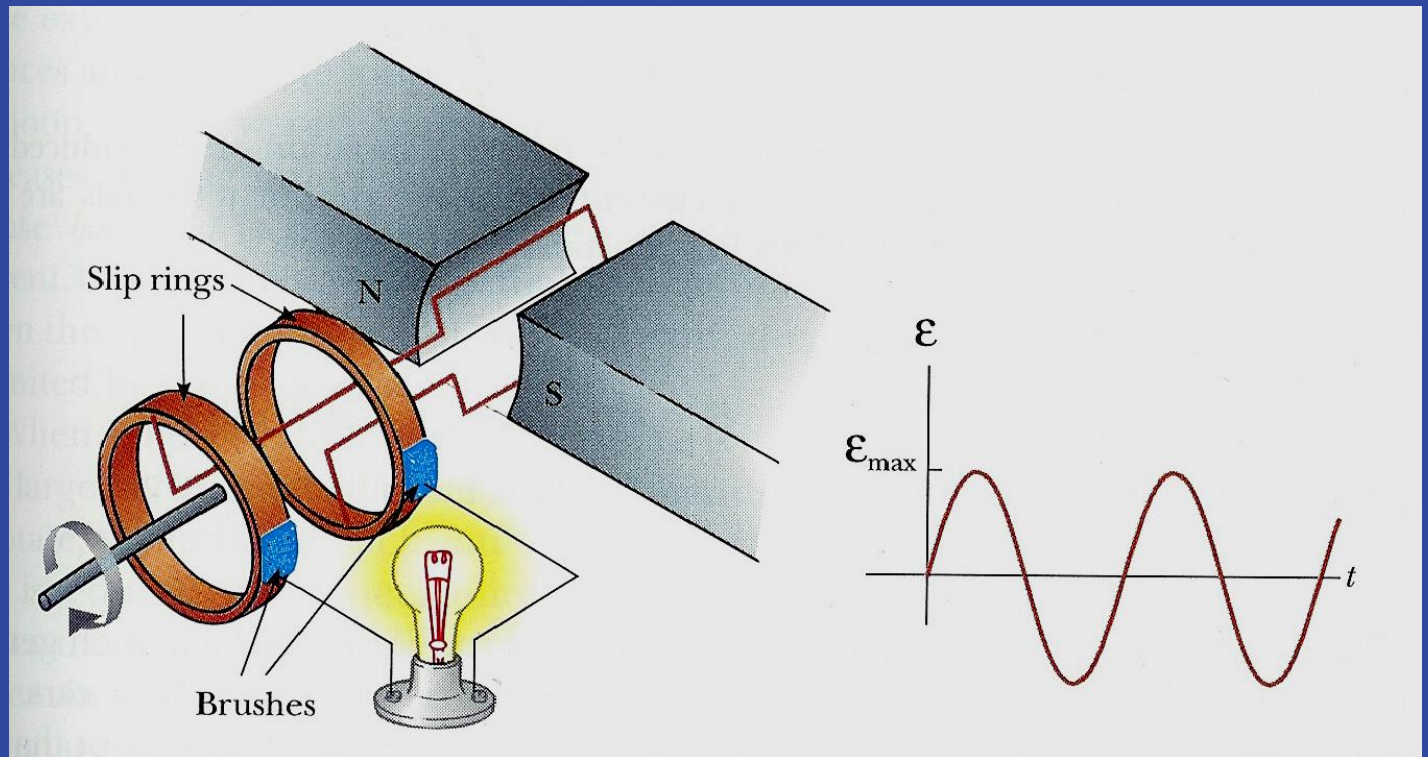

# Transformátor

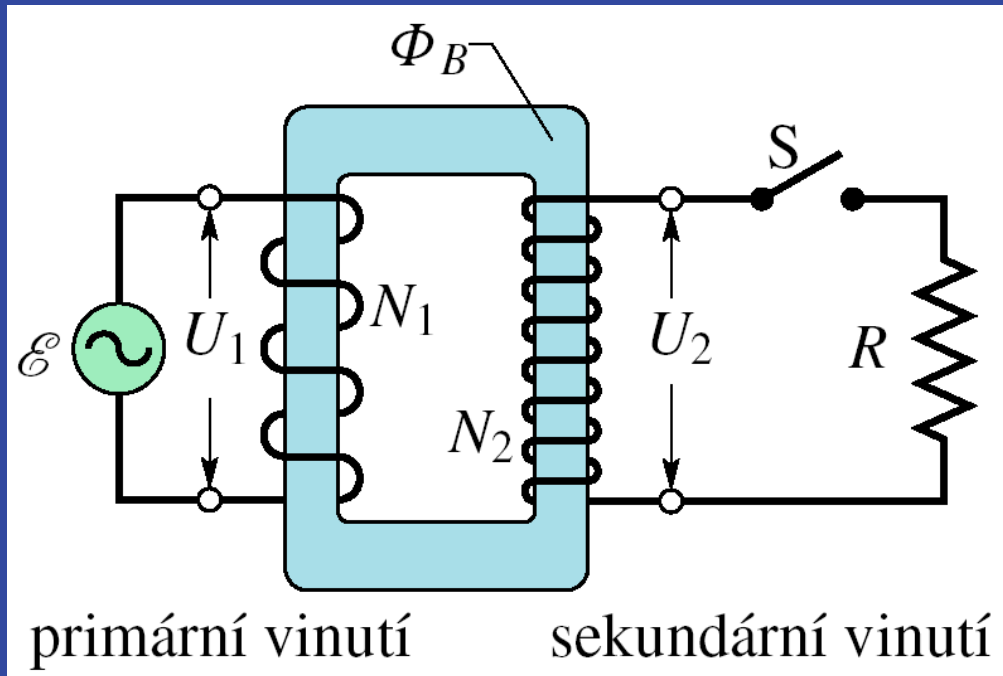



$$\mathcal{E}(t) - \frac{d(N_1\Phi)}{dt} = 0$$


$$U_2 = -\frac{d(N_2\Phi)}{dt}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$




# Generátor oscilací

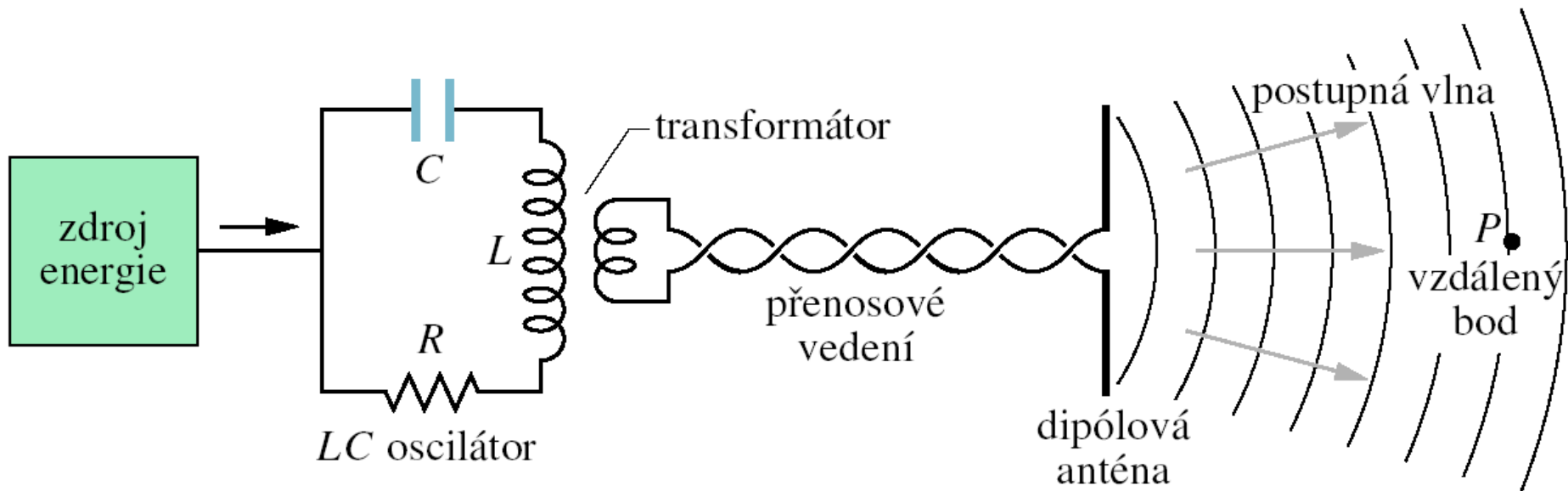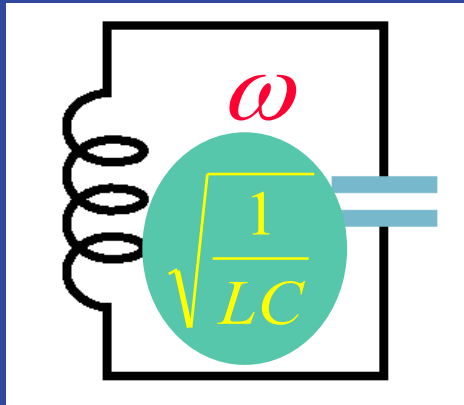

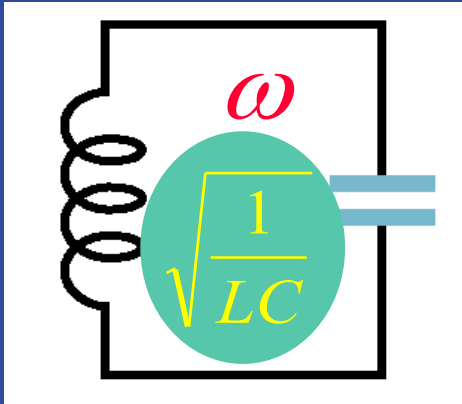


**FIGURE 32-20** Simple tuning stage of a radio.

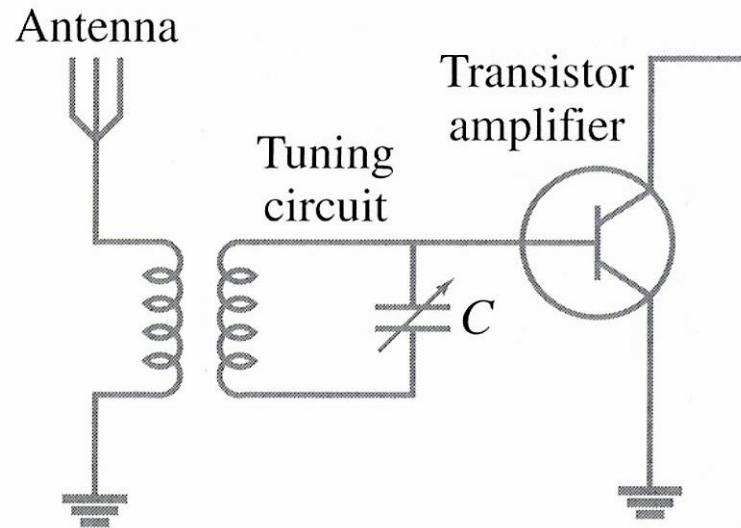
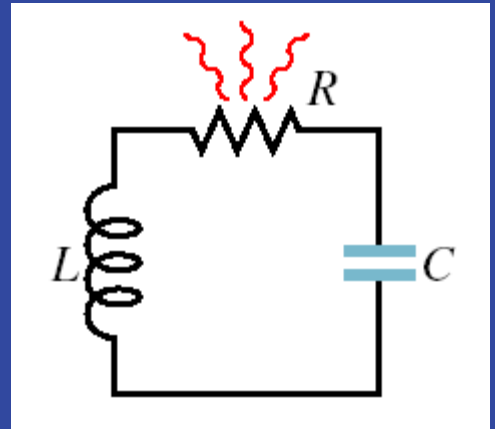
# Tlumené kmity v obvodu RLC

energie v obvodu:

$$E = E_{\text{mg}} + E_{\text{el}} = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}.$$



její úbytek:

$$\frac{dE}{dt} = -Ri^2$$

po úpravě:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$$

řešení:


$$q = Qe^{-Rt/(2L)} \cos(\omega' t + \varphi)$$

střední hodnota energie v obvodu:

$$E = \frac{Q^2}{2C} e^{-Rt/L}.$$

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - (R/2L)^2}$$


$$\omega = 1/\sqrt{LC}$$

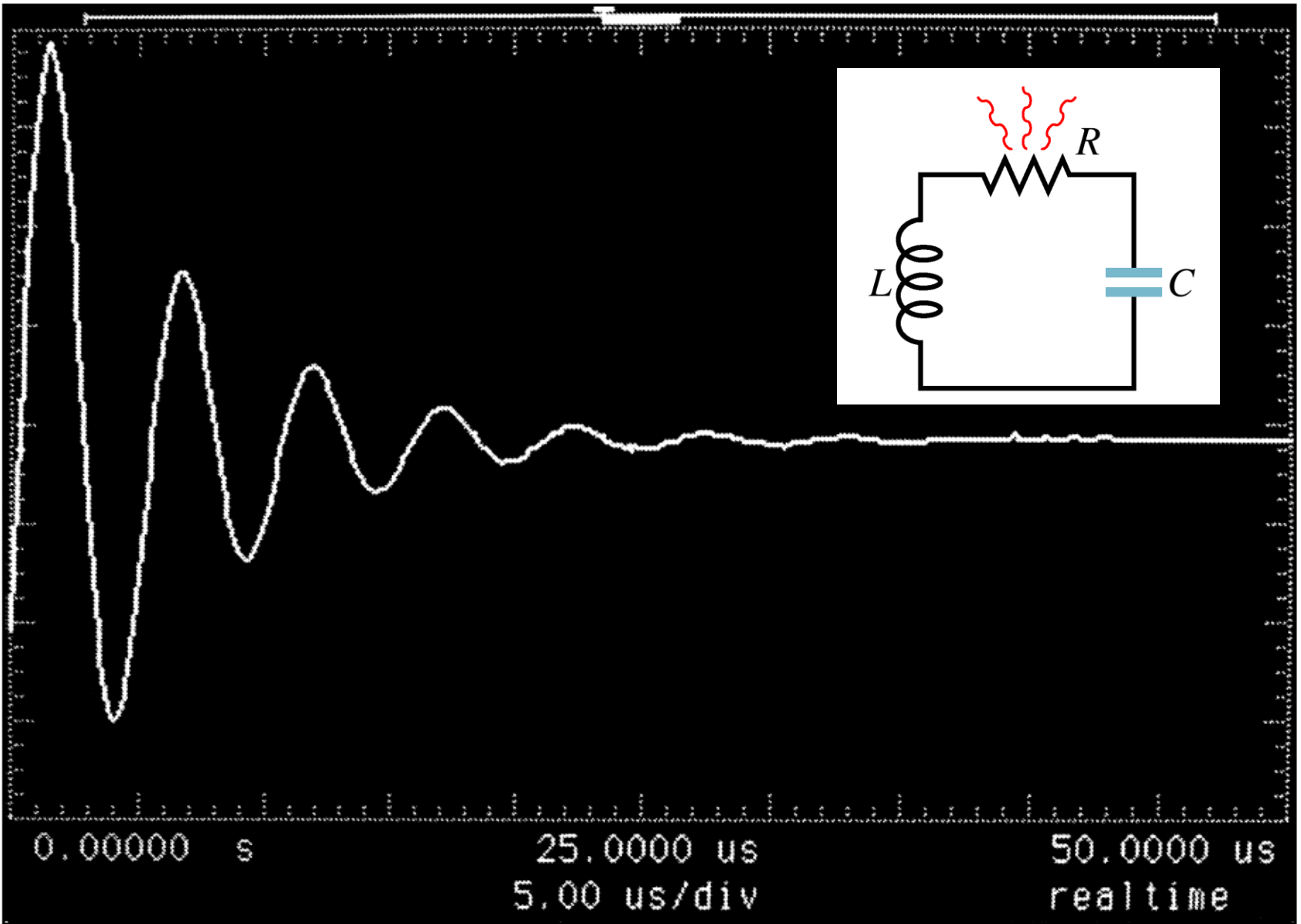


# Nucené kmity v obvodech RLC

$$e = \mathcal{E} \sin(\omega_b t).$$

$$i = I \sin(\omega_b t - \varphi),$$

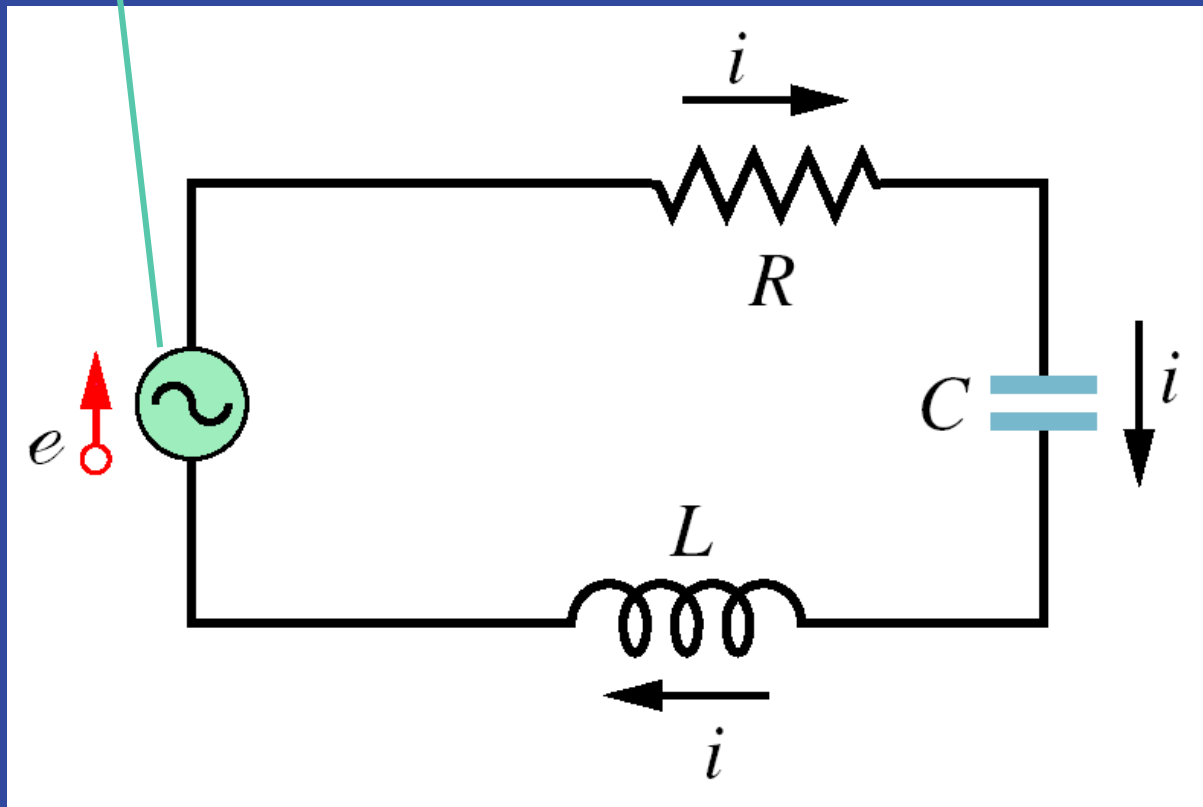

# Odporová zátěž

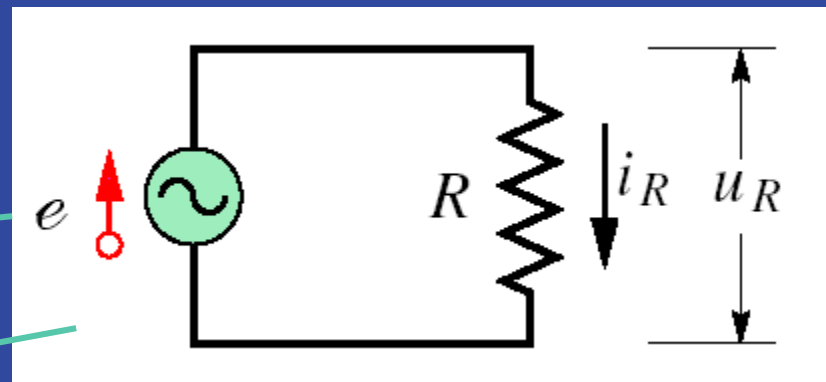

$$e = \mathcal{E} \sin \omega_b t.$$

$$e - u_R = 0.$$

$$u_R = \mathcal{E} \sin \omega_b t.$$

$$u_R = U_R \sin \omega_b t.$$


$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{U_R}{R} \sin \omega_b t.$$

$$\varphi = 0^\circ$$

$$U_R = I_R R \quad (\text{rezistor}).$$




# Odporová zátěž

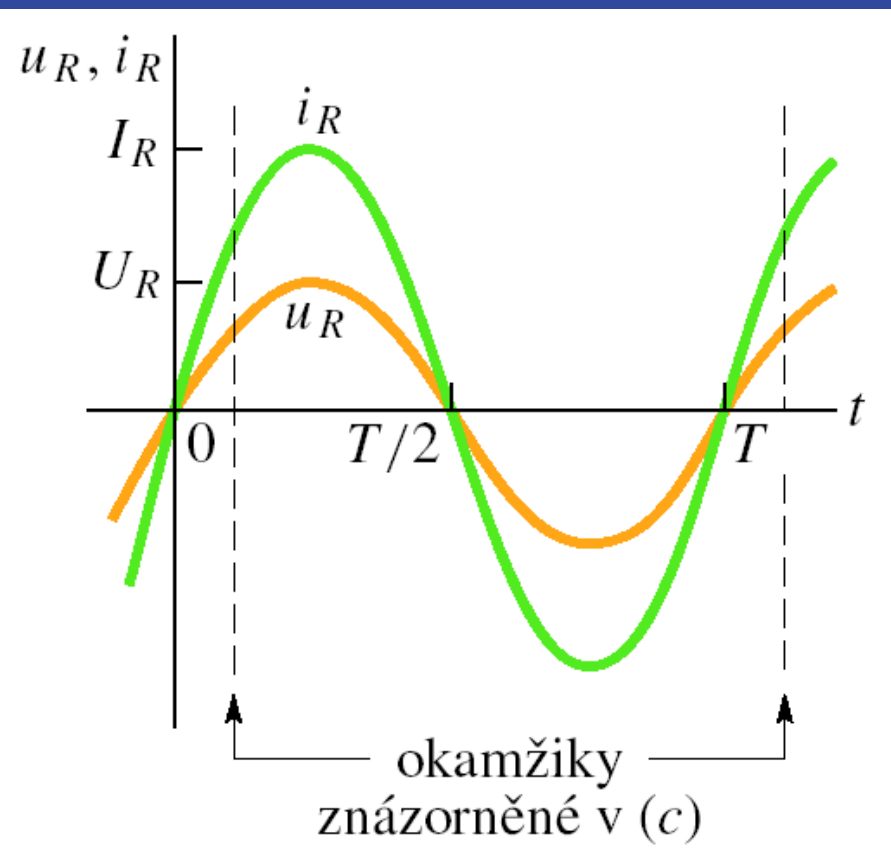

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{U_R}{R} \sin \omega_b t.$$

$$u_R = U_R \sin \omega_b t.$$

$$\varphi = 0^\circ$$

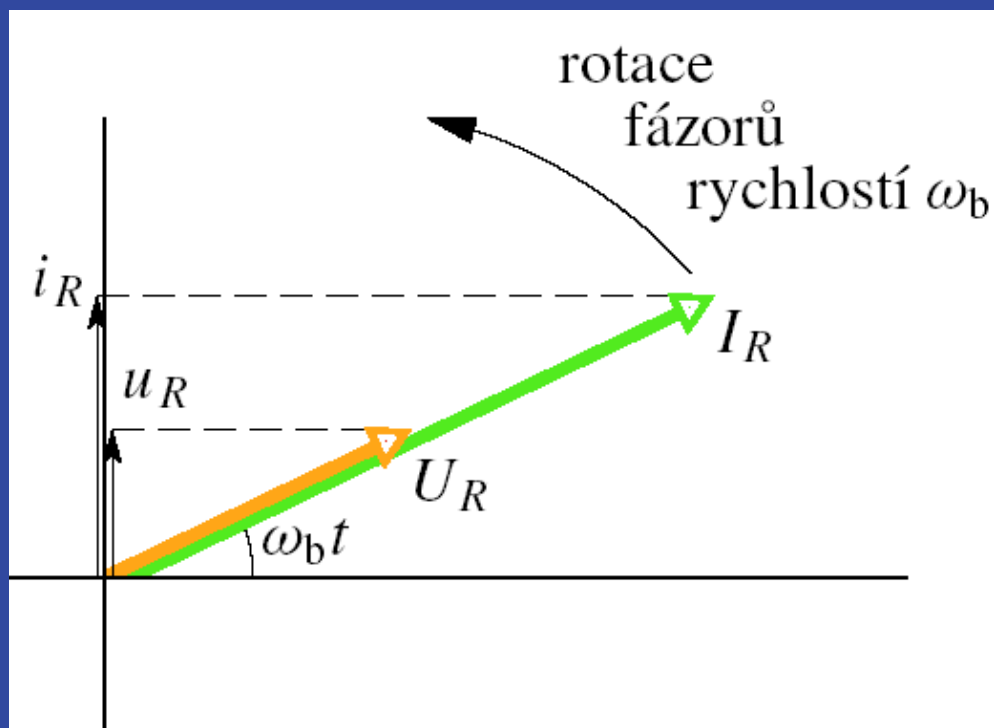

# Kapacitní zátěž

$$u_C = U_C \sin \omega_b t$$


$$q_C = C u_C = C U_C \sin \omega_b t$$

$$i_C = \frac{dq_C}{dt} = \omega_b C U_C \cos \omega_b t$$

$$i_C = \left( \frac{U_C}{X_C} \right) \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$

$$U_C = I_C X_C$$


$$\varphi = -90^\circ$$

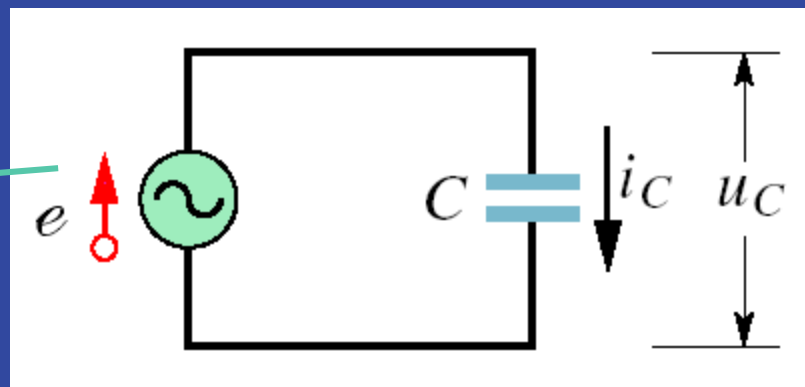

$$X_C = \frac{1}{\omega_b C} \quad (\text{kapacitní reaktance}).$$

$$\cos \omega_b t = \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$


# Kapacitní zátěž

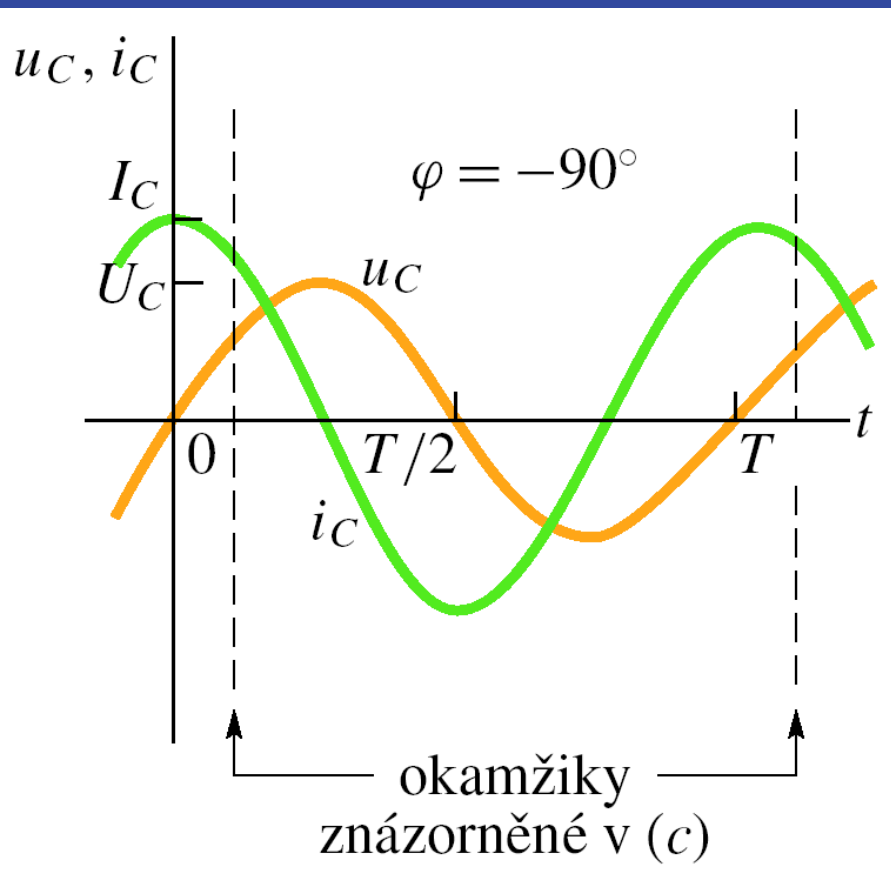

$$u_C = U_C \sin \omega_b t$$

$$i_C = \left( \frac{U_C}{X_C} \right) \sin(\omega_b t + 90^\circ)$$

$$\varphi = -90^\circ$$

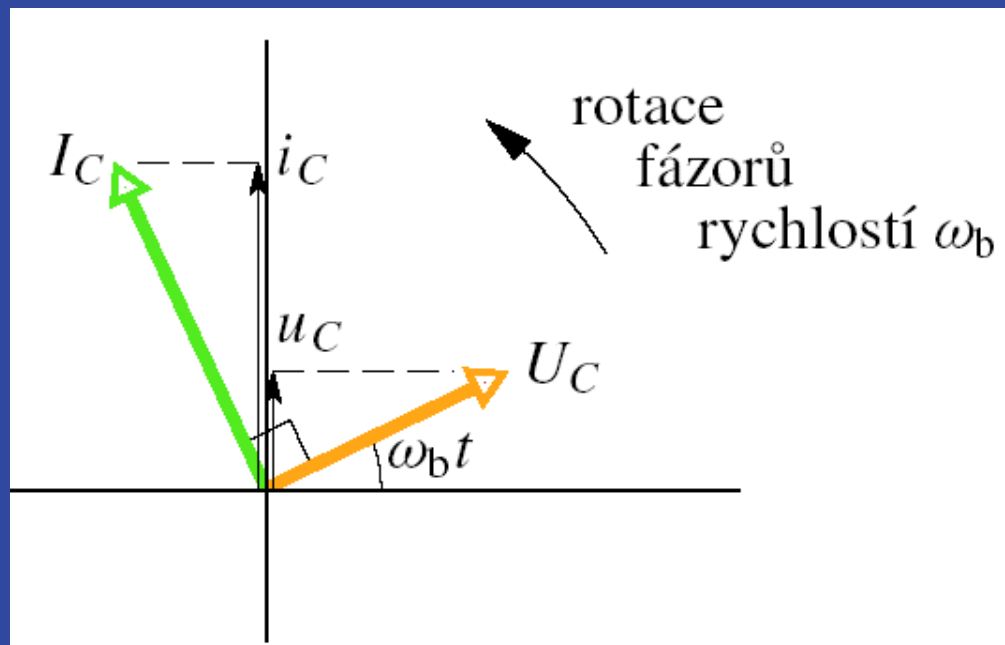

# Induktivní zátěž

$$u_L = U_L \sin \omega_b t$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{U_L}{L} \sin \omega_b t$$

$$i_L = - \left( \frac{U_L}{\omega_b L} \right) \cos \omega_b t$$


$$i_L = \frac{U_L}{X_L} \sin(\omega_b t - 90^\circ)$$

$$X_L = \omega_b L \quad (\text{induktivní reaktance}).$$


$$- \cos \omega_b t = \sin(\omega_b t - 90^\circ)$$

$$U_L = I_L X_L$$

$$\varphi = +90^\circ$$

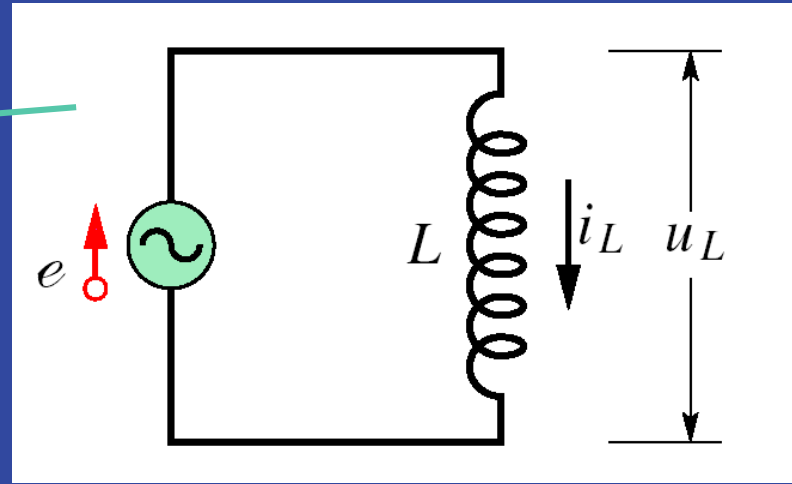


# Induktivní zátěž

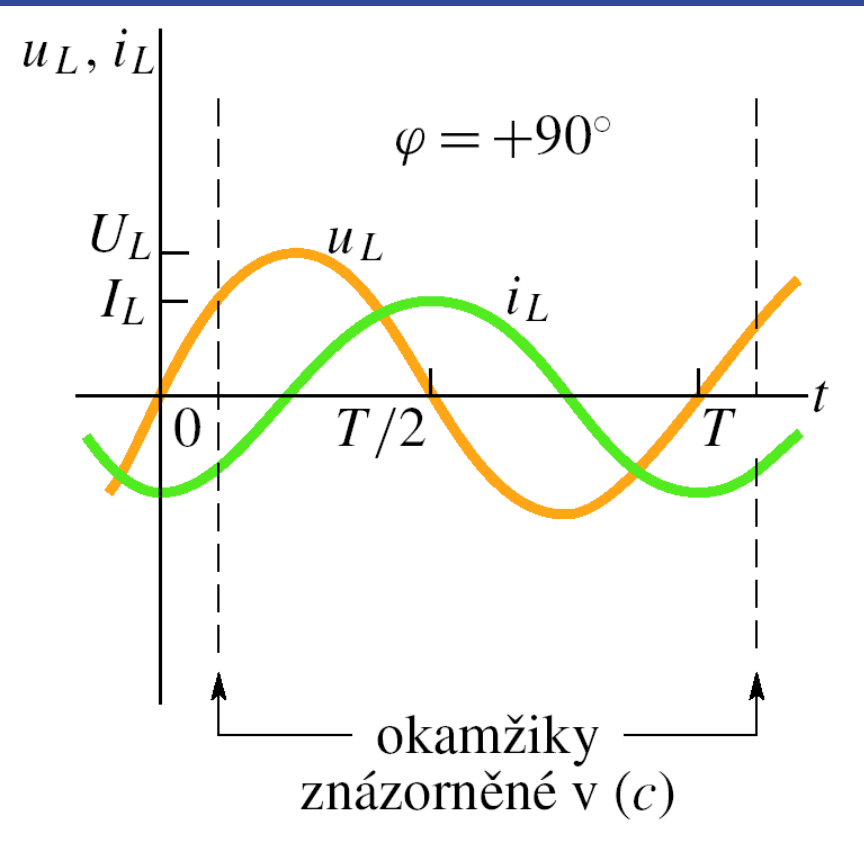

$$u_L = U_L \sin \omega_b t$$

$$i_L = \frac{U_L}{X_L} \sin(\omega_b t - 90^\circ).$$

$$\varphi = +90^\circ$$



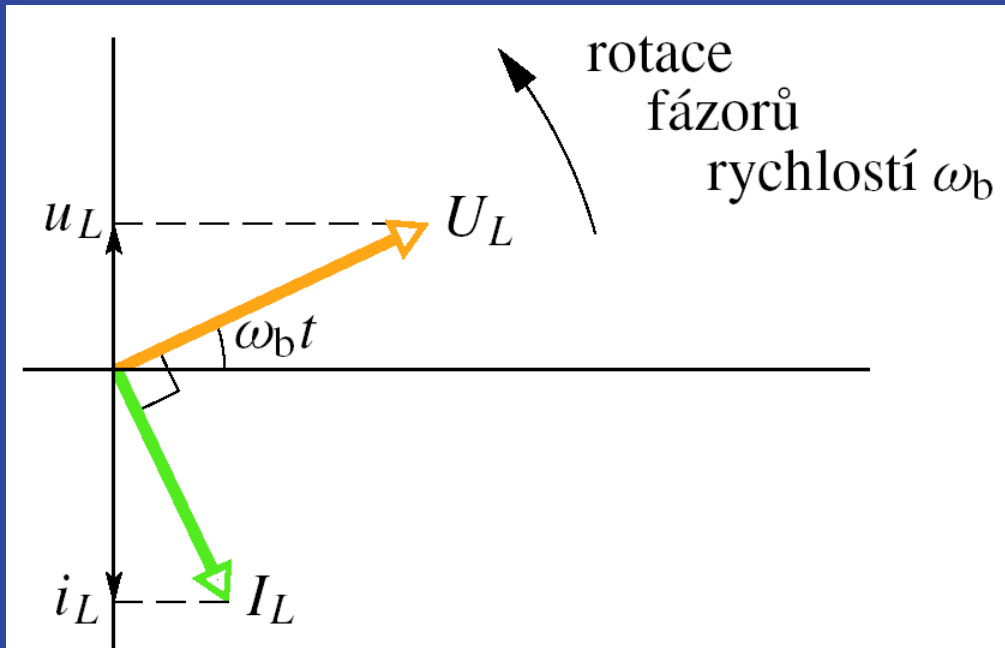


**Tabulka 33.2** Vztahy mezi amplitudou a fází pro střídavé proudy a napětí

OBVODOVÝ PRVEK	SYMBOL	REZISTANCE NEBO REAKTANCE*	FÁZE PROUDU	FÁZOVÝ POSUN $\varphi$	VZTAH MEZI AMPLITUDAMI
Rezistor	$R$	$R$	ve fázi s $u_R$	$0^\circ$	$U_R = I_R R$
Kondenzátor	$C$	$X_C = 1/(\omega_b C)$	předbíhá $u_C$ o $90^\circ$	$-90^\circ$	$U_C = I_C X_C$
Cívka	$L$	$X_L = \omega_b L$	zpožděna za $u_L$ o $90^\circ$	$+90^\circ$	$U_L = I_L X_L$


\* Někdy se pro kapacitní reaktanci užívá název **kapacitance** a pro induktivní reaktanci název **induktance**.

# Sériový obvod RLC

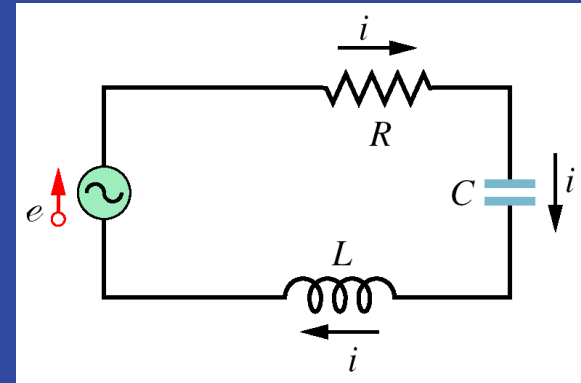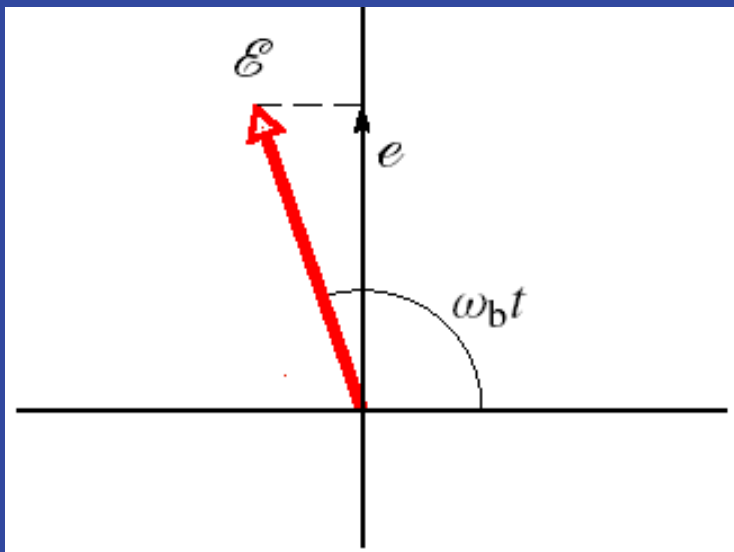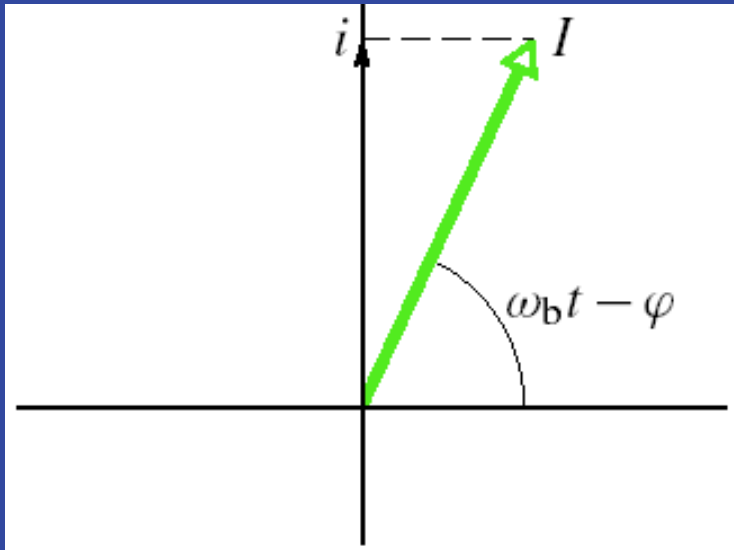


$$i = I \sin(\omega_b t - \varphi)$$

$$e = \mathcal{E} \sin \omega_b t$$

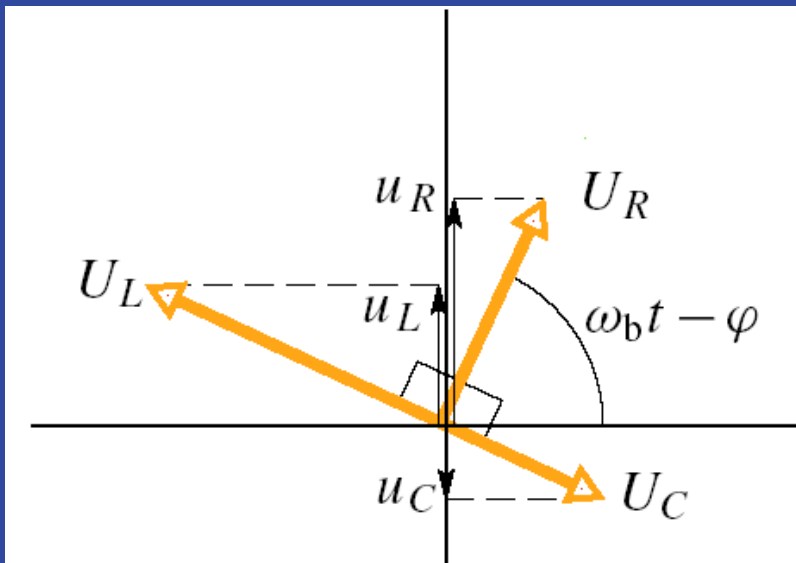

$$e = u_R + u_C + u_L.$$

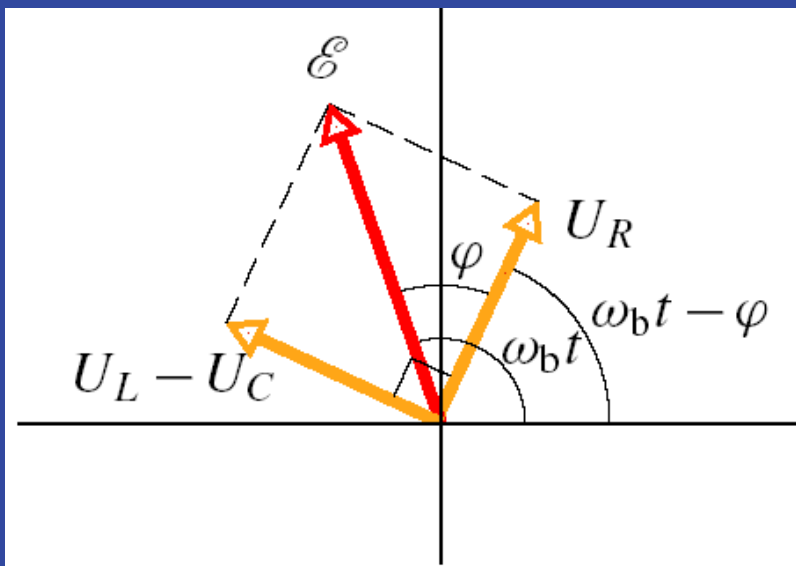

$$\mathcal{E}^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2.$$


$$\mathcal{E}^2 = (IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2$$

amplituda proudu:


$$I = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}.$$

impedance



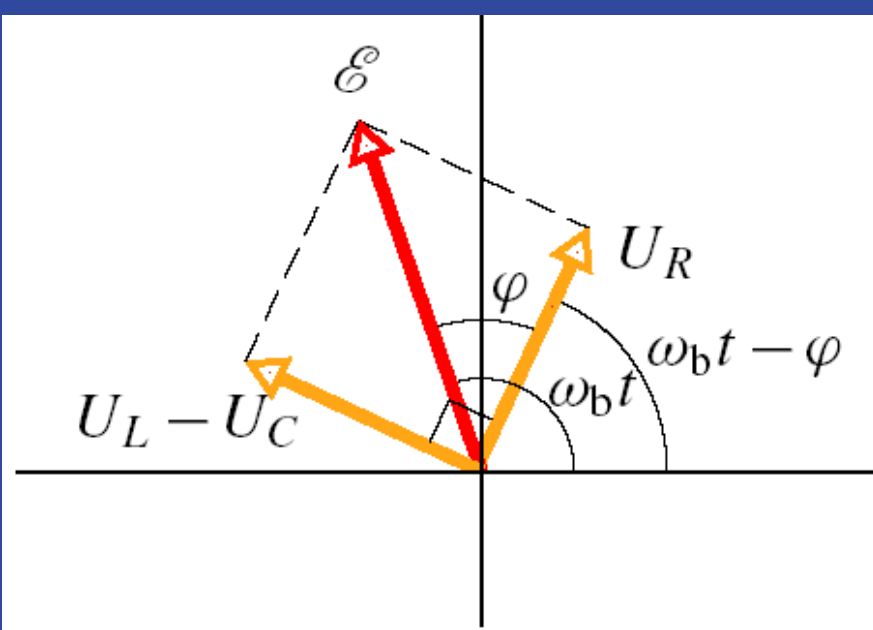
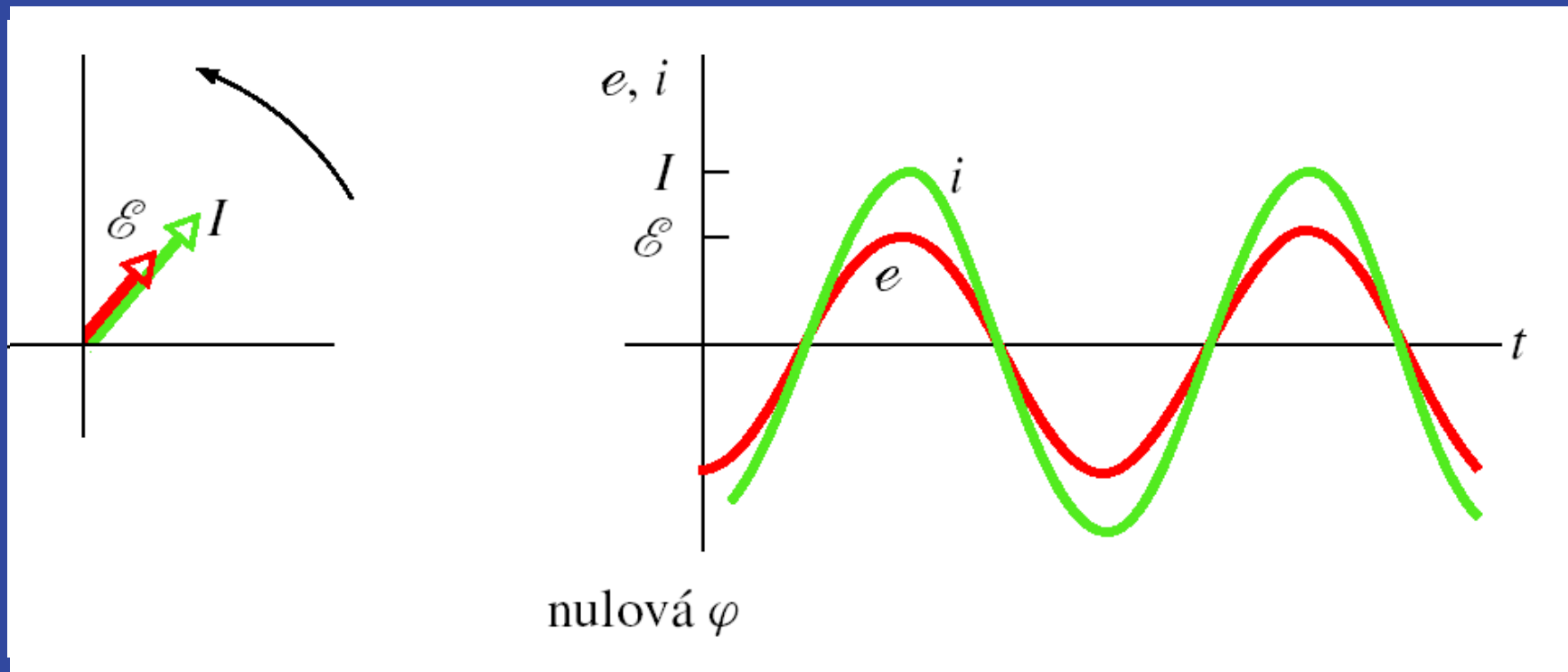
$$\text{tg } \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (\text{fázový posun}).$$



# Rezonance

$$\omega_b = \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{rezonanční frekvence}).$$


maximální proud pro:

$$X_C = X_L$$

$$\varphi = 0$$

$$X_L = \omega_b L$$


$$X_C = \frac{1}{\omega_b C}$$

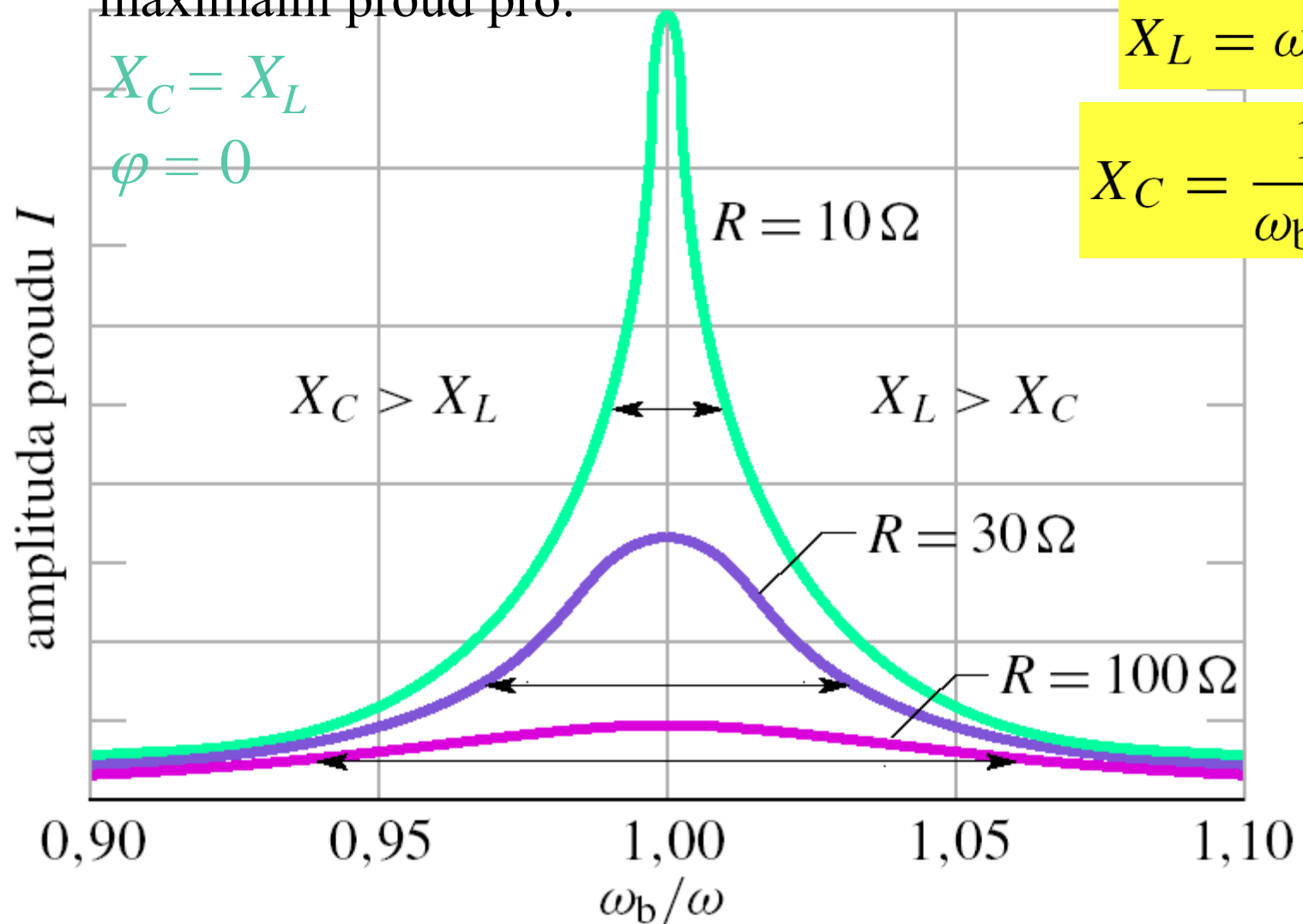
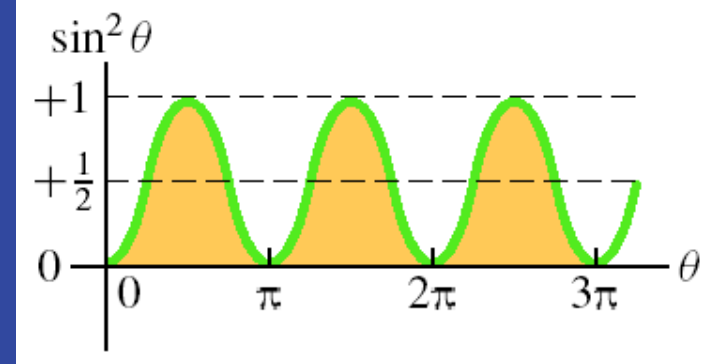
# Výkon v obvodech se střídavým proudem

okamžitý výkon v rezistoru:

$$P = i^2 R = I^2 R \sin^2(\omega_b t - \varphi).$$




střední výkon:

$$\bar{P} = \frac{I^2 R}{2} = \left( \frac{I}{\sqrt{2}} \right)^2 R.$$

$I_{\text{ef}}$

$$U_{\text{ef}} = \frac{U}{\sqrt{2}} \quad \text{a} \quad \mathcal{E}_{\text{ef}} = \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{2}}$$

(efektivní napětí a emn)

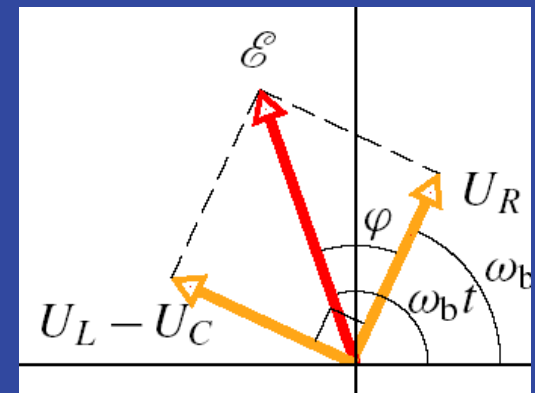

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{\mathcal{E}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{R}{Z}.$$

$$\bar{P} = \frac{\mathcal{E}_{\text{ef}}}{Z} I_{\text{ef}} R = \mathcal{E}_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \frac{R}{Z} = \mathcal{E}_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \varphi$$