

# Další příklad: dvojková sčítáčka

---

- sečteme ve dvojkové soustavě  $3 + 2$ :
- pravidla:  $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$  a přenos 1 do vyššího řádu

$$\begin{array}{r} & 1 & 1_2 \\ & 1 & 0_2 \\ \hline & 5_{10} \end{array}$$

přenos  $\rightarrow$   $\frac{1}{1 \quad 0 \quad 1_2}$



# Dvojíková sčítacka

- obvod sčítacky pro jeden bit má:
  - 2 výstupy (součet s a přenos do vyššího řádu  $q$ )
  - vstupy:
    - pro nejnižší řád (nultý) dva vstupy – 2 bity sčítanců  $a, b$  – tzv. *pulsčítacka (halfadder)*
    - pro ostatní (vyšší) řády tři vstupy – 2 bity sčítanců  $a, b$  a přenos z nižšího řádu  $p$  – tzv. *úplná sčítacka*



# Příslušenství



Tabulka a  
rovnice

Schématická  
značka

Zapojení

$a$	$b$	$s$	$q$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
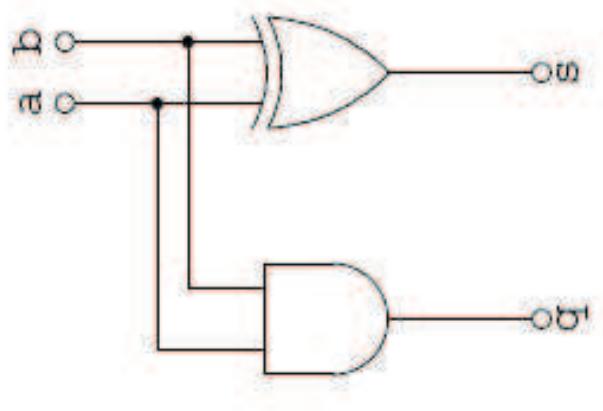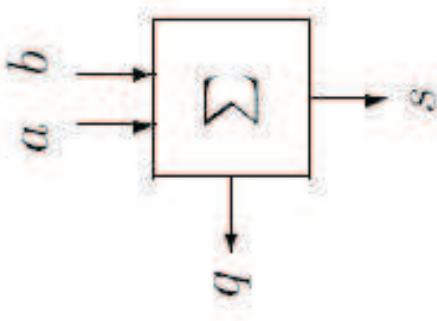
$$\begin{aligned} s &= a \oplus b \\ q &= a \cdot b \end{aligned}$$




# Úplná sčítacka

Tabulka a rovnice

$a$	$b$	$p$	$s$	$q$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Schématická značka

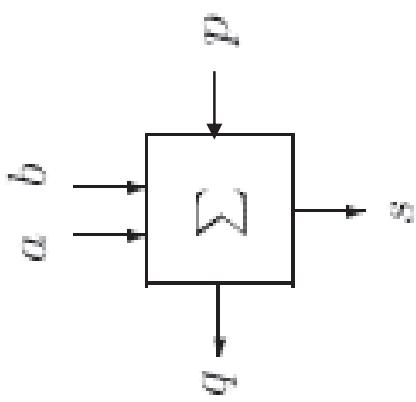

$$\begin{array}{ll} s &= a \oplus b \oplus p \\ q &= a \cdot b + b \cdot p + a \cdot p \end{array}$$



# Osmibitová sčítáčka

- vznikne kaskádním zapojením jednabitových sčítáček

